

PROGETTO E VERIFICA DI UNA RETE LOGICA SEQUENZIALE ASINCRONA CON PORTE LOGICHE. REALIZZAZIONE DELLA STESSA CON LATCH SR E D, ECON FLIP-FLOP JK.

Definizione della funzione logica


Ci proponiamo la realizzazione di un circuito sequenziale asincrono, ossia di un circuito per il quale non compare nella tabella degli stati la condizione \bar{Q}_n , che porterebbe a problemi di corsa critica. Si vuole realizzare il circuito con la seguente tabella degli stati:

A	B	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	Q_n
1	0	Q_n
1	1	1

REALIZZAZIONE CON PORTE LOGICHE

L'uscita dipende, oltre che dagli ingressi, dallo stato precedente dell'uscita. Si scrive una tabella di verità a tre variabili: due sono A e B, la terza è Q_n (l'uscita Q_{n+1} dipende dallo stato attuale degli ingressi A e B e dallo stato precedente dell'uscita, Q_n).

A	B	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Si determina la funzione algebrica utilizzando una mappa di Karnaugh a tre variabili. Si possono fare tre gruppi da due, ottenendo:

$$Q_{n+1} = AB + AQ_n + BQ_n \quad \text{ovvero} \quad Q = AB + AQ + BQ$$

Poiché non sono disponibili in laboratorio circuiti integrati con porte OR a tre ingressi, dovremo utilizzare porte OR a due ingressi e realizzare con queste la porta OR a tre ingressi:


$$Q = AB + AQ + BQ = (AB + AQ) + BQ$$

Il circuito risultante è quello di figura (ed è anche lo schema di montaggio).


Verrà visualizzato lo stato logico dell'uscita Q mediante un diodo LED: acceso stato logico 1 (alto); spento stato logico 0 (basso).

Per non caricare, ed eventualmente influenzare, l'uscita Q, tra il diodo LED e l'uscita Q viene interposta una porta OR a due ingressi (utilizzata come porta di trasmissione) ai cui ingressi viene

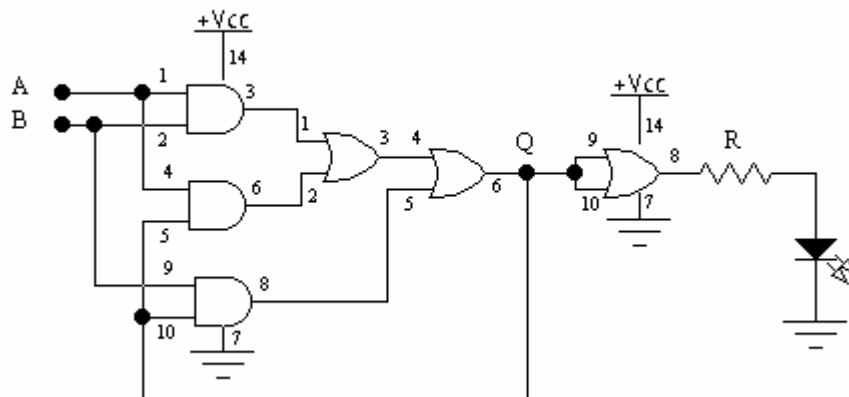collegata l'uscita Q e alla sua uscita, che riproduce gli stati logici di Q, il diodo LED. Questa porta logica fungerà da buffer tra l'uscita Q e il diodo LED. Inoltre, tra i circuiti integrati necessari alla realizzazione del circuito, sarà in genere disponibile una qualunque porta da utilizzare come buffer.



 I circuiti integrati utilizzati sono: un 74LS08 (4 AND a 2 IN); un 74LS32 (4 OR a 2 IN); la cui piedinatura è riportata di seguito.



Si dimensiona il valore della resistenza R di polarizzazione del diodo LED assumendo:

$$V_{oHm} = 2,4V; V_F = 2V; I_F = 5mA \Rightarrow R = \frac{V_{oHm} - V_F}{I_F} = \frac{5 - 2,4}{5 \cdot 10^{-3}} = 80\Omega, \text{ valore commerciale } 100\Omega.$$

Procedimento di verifica

1. Si prepara una tabella degli stati con una colonna aggiuntiva in cui verrà riportato lo stato del diodo LED (Acc oppure Sp).
2. Si monta il circuito, seguendo lo schema, e si collega il generatore.
3. Si collegano A e B a massa (entrambi a 0 logico) e si verifica LED spento.
4. Si collegano A e B a +5V (entrambi a 1 logico) e si verifica LED spento.
5. Si passa ad A e B collegati rispettivamente a massa e a +5V (A = 0 e B = 1) da ognuna delle altre tre combinazioni, e si verifica che il LED rimane acceso o spento: non modifica il suo stato, ossia passiamo ad uno stato di memoria e l'uscita conserva lo stato precedente.
6. Si passa ad A e B collegati rispettivamente a +5V e a massa (A = 1 e B = 0) da ognuna delle altre tre combinazioni, e si verifica che il LED rimane acceso o spento: non modifica il suo stato, ossia passiamo ad uno stato di memoria e l'uscita conserva lo stato precedente.
7. Si riassume nella tabella degli stati.

A	B	Q_{n+1}	LED	Commenti
0	0	0	Sp	Forza l'uscita a 0
0	1	Q_n	Non cambia	Conserva lo stato precedente
1	0	Q_n	Non cambia	Conserva lo stato precedente
1	1	1	Acc	Forza l'uscita a 1

Lo stesso circuito può essere realizzato utilizzando un latch SR o D oppure un flip-flop JK.

REALIZZAZIONE CON LATCH SR

Si devono determinare le equazioni degli ingressi S e R. Si scrive la tabella degli stati del circuito in cui, in una terza colonna, si riportano gli ingressi S e R e si stabilisce il valore logico di S e R in base alla tabella degli stati del Latch SR.

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	NA

A	B	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	0	1
0	1	Q_n	0	0
1	0	Q_n	0	0
1	1	1	1	0

Le equazioni degli ingressi sono: $R = \overline{AB}$; $S = AB$

Al fine di utilizzare un solo circuito integrato, le funzioni S e R si possono realizzare, applicando il Teorema di De Morgan, con sole porte NOR:

$$R = \overline{AB} = \overline{A + B} \quad ; \quad S = AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$


in totale 4 porte NOR a 2 IN, un solo circuito integrato, il 7402 con 4 NOR a 2 IN.

Per quanto riguarda il latch SR disponiamo solo del 74279, 4 LATCHES \overline{SR} , con ingressi negati. Pertanto, le funzioni E ed R devono essere a loro volta negate:

$$\overline{R} = \overline{\overline{AB}} \quad ; \quad \overline{S} = \overline{AB}$$

Verrà utilizzato un integrato 7400 con 4 NAND a 2 IN.

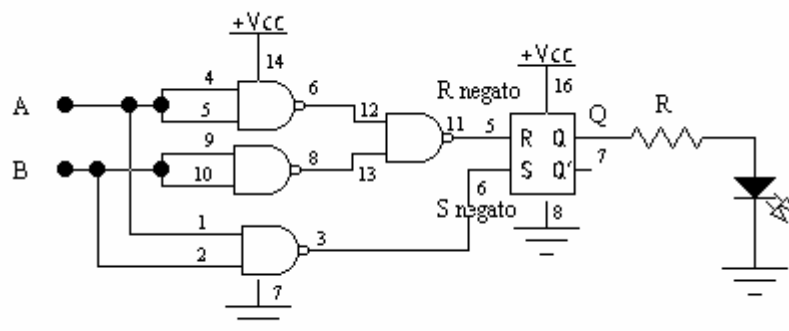
Il circuito finale (e lo schema di montaggio) è quello di figura, in cui è previsto un diodo LED per rilevare lo stato logici di Q.



Si dimensiona il valore della resistenza R di polarizzazione del diodo LED assumendo:

$$V_{oHm} = 2,4V; V_F = 2V; I_F = 5mA \Rightarrow R = \frac{V_{oHm} - V_F}{I_F} = \frac{2,4 - 2}{5 \cdot 10^{-3}} = 80\Omega, \text{ valore commerciale } 100\Omega.$$

 I circuiti integrati utilizzati sono: un 74LS00 (4 NAND a 2 IN); un 74LS279 (4 LATCHES \overline{SR}); la cui piedinatura è riportata di seguito.



REALIZZAZIONE CON LATCH D

L'ingresso di **enable** viene utilizzato per ottenere lo stato di memoria: E = 1 l'uscita cambia in corrispondenza delle variazioni dell'ingresso D (il latch è abilitato al funzionamento); E = 0 l'uscita non cambia e mantiene lo stato precedente alla variazione di A e B (il latch non è abilitato al funzionamento).

Si devono determinare le equazioni degli ingressi E e D. Si scrive la tabella degli stati del circuito in cui, in una terza colonna, si riportano gli ingressi E e D e si stabilisce il valore logico di E e D in base alla tabella degli stati del Latch D.

E	D	Q_{n+1}
0	X	Q_n
1	0	0
1	1	1

A	B	Q_{n+1}	E	D
0	0	0	1	0
0	1	Q_n	0	X
1	0	Q_n	0	X
1	1	1	1	1

Le equazioni degli ingressi sono: $E = \overline{AB} + AB = \overline{A \oplus B}$; $D = AB = \overline{\overline{AB}}$ oppure $D = A + B$.


Per E utilizziamo una porta EX-OR e ne neghiamo l'uscita con una porta NAND a 2 IN. Realizziamo, quindi, D con 2 NAND a 2 IN.

Il circuito finale (e lo schema di montaggio) è quello di figura, in cui è previsto un diodo LED per rilevare lo stato logici di Q. Poiché è disponibile anche l'uscita negata del latch D, colleghiamo il diodo LED a tale uscita. Il diodo LED deve accendersi quando \overline{Q} è a livello basso, 0 logico, e spegnersi quando \overline{Q} è a livello alto, 1 logico. Si deve collegare il LED con l'anodo collegato a V_{CC} e il catodo verso l'uscita \overline{Q} .


Si dimensiona il valore della resistenza R di polarizzazione del diodo LED assumendo:

$$V_{oLM} = 0,4V; V_{CC} = 5V; V_F = 2V; I_F = 10mA \Rightarrow$$
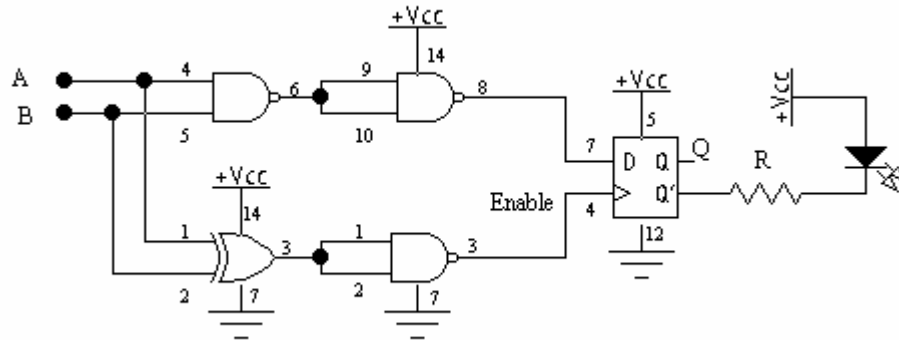
$$\Rightarrow R = \frac{V_{CC} - V_{oLM} - V_F}{I_F} = \frac{5 - 2,4 - 2}{10 \cdot 10^{-3}} = 260\Omega, \quad \text{valore commerciale } 270\Omega.$$



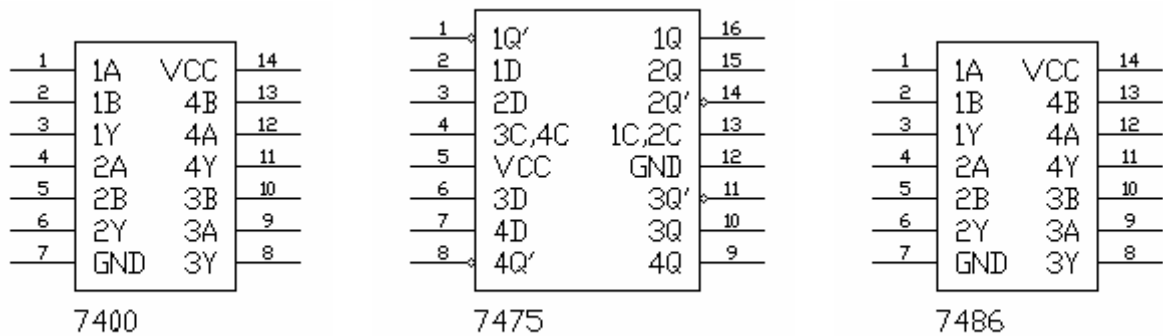I circuiti integrati utilizzati sono: un 74LS00 (4 NAND a 2 IN); un 7475 (4 LATCHES D); un 7486 (4 EX-OR a 2 IN); la cui piedinatura è riportata di seguito.



REALIZZAZIONE CON FLIP-FLOP JK

Il FFJK può essere solo sincrono. Le commutazioni avverranno in corrispondenza di un impulso di clock. Pertanto, all'ingresso di clock inseriamo un segnale di clock di $30 \div 50$ Hz, che garantisce l'apparente commutazione dell'uscita contemporaneamente al cambio dello stato logico degli ingressi A e B.

Si devono determinare le equazioni degli ingressi J e K. Si scrive la tabella degli stati del circuito in cui, in una terza colonna, si riportano gli ingressi J e K e si stabilisce il valore logico di J e K in base alla tabella degli stati del FFJK.

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

A	B	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	0	1
0	1	Q_n	0	0
1	0	Q_n	0	0
1	1	1	1	0

Le equazioni degli ingressi sono: $K = \overline{AB}$; $J = AB$

Al fine di utilizzare un solo circuito integrato, le funzioni J e K si possono realizzare, applicando il Teorema di De Morgan, con sole porte NOR:

$$K = \overline{\overline{A}B} = \overline{A + B} \quad ; \quad j = AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$


in totale 4 porte NOR a 2 IN, un solo circuito integrato, il 7402 con 4 NOR a 2 IN.

Il circuito finale (e lo schema di montaggio) è quello di figura, in cui è previsto un diodo LED per rilevare lo stato logici di Q. Poiché è disponibile anche l'uscita negata del latch D, colleghiamo il diodo LED a tale uscita. Il diodo LED deve accendersi quando \overline{Q} è a livello basso, 0 logico, e spegnersi quando \overline{Q} è a livello alto, 1 logico. Si deve collegare il LED con l'anodo collegato a V_{CC} e il catodo verso l'uscita \overline{Q} .


Si dimensiona il valore della resistenza R di polarizzazione del diodo LED assumendo:

$$V_{oLM} = 0,4V; V_{CC} = 5V; V_F = 2V; I_F = 10mA \quad \Rightarrow$$
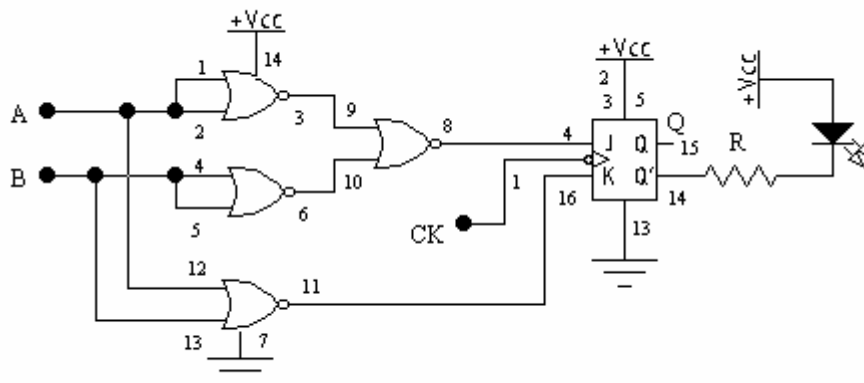
$$\Rightarrow R = \frac{V_{CC} - V_{oLM} - V_F}{I_F} = \frac{5 - 2,4 - 2}{10 \cdot 10^{-3}} = 260\Omega, \quad \text{valore commerciale } 270\Omega.$$



 I circuiti integrati utilizzati sono: un 74LS02 (4 NOR a 2 IN); un 74LS76 (2 FFJKNET); la cui piedinatura è riportata di seguito.



Procedimento di verifica: si ripete il procedimento seguito per la verifica del circuito con porte logiche per tutti e tre i circuiti utilizzanti latch e flip-flop. Si riottiene, per tutti, la tabella degli stati precedente.