
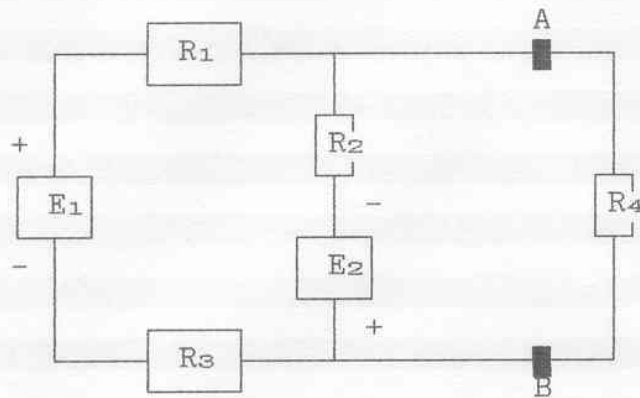


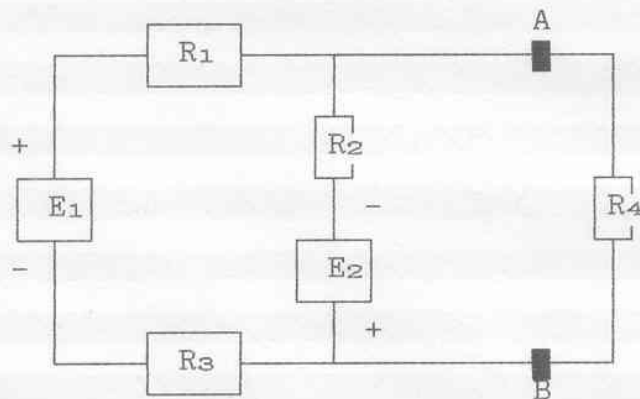6.1 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned}
 E_1 &= 16 \text{ V} & ; & & E_2 &= 8 \text{ V} \\
 R_1 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 2 \text{ K}\Omega \\
 R_3 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 5 \text{ K}\Omega
 \end{aligned}$$

6.2 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned}
 E_1 &= 24 \text{ V} & ; & & E_2 &= 12 \text{ V} \\
 R_1 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 1 \text{ K}\Omega \\
 R_3 &= 1,5 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 3 \text{ K}\Omega
 \end{aligned}$$

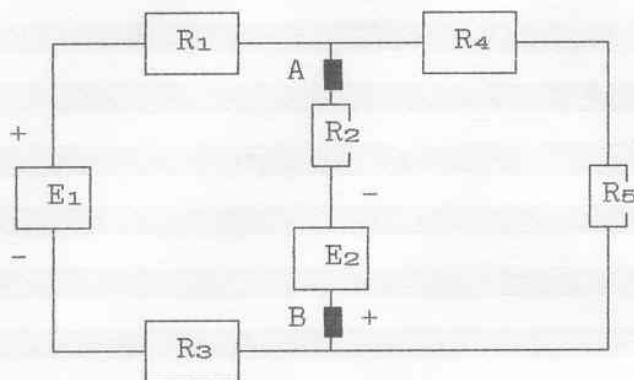6.3 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 16 \text{ V}$  ;  $E_2 = 8 \text{ V}$   
 $R_1 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_5 = 1 \text{ K}\Omega$

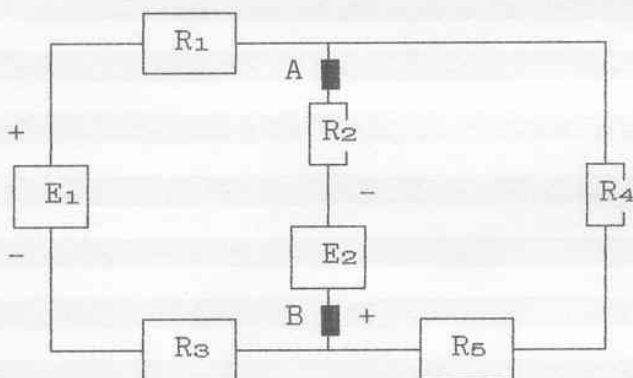6.4 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 24 \text{ V}$  ;  $E_2 = 12 \text{ V}$   
 $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$   
 $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$

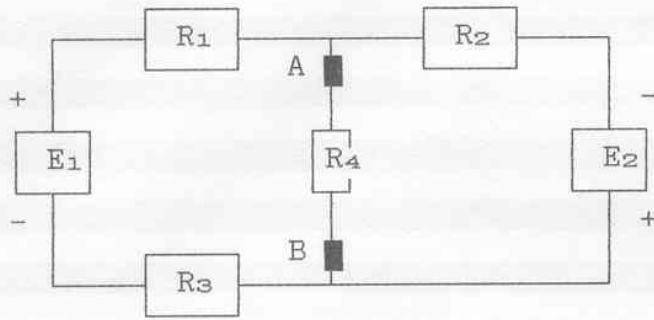6.5 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned}
 E_1 &= 12 \text{ V} & ; & & E_2 &= 8 \text{ V} \\
 R_1 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 4 \text{ K}\Omega \\
 R_3 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 4 \text{ K}\Omega
 \end{aligned}$$

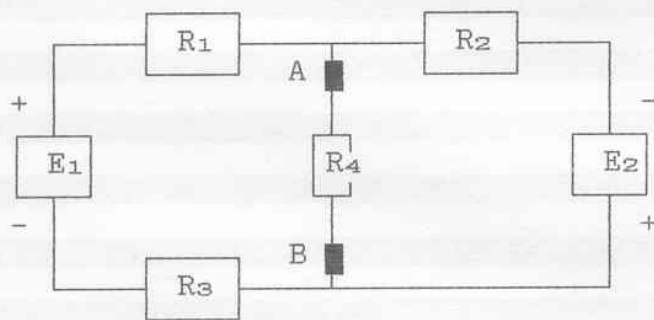6.6 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$\begin{aligned}
 E_1 &= 24 \text{ V} & ; & & E_2 &= 12 \text{ V} \\
 R_1 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 2 \text{ K}\Omega \\
 R_3 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 3 \text{ K}\Omega
 \end{aligned}$$

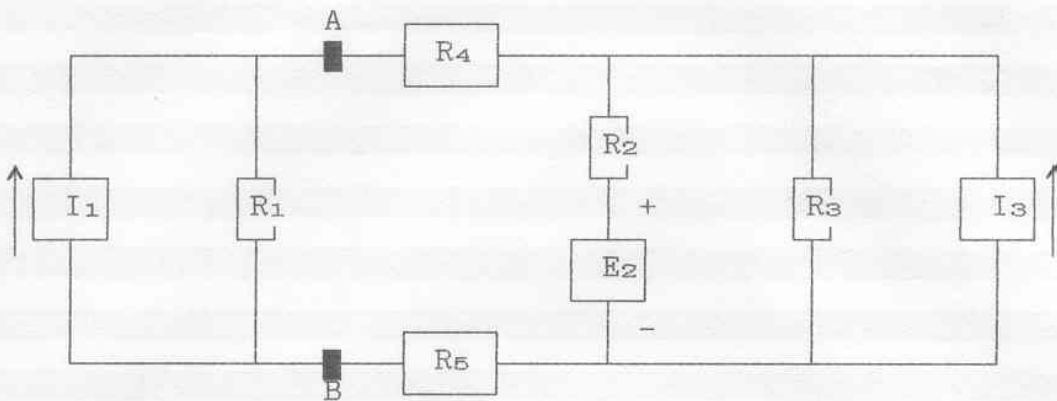
6.7 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 4 \text{ K}\Omega$$

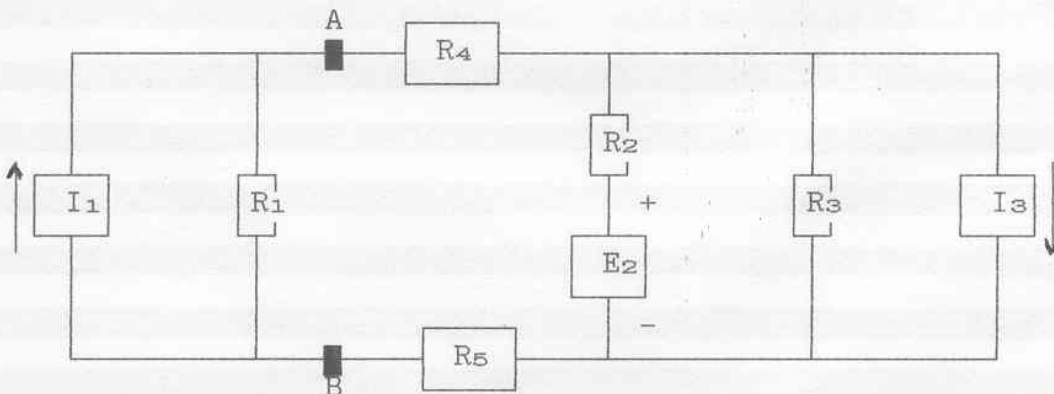
6.8 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 8 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 3 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 3 \text{ K}\Omega$$

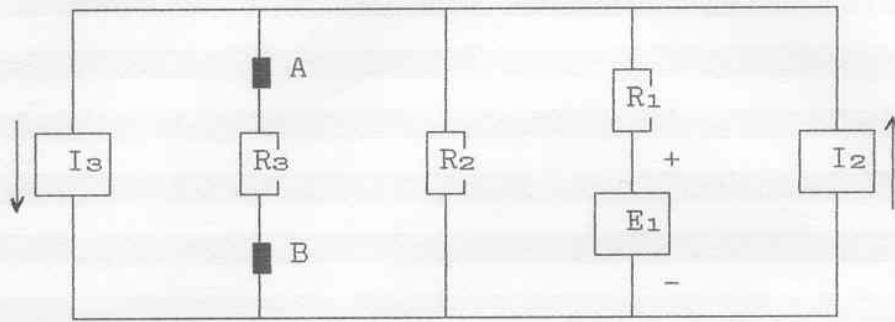
6.9 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 4 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 3 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 6 \text{ K}\Omega$$

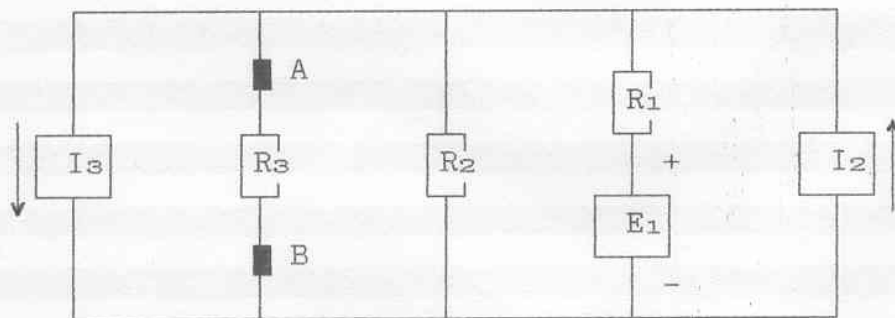
6.10 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 12 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 3 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 1 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 3 \text{ K}\Omega$$

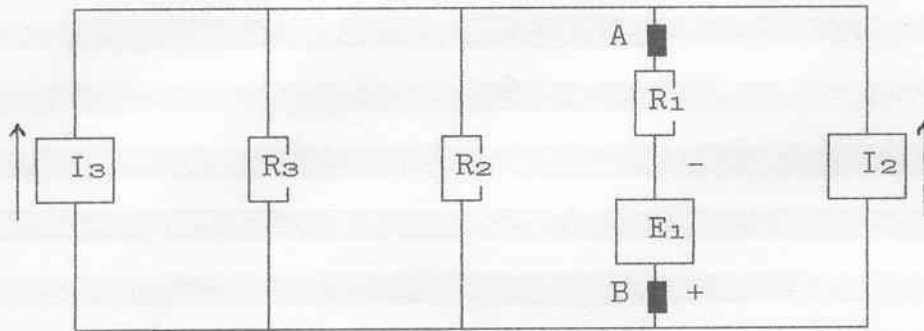
6.11 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 8 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 3 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 6 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2 \text{ K}\Omega$$

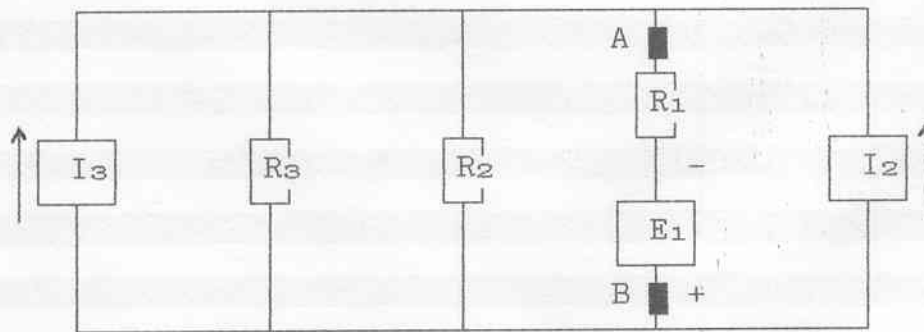
6.12 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 12 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 4 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 12 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 8 \text{ K}\Omega$$

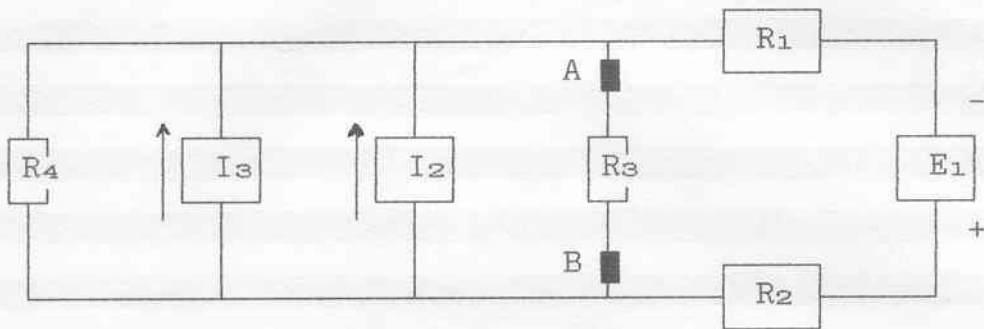
6.13 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 3 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega$$

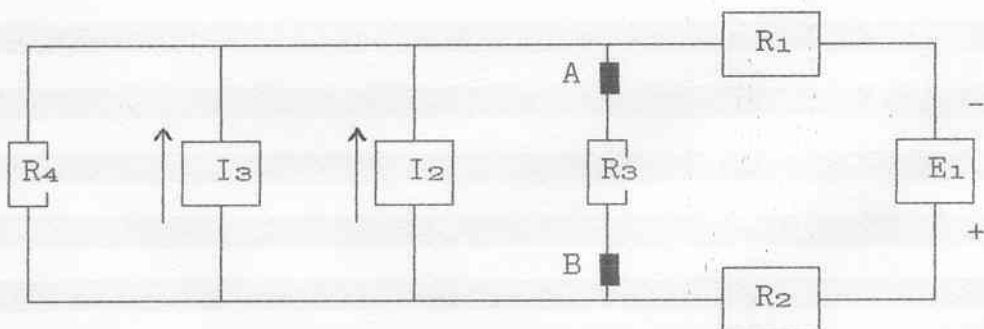
6.14 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$E_1 = 12 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 3 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega$$

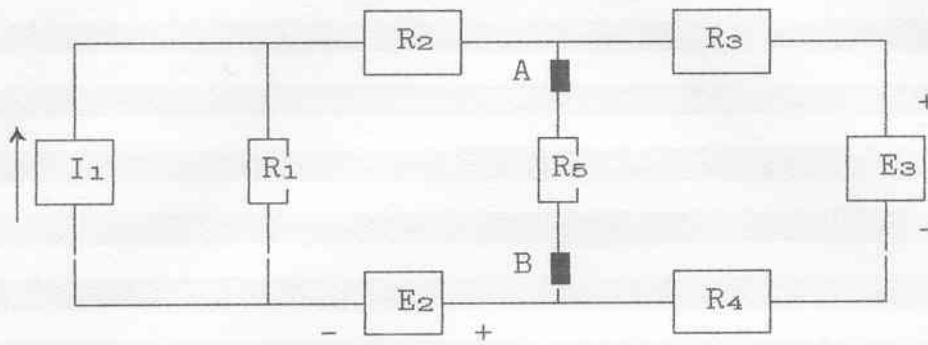
6.15 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad E_3 = 4 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 8 \text{ K}\Omega$$

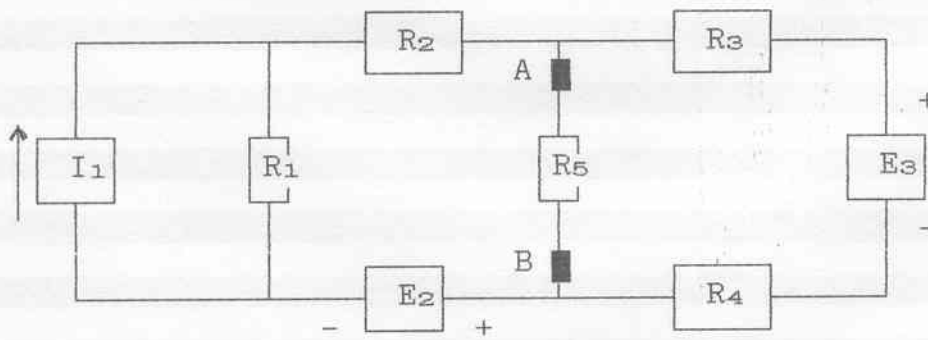6.16 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 3 \text{ V} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$




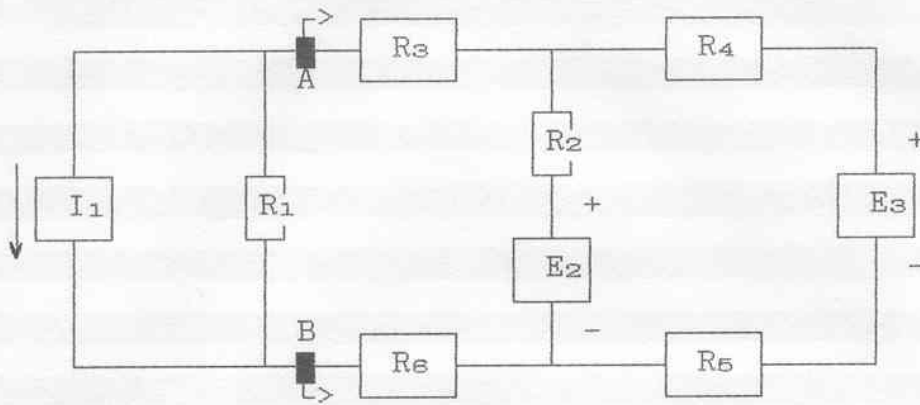6.17 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

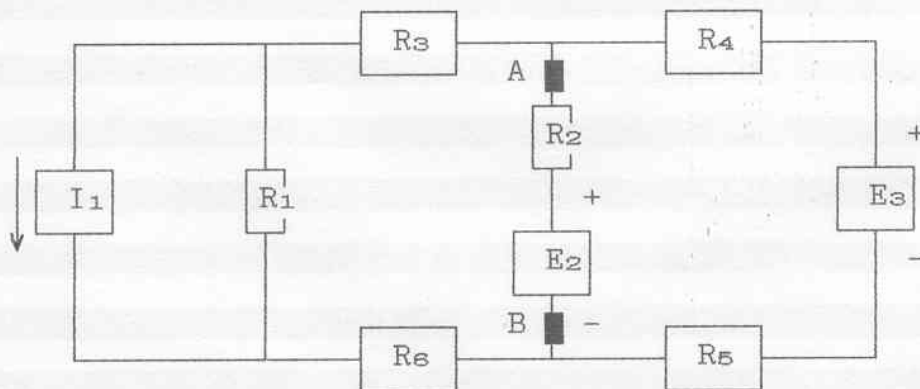6.18 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

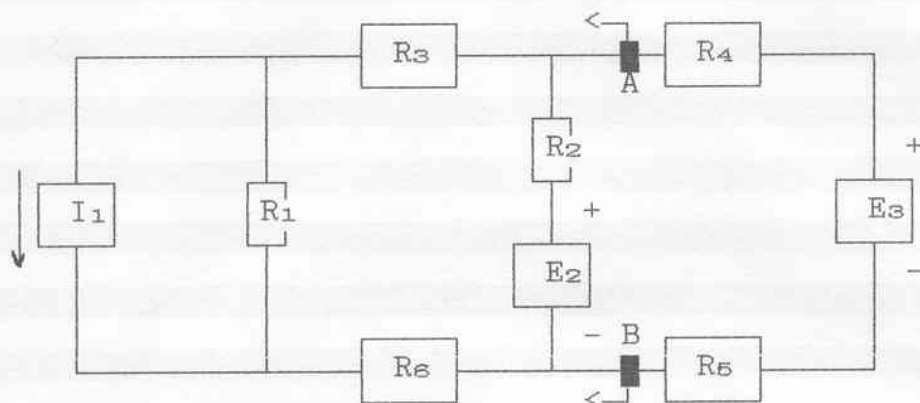6.19 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

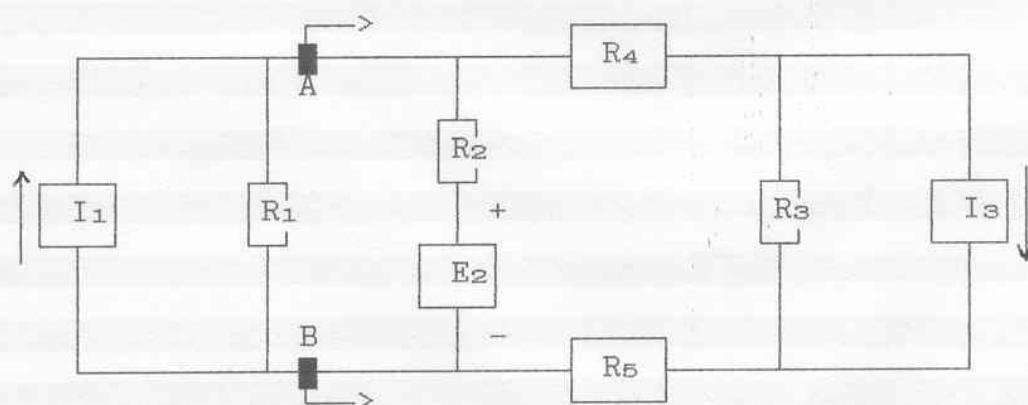6.20 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$I_1 = 6 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $I_3 = 8 \text{ mA}$  ;  $R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 1 \text{ K}\Omega$

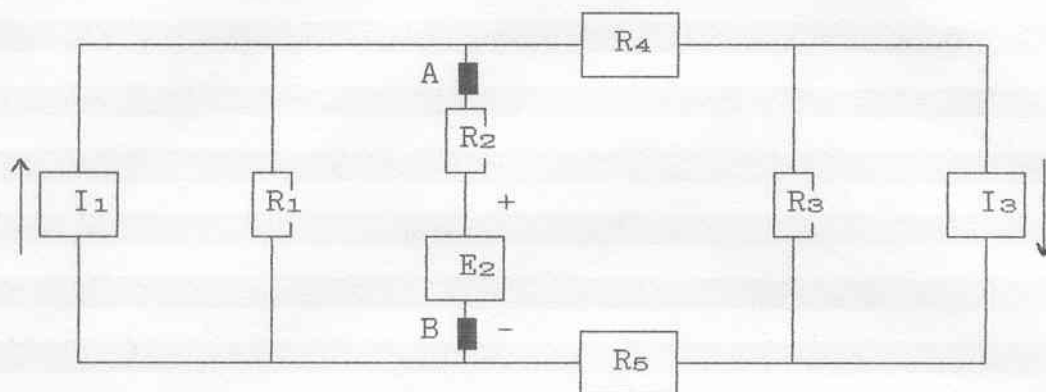
6.21 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 1 \text{ K}\Omega$$

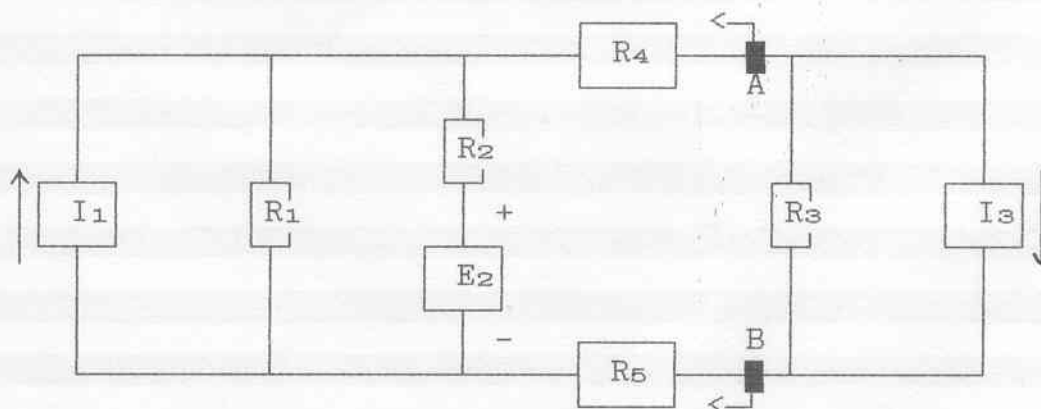
6.22 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 1 \text{ K}\Omega$$

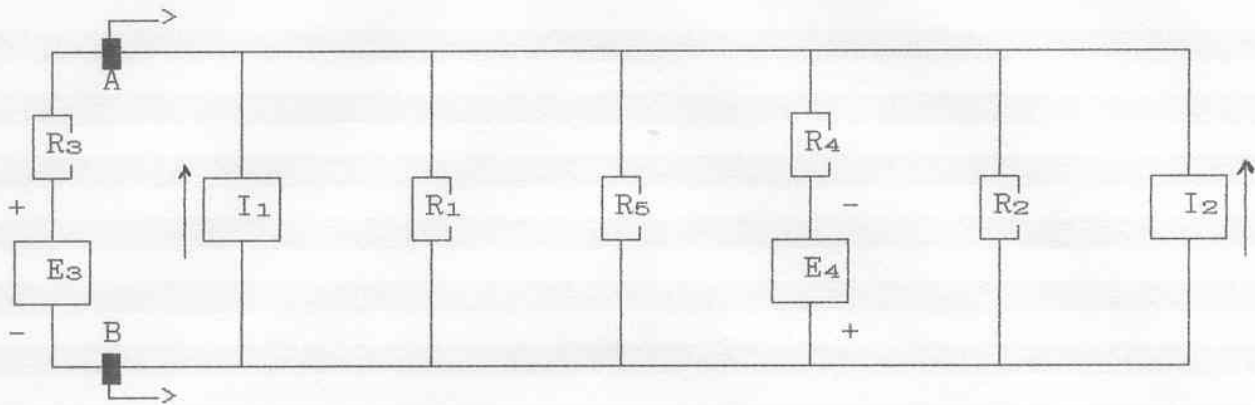
6.23 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$

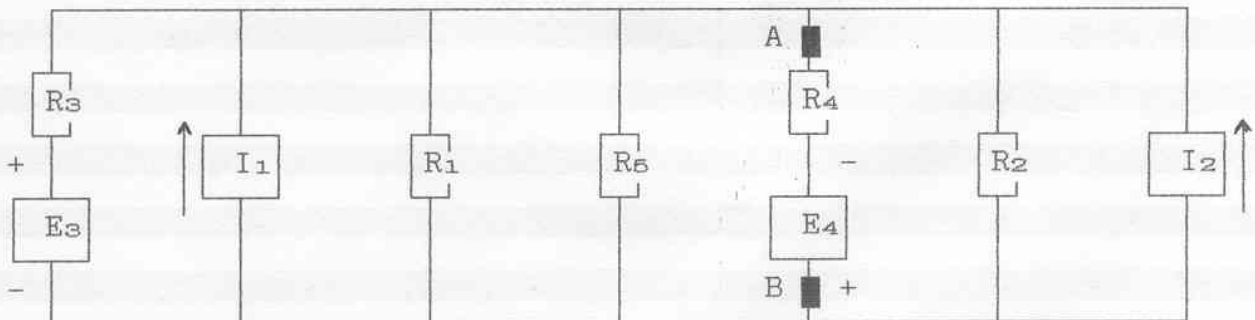
6.24 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$

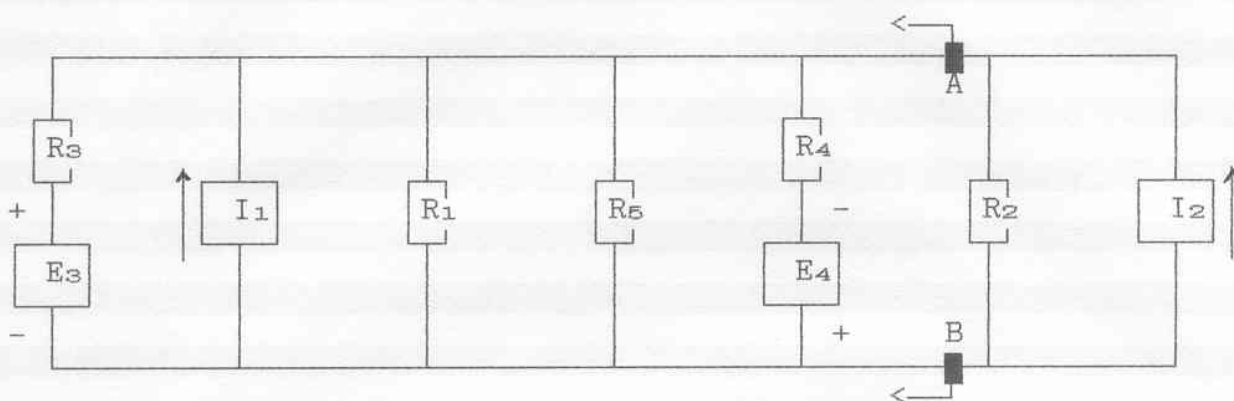
6.25 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$

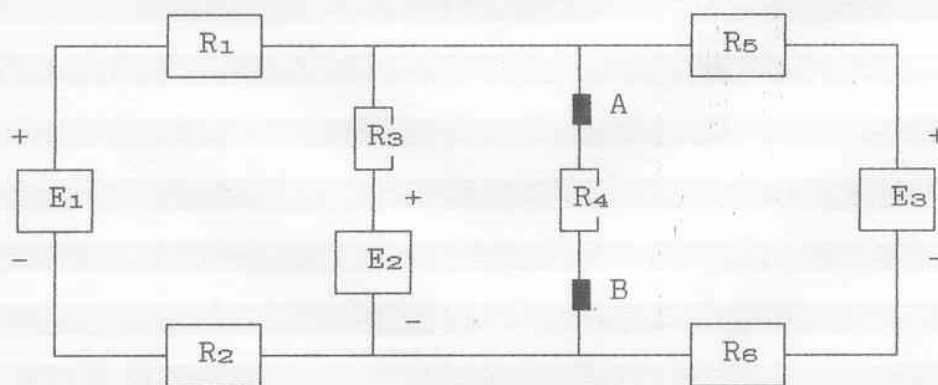6.26 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$1.- \quad E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$$

$$2.- \quad E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$3.- \quad E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$$


$$4.- \quad E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$$

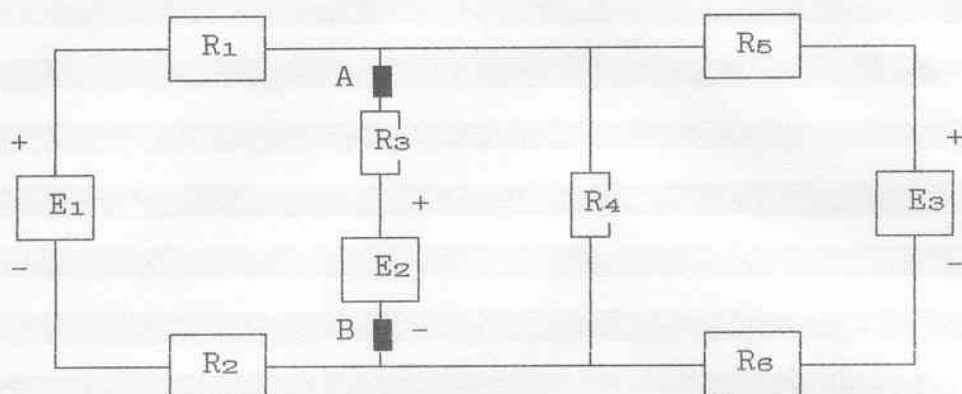6.27 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

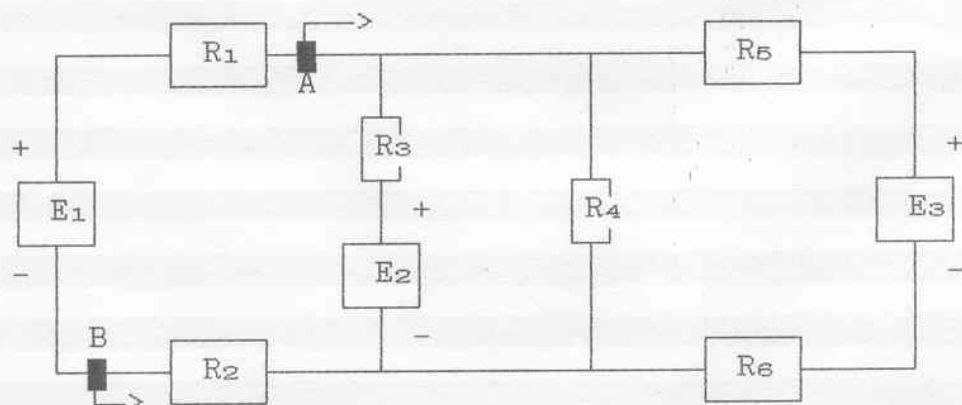6.28 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

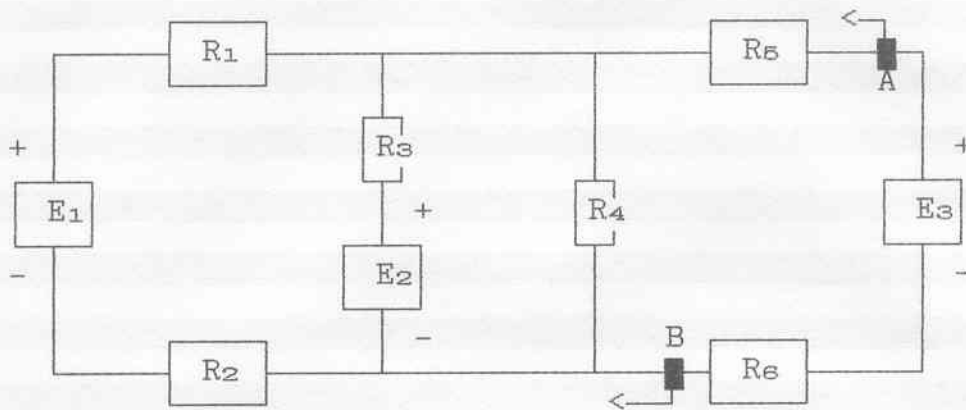6.29 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

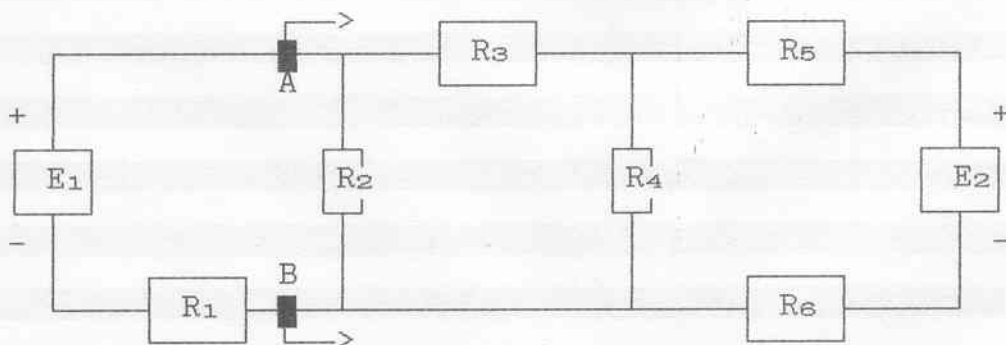6.30 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

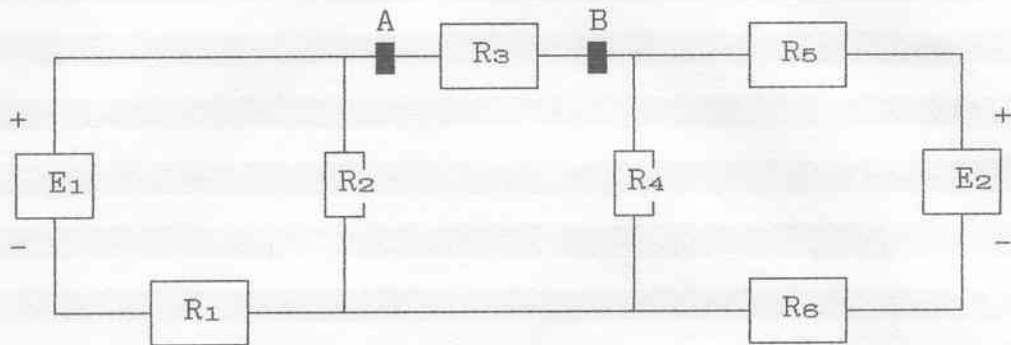6.31 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

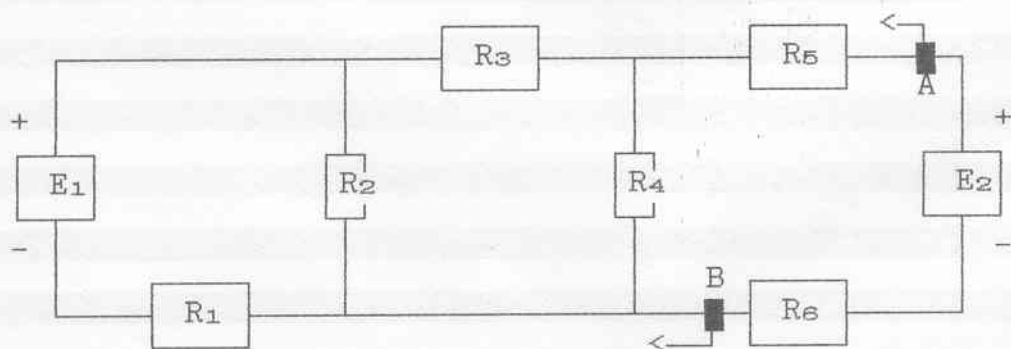
6.32 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$




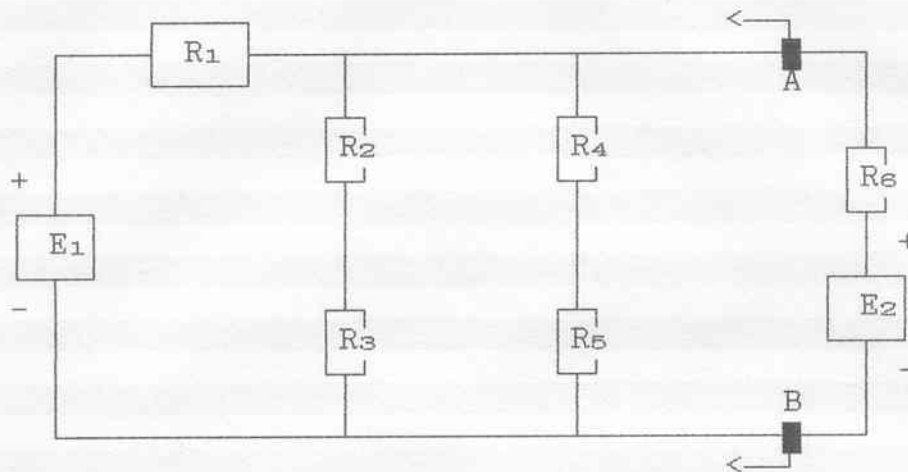6.33 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

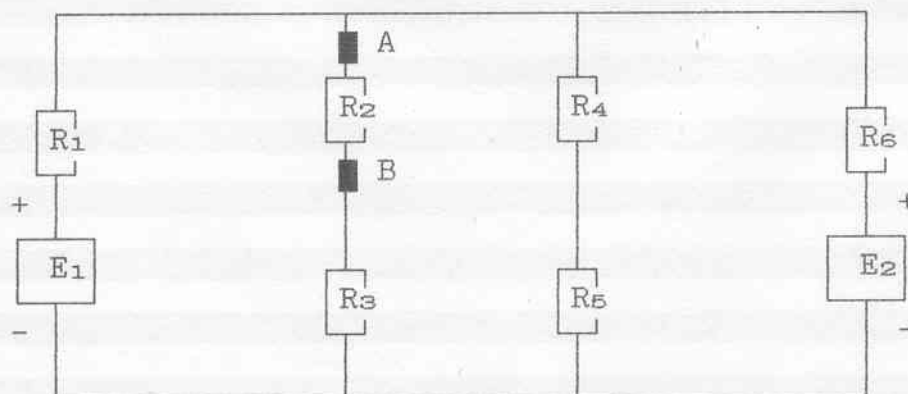6.34 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$

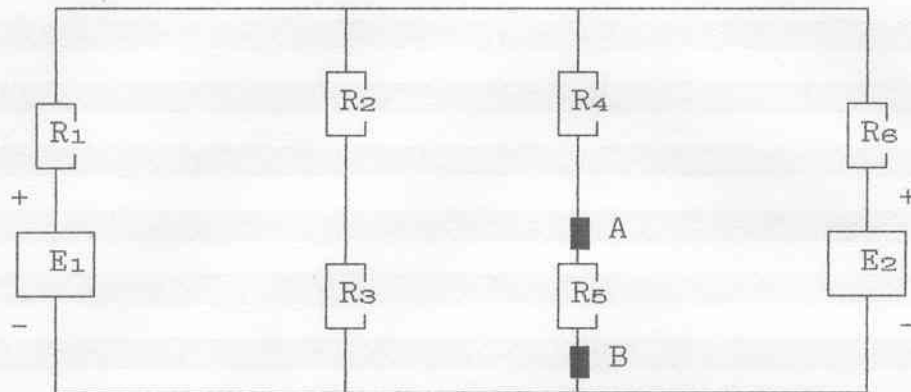6.35 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

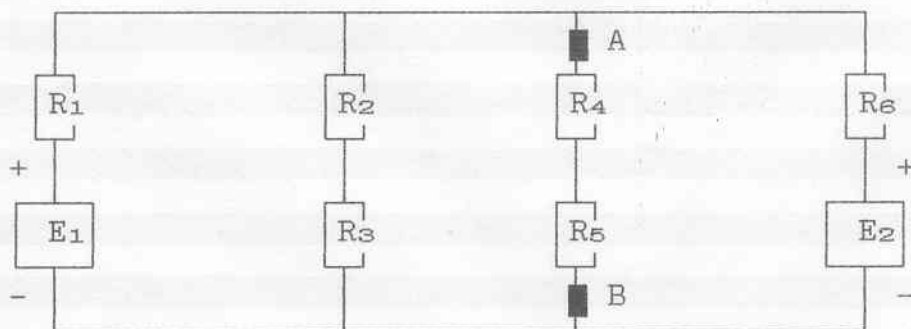6.36 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

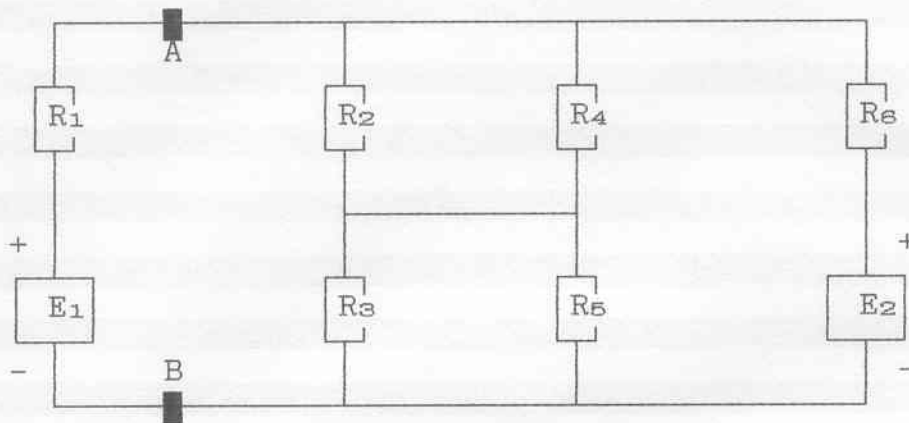6.37 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

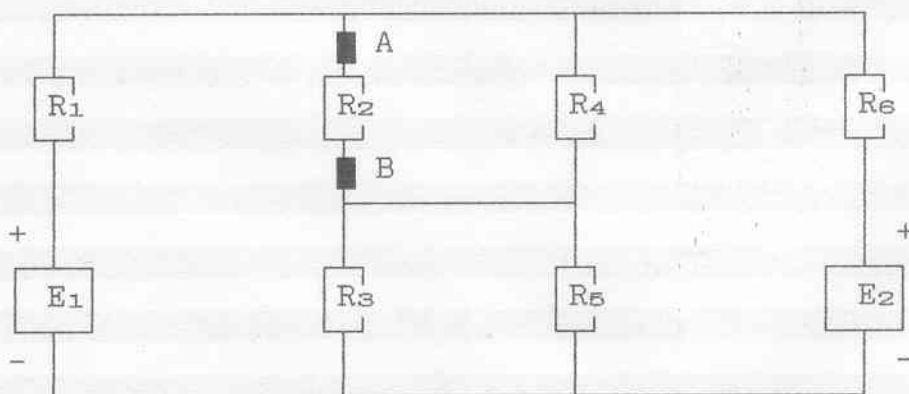6.38 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

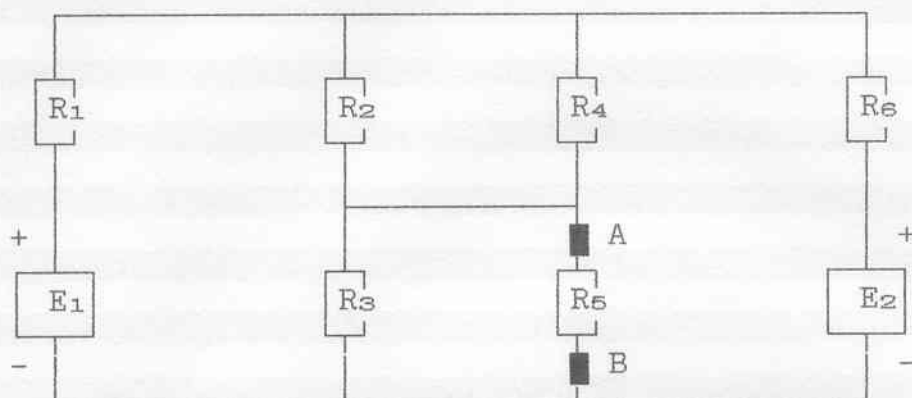6.39 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

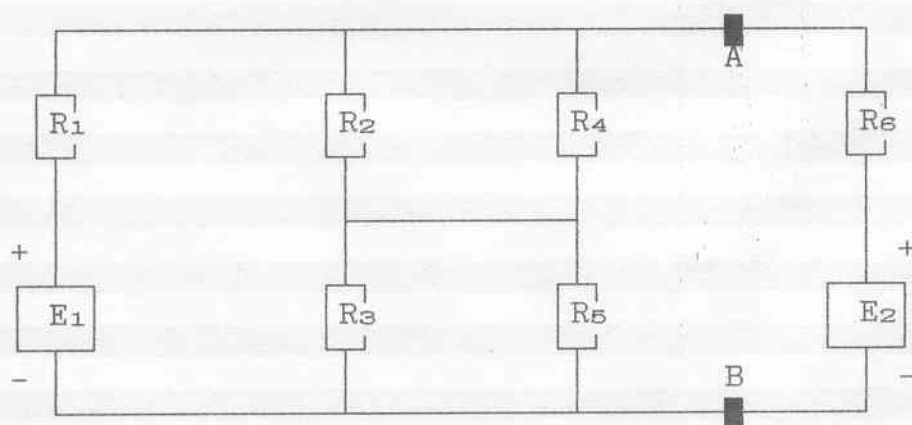6.40 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

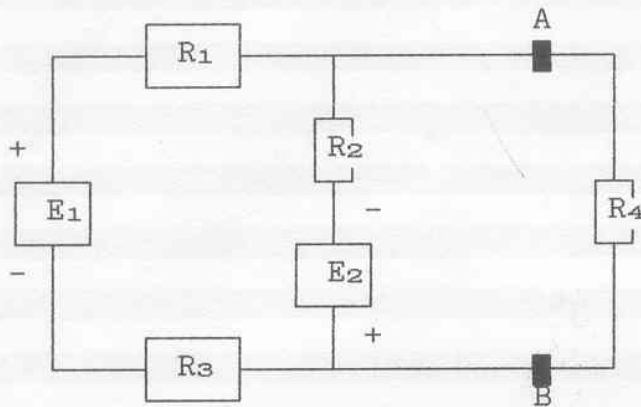
6.1 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 16 \text{ V}$  ;  $E_2 = 8 \text{ V}$   
 $R_1 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 5 \text{ K}\Omega$

RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

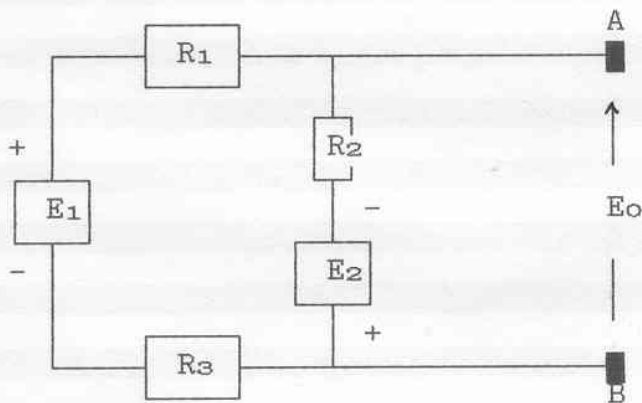
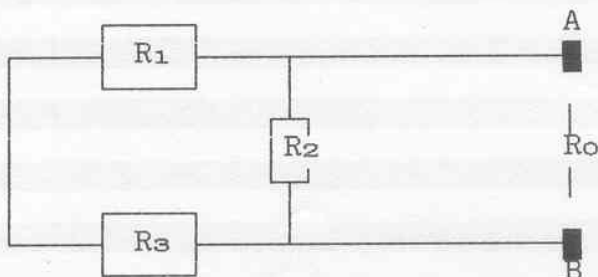
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{16}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} - \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 1,6 \text{ V}$$



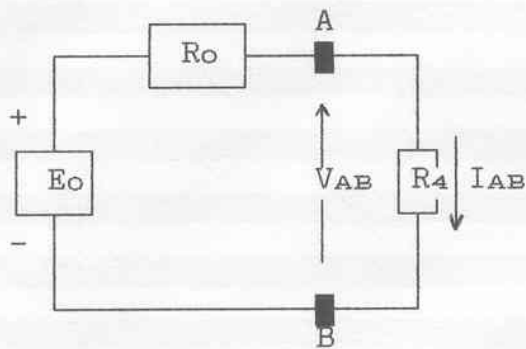
$$R_0 = \frac{R_2 * (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3} = \frac{2*10^3 * (2*10^3 + 1*10^3)}{2*10^3 + 2*10^3 + 1*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{1,6}{1,2*10^3 + 5*10^3} = 0,258 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 5*10^3 * 0,258*10^{-3} = 1,29 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

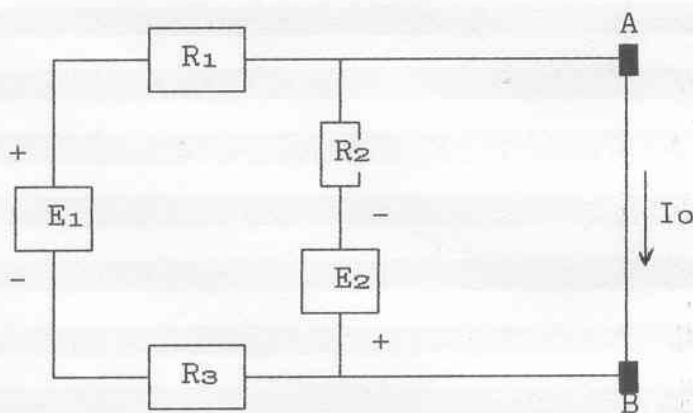
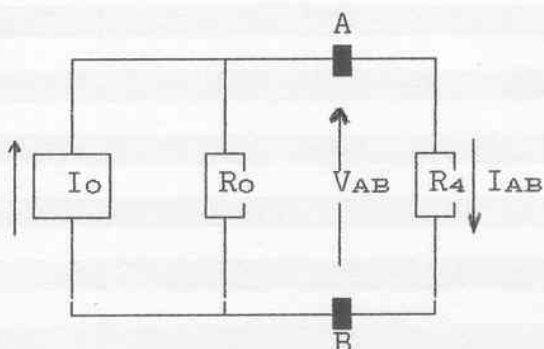
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2} = \frac{16}{2*10^3 + 1*10^3} - \frac{8}{2*10^3} = 1,33 \text{ mA}$$




$$R_{O4} = \frac{R_0 * R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,2*10^3 * 5*10^3}{1,2*10^3 + 5*10^3} = 0,968 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O4} * I_0 = 0,968*10^3 * 1,33*10^{-3} = 1,29 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{1,29}{5*10^3} = 0,258 \text{ mA}$$

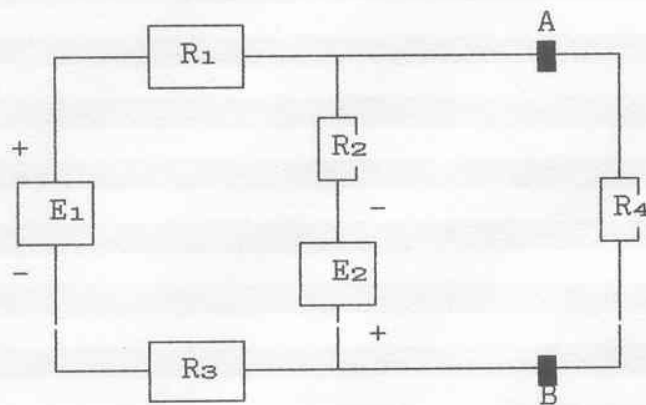
6.2 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned} E_1 &= 24 \text{ V} & ; & & E_2 &= 12 \text{ V} \\ R_1 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 1 \text{ K}\Omega \\ R_3 &= 1,5 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 3 \text{ K}\Omega \end{aligned}$$

### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

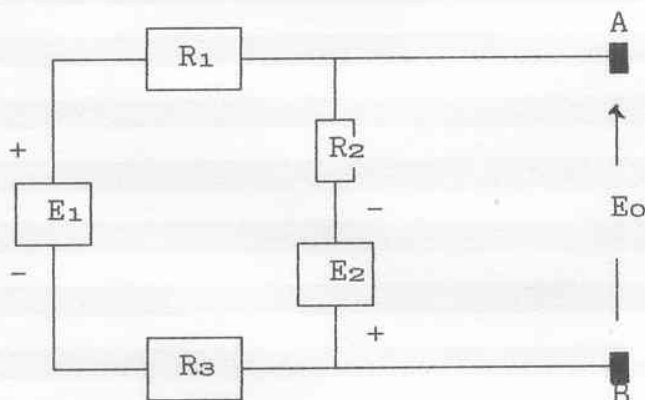

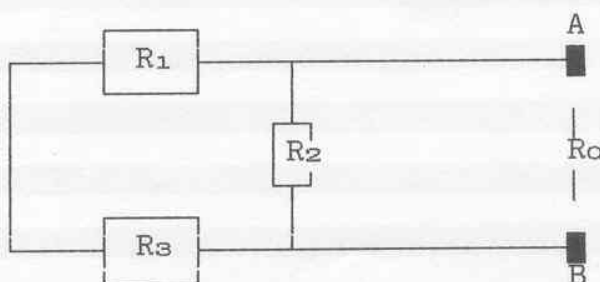
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{24}{1 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3} - \frac{12}{1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = -1,71 \text{ V}$$





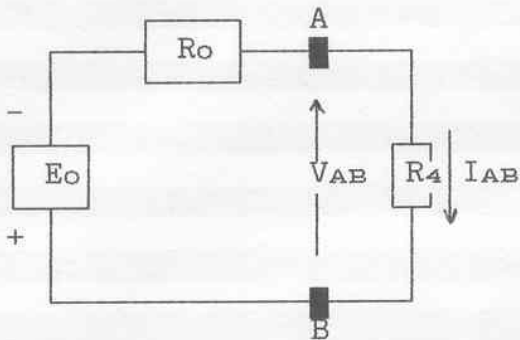
$$R_o = \frac{R_2 * (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3} = \frac{1*10^3 * (1*10^3 + 1,5*10^3)}{1*10^3 + 1*10^3 + 1,5*10^3} = 0,71 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_4} = \frac{-1,71}{0,71*10^3 + 3*10^3} = -0,46 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 3*10^3 * (-0,46*10^{-3}) = -1,38 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

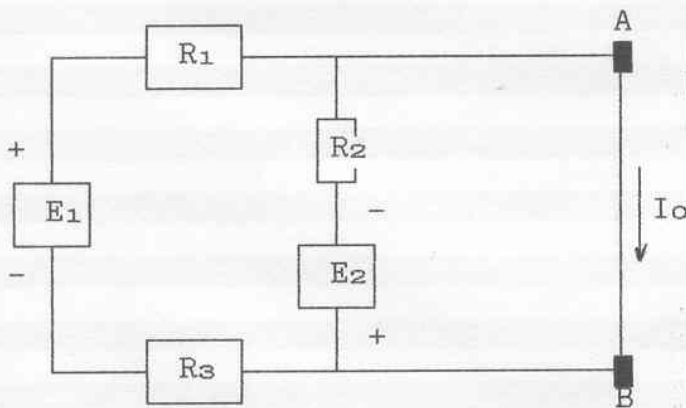
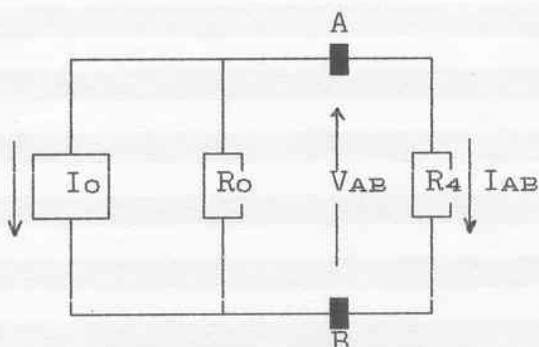
$$I_o = \frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2} = \frac{24}{1*10^3 + 1,5*10^3} - \frac{12}{1*10^3} = -2,4 \text{ mA}$$




$$R_{O4} = \frac{R_O * R_4}{R_O + R_4} = \frac{0,71*10^3 * 3*10^3}{0,71*10^3 + 3*10^3} = 0,574 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O4} * I_O = 0,574*10^3 * (- 2,4*10^{-3}) = - 1,38 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{- 1,29}{5*10^3} = - 0,46 \text{ mA}$$

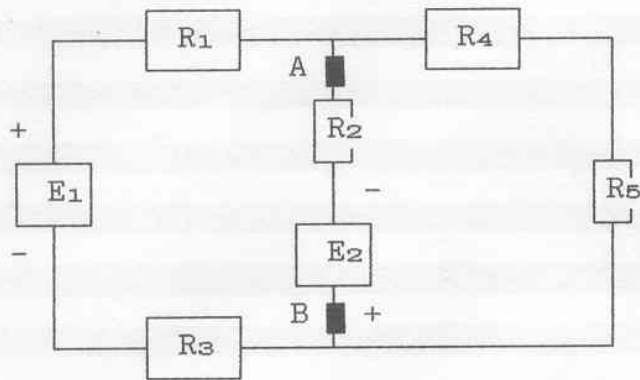
6.3 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned} E_1 &= 16 \text{ V} & ; & & E_2 &= 8 \text{ V} \\ R_1 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 2 \text{ K}\Omega \\ R_3 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 1 \text{ K}\Omega \\ R_5 &= 1 \text{ K}\Omega \end{aligned}$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

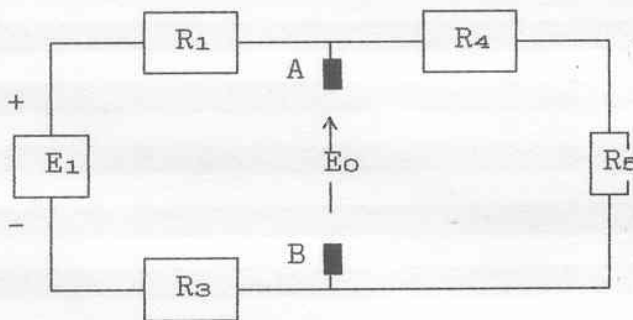
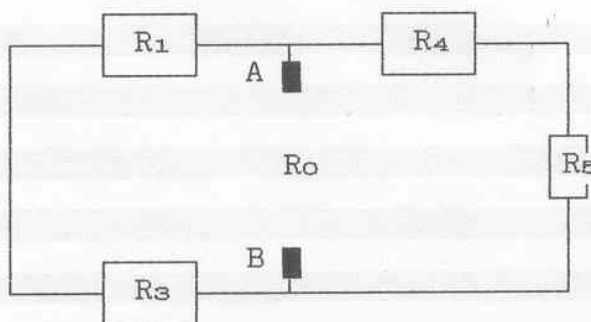
$$E_0 = \frac{R_4 + R_5}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} * E_1 = \frac{1 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} * 16 = 5,33 \text{ V}$$


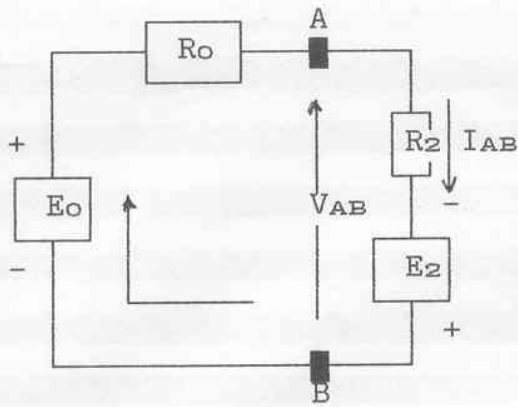
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_3) * (R_4 + R_5)}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{4 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$




$$E_0 + E_2 = (R_0 + R_2) * I_{AB} \quad ==>$$


$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_0 + E_2}{R_0 + R_2} = \frac{5,33 + 8}{1,33 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} - E_2 = 2 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^{-3} - 8 = 0 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

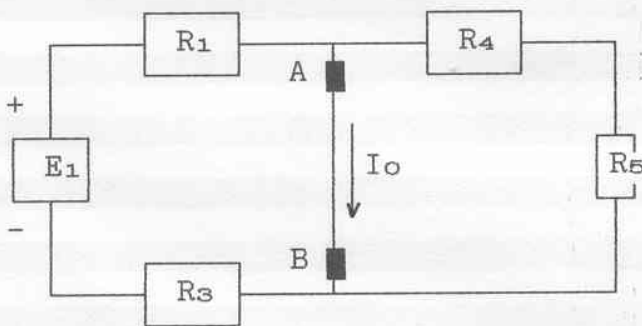

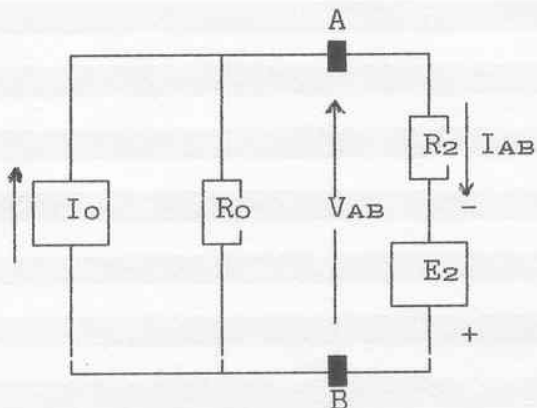
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_3} = \frac{16}{2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} - \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 0$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} - E_2 \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 + V_{AB}}{R_2} = \frac{8 - 0}{2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

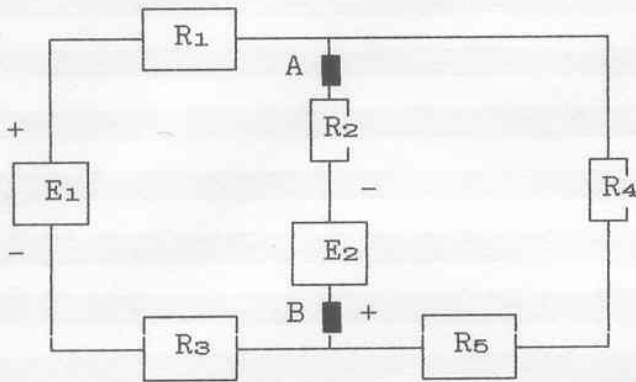
6.4 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 24 \text{ V} \quad ; \quad E_2 = 12 \text{ V}$   
 $R_1 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$   
 $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$

RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

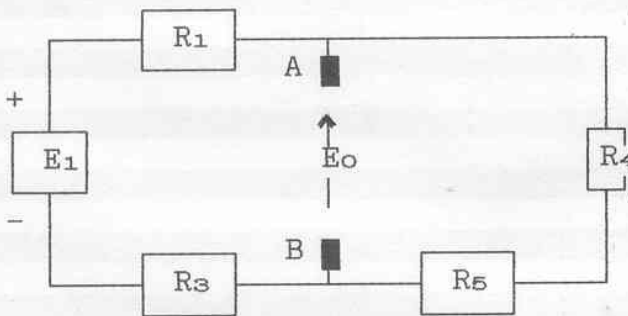
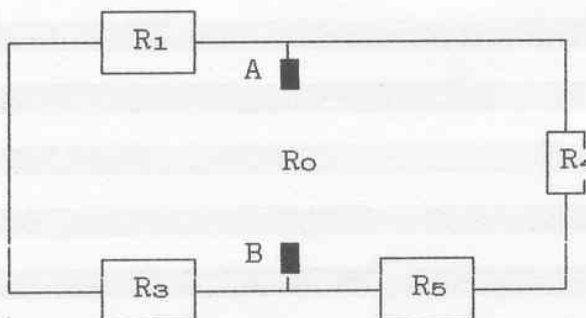
$$\begin{aligned}
 E_0 &= \frac{R_4 + R_5}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} * E_1 = \\
 &= \frac{1,5 * 10^3 + 2,5 * 10^3}{1 * 10^3 + 3 * 10^3 + 1,5 * 10^3 + 2,5 * 10^3} * 24 = 12 \text{ V}
 \end{aligned}$$


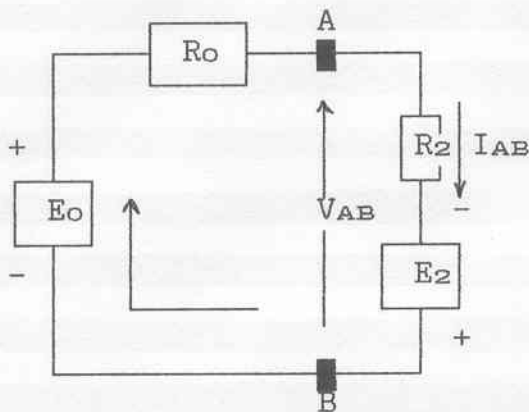
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_3) * (R_4 + R_5)}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{4*10^3 * 4*10^3}{4*10^3 + 4*10^3} = 2 \text{ K}\Omega$$




$$E_0 + E_2 = (R_0 + R_2) * I_{AB} \quad ==>$$


$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_0 + E_2}{R_0 + R_2} = \frac{12 + 12}{2*10^3 + 1*10^3} = 8 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} - E_2 = 1*10^3 * 8*10^{-3} - 12 = -4 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

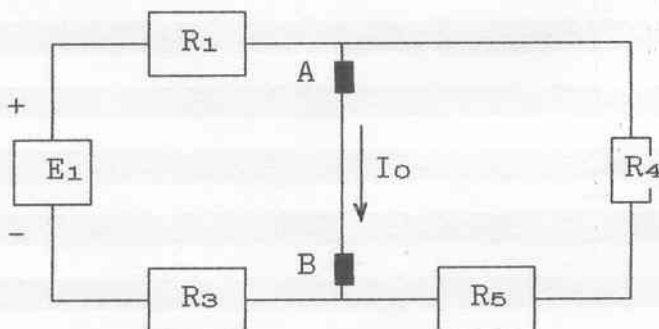
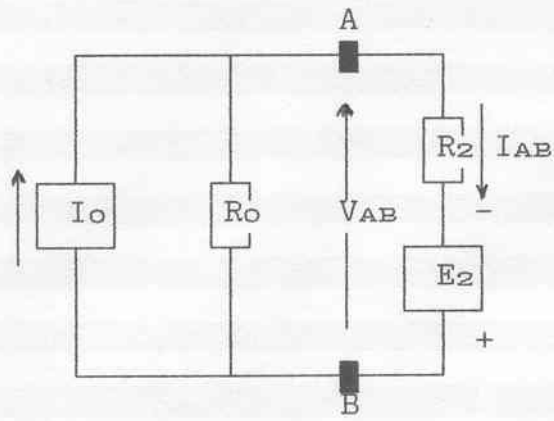
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_3} = \frac{24}{1*10^3 + 3*10^3} = 6 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_0 - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2}} = \frac{6 \cdot 10^{-3} - \frac{12}{1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = -4 \text{ V}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} - E_2 \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 + V_{AB}}{R_2} = \frac{12 - 4}{1 \cdot 10^3} = 8 \text{ mA}$$



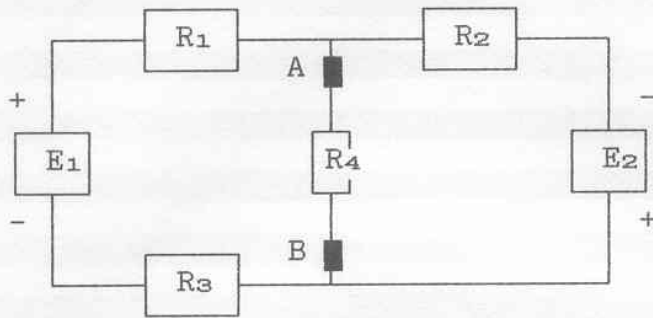
6.5 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned} E_1 &= 12 \text{ V} & ; & & E_2 &= 8 \text{ V} \\ R_1 &= 2 \text{ K}\Omega & ; & & R_2 &= 4 \text{ K}\Omega \\ R_3 &= 1 \text{ K}\Omega & ; & & R_4 &= 4 \text{ K}\Omega \end{aligned}$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

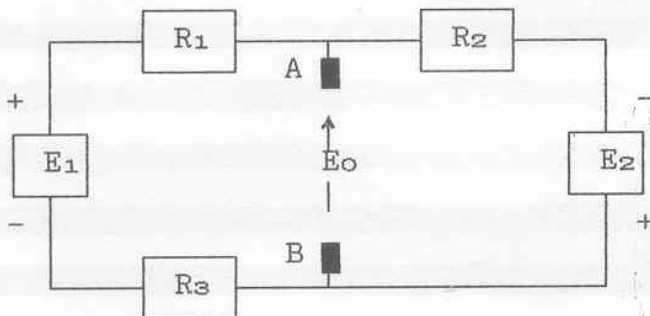
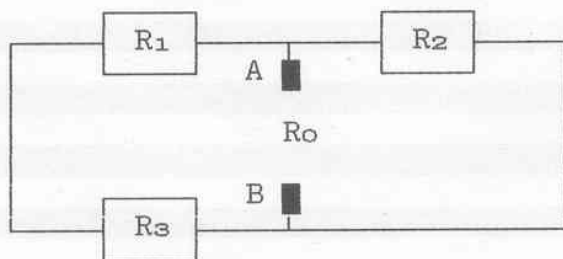
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{12}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} - \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 3,428 \text{ V}$$



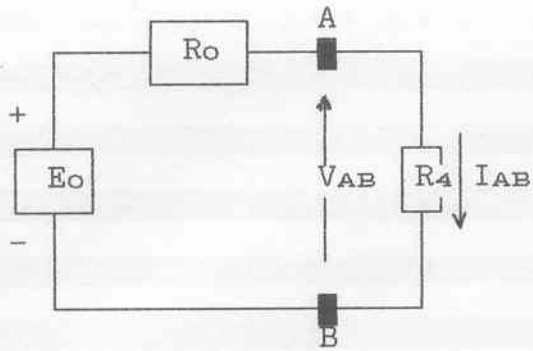
$$R_0 = \frac{R_2 * (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3} = \frac{4 \cdot 10^3 * (2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3)}{4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 1,714 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{3,428}{1,71 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,6 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 4 \cdot 10^3 * 0,6 \cdot 10^{-3} = 2,4 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

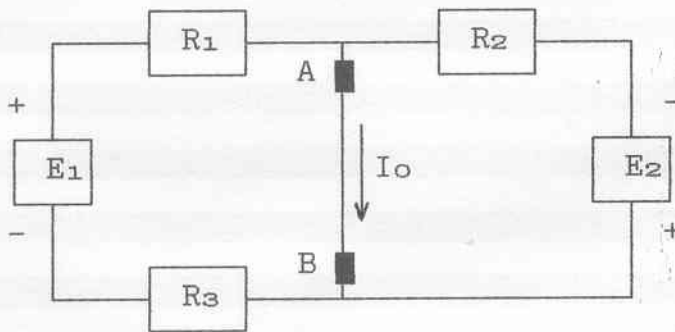
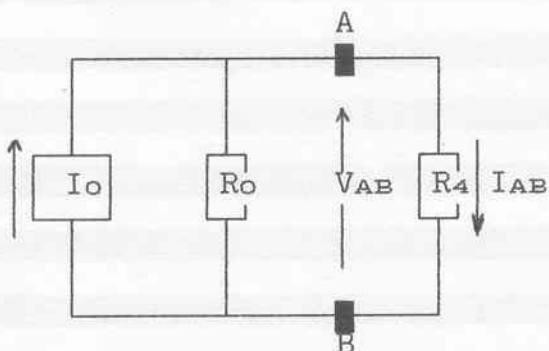
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2} = \frac{12}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} - \frac{8}{4 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA}$$




$$R_{04} = \frac{R_0 * R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,714 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^3}{1,714 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O4} * I_O = 1,2 * 10^3 * 2 * 10^{-3} = 2,4 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{2,4}{4 * 10^3} = 0,6 \text{ mA}$$

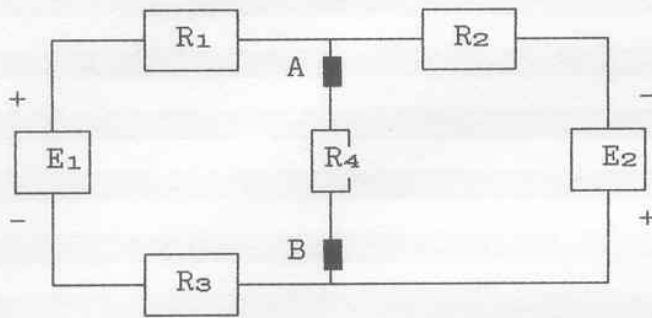
6.6 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$\begin{aligned} E_1 &= 24 \text{ V} & ; & & E_2 &= 12 \text{ V} \\ R_1 &= 1 \text{ k}\Omega & ; & & R_2 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 2 \text{ k}\Omega & ; & & R_4 &= 3 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

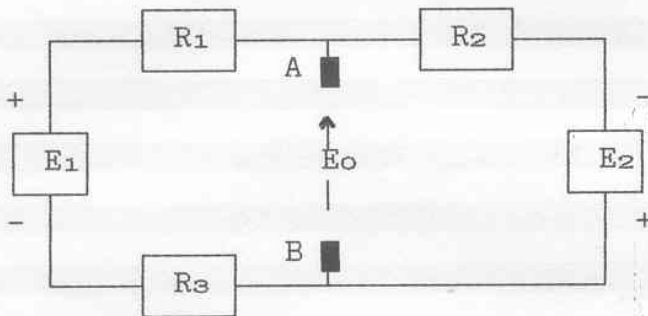
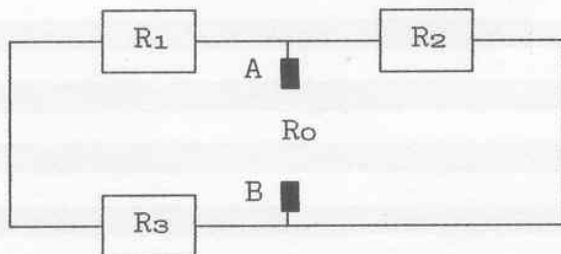
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{24}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} - \frac{12}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 2,4 \text{ V}$$



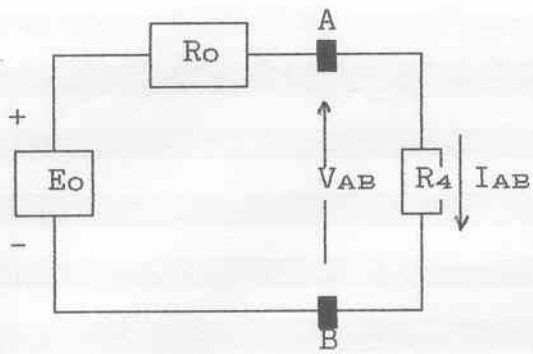
$$R_0 = \frac{R_2 * (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3} = \frac{2 \cdot 10^3 * (1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3)}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,2 \text{ k}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{2}{1,2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,57 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 0,57 \cdot 10^{-3} = 1,71 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

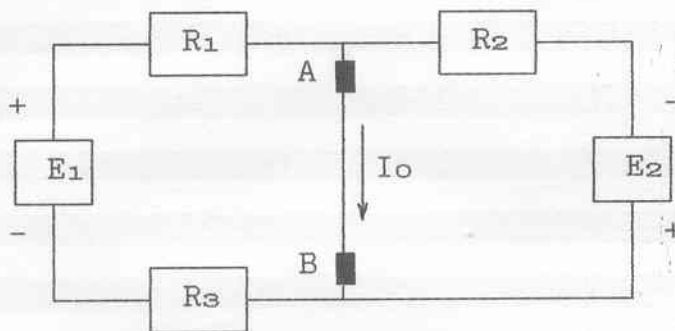
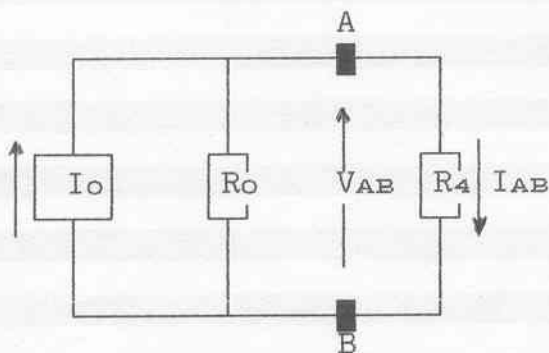
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_3} - \frac{E_2}{R_2} = \frac{24}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} - \frac{12}{2 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA}$$




$$R_{04} = \frac{R_0 \cdot R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,857 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O4} * I_O = 0,857 * 10^3 * 2 * 10^{-3} = 1,71 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{1,71}{3 * 10^3} = 0,57 \text{ mA}$$

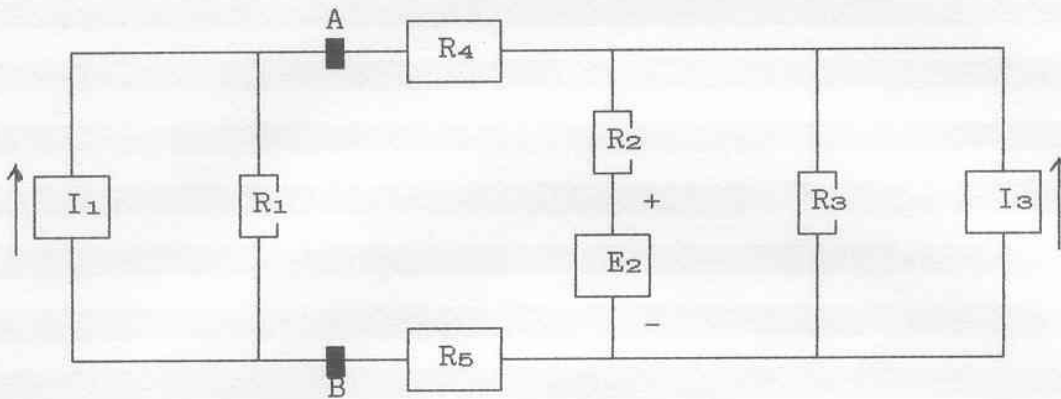6.7 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 2 \text{ K}\Omega$$


$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 4 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

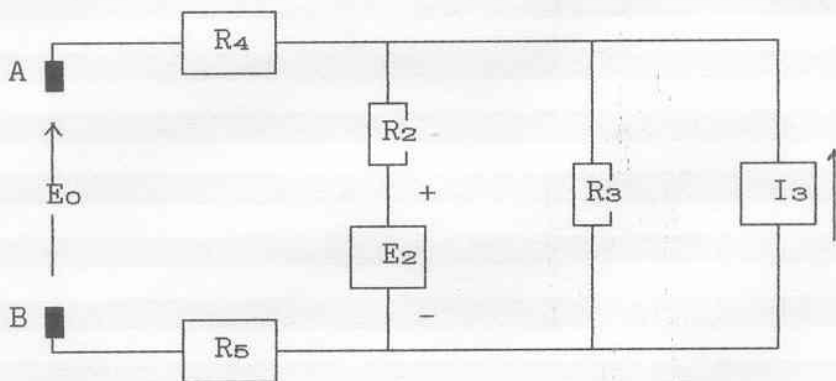
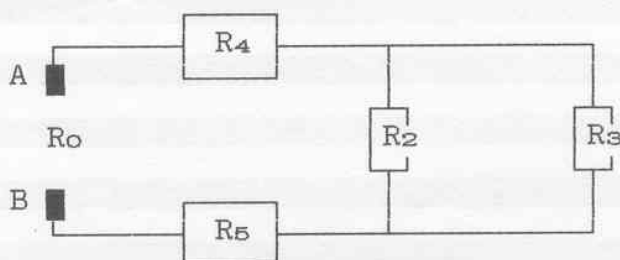
$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_2} + I_3}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{10}{1 \cdot 10^3} + 2 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 9,6 \text{ V}$$



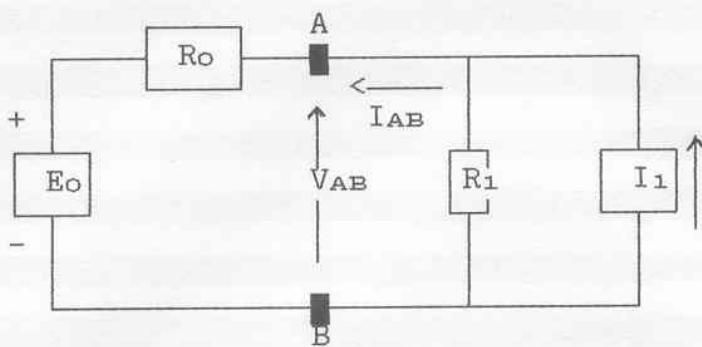
$$R_0 = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} + R_4 + R_5 = \frac{1*10^3 * 4*10^3}{1*10^3 + 4*10^3} + 1*10^3 + 4*10^3 = 5,8 \text{ K}\Omega$$



$$V_{AB} = \frac{I_1 + \frac{E_0}{R_0}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0}} = \frac{5*10^{-3} + \frac{9,6}{5,8*10^3}}{\frac{1}{2*10^3} + \frac{1}{5,8*10^3}} = 9,9 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_0 + R_0 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{V_{AB} - E_0}{R_0} = \frac{9,9 - 9,6}{5,8*10^3} = 0,05 \text{ mA}$$


- Teorema di Norton

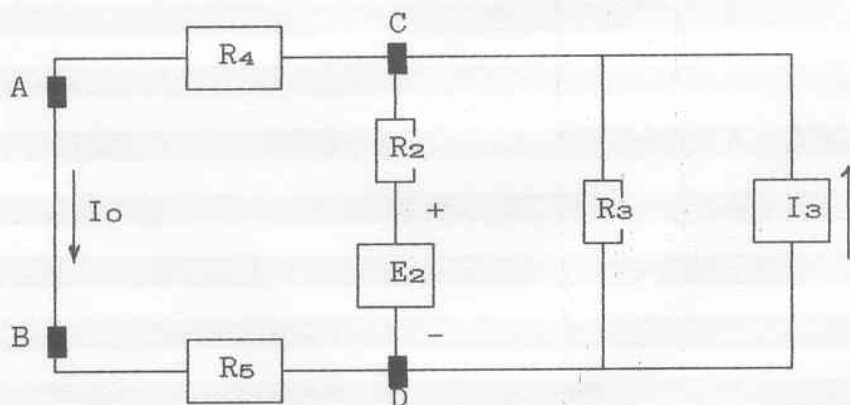

$$V_{CD} = \frac{I_3 + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{5*10^{-3} + \frac{9,6}{5,8*10^3}}{\frac{1}{1*10^3} + \frac{1}{4*10^3} + \frac{1}{5*10^3}} = 8,276 \text{ V}$$
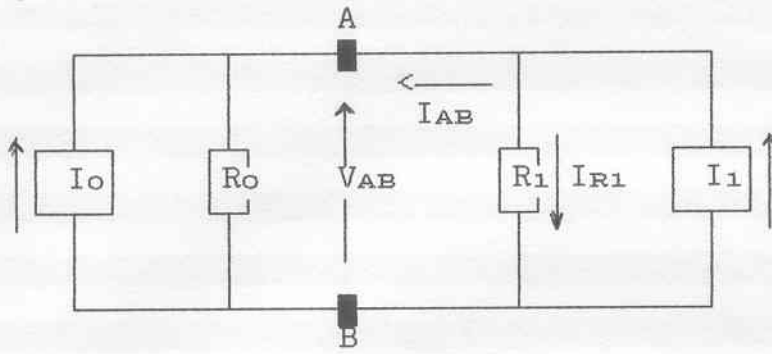
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4 + R_5} = \frac{8,276}{1*10^3 + 4*10^3} = 1,655 \text{ mA}$$






$$V_{AB} = \frac{I_0 + I_1}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,655 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{5,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 9,9 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{9,9}{2 \cdot 10^3} = 4,95 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_1 - I_{R1} = 5 \cdot 10^{-3} - 4,95 \cdot 10^{-3} = 0,05 \text{ mA}$$

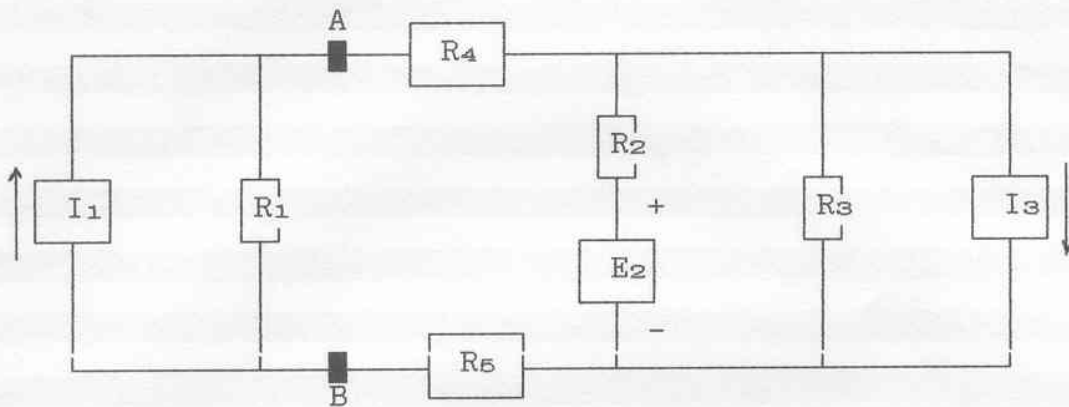
6.8 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$I_1 = 6 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $I_3 = 3 \text{ mA}$  ;  $R_1 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 3 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

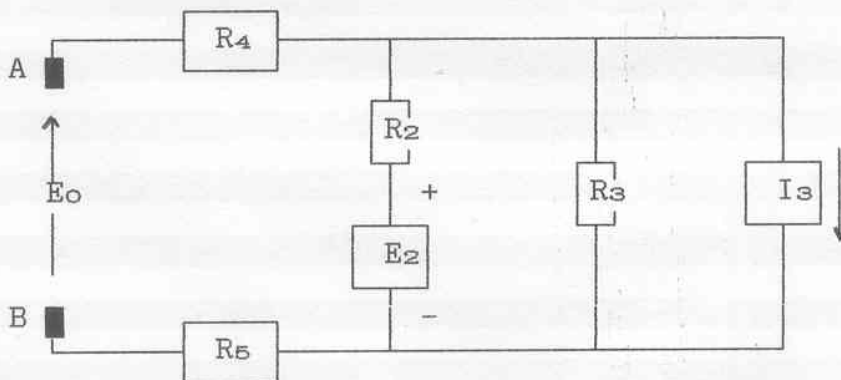
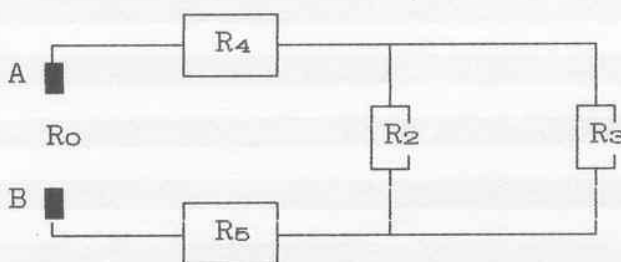
$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_2} + I_3}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{8}{1 \cdot 10^3} + 3 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,25 \text{ V}$$



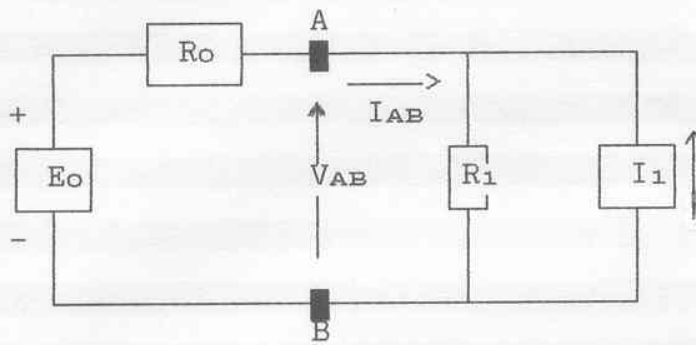
$$R_0 = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} + R_4 + R_5 = \frac{1*10^3 * 3*10^3}{1*10^3 + 3*10^3} + 2*10^3 + 3*10^3 = 5,75 \text{ K}\Omega$$



$$V_{AB} = \frac{I_1 + \frac{E_0}{R_0}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0}} = \frac{6*10^{-3} + \frac{8,25}{5,75*10^3}}{\frac{1}{2*10^3} + \frac{1}{5,75*10^3}} = 6,33 \text{ V}$$


$$V_{AB} = E_0 - R_0 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_0 - V_{AB}}{R_0} = \frac{8,25 - 6,33}{5,75*10^3} = 0,33 \text{ mA}$$

- Teorema di Norton

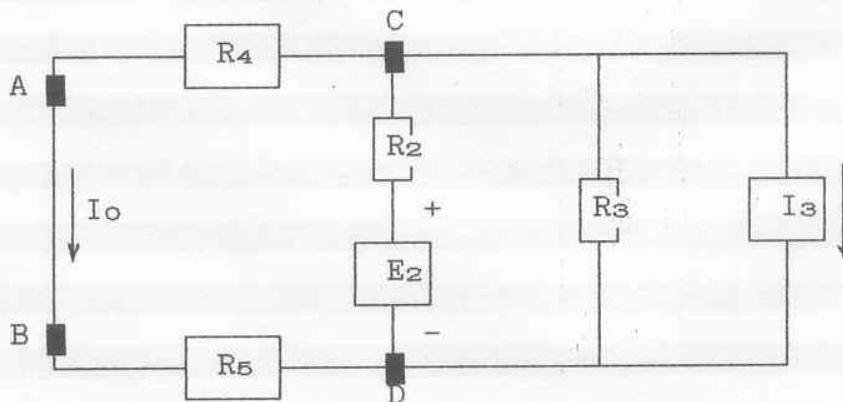

$$V_{CD} = \frac{I_3 + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{3*10^{-3} + \frac{8}{1*10^3}}{\frac{1}{1*10^3} + \frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{5*10^3}} = 7,174 \text{ V}$$
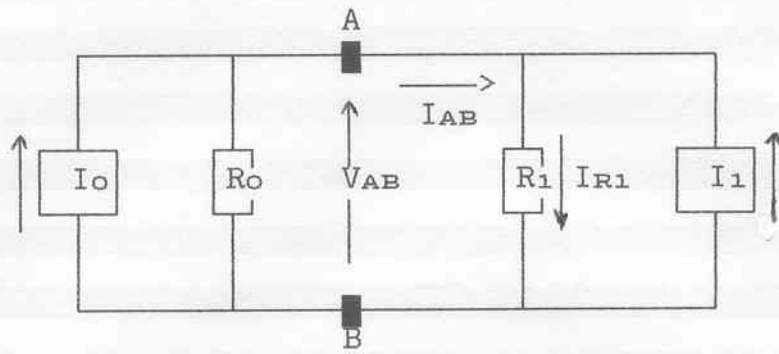
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4 + R_5} = \frac{7,174}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,43 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_0 + I_1}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,43 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{5,75 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 6,33 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{6,33}{1 \cdot 10^3} = 6,33 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_{R1} - I_1 = 6,33 \cdot 10^{-3} - 6 \cdot 10^{-3} = 0,33 \text{ mA}$$

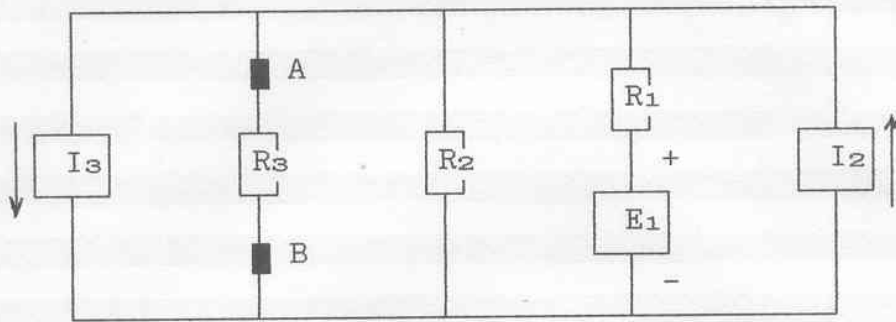6.9 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$E_1 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 4 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 3 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1 \text{ K}\Omega$$


$$R_2 = 3 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 6 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

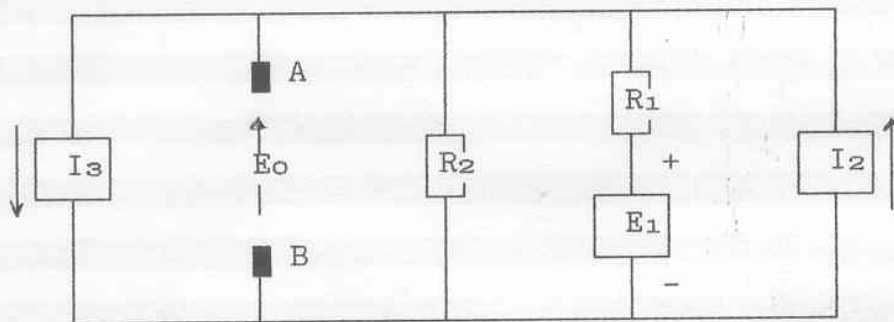
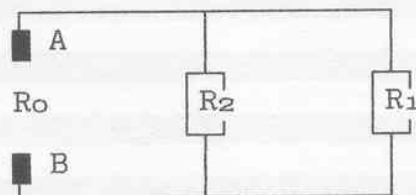
$$E_o = \frac{-I_3 + \frac{E_1}{R_1} + I_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{-3 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{1 \cdot 10^3} + 4 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,25 \text{ V}$$



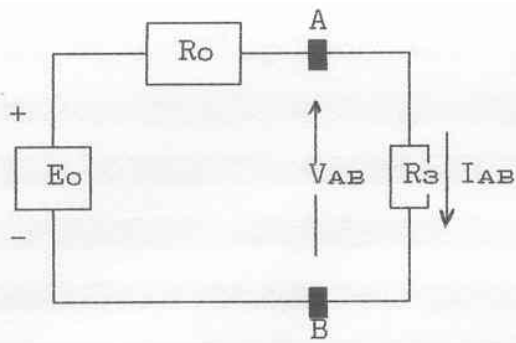
$$R_o = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,75 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{8,25}{0,75 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^3} = 1,22 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 \cdot I_{AB} = 6 \cdot 10^3 \cdot 1,22 \cdot 10^{-3} = 7,33 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

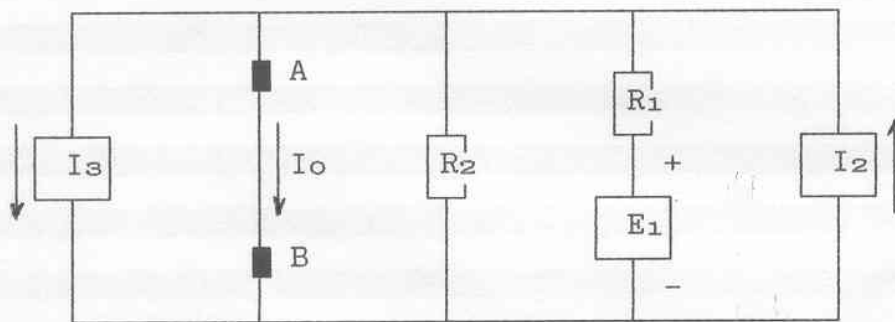
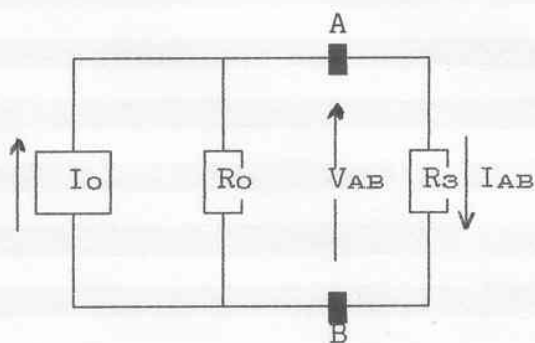
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} + I_2 - I_3 = \frac{10}{1 \cdot 10^3} + 4 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3} = 11 \text{ mA}$$




$$R_{03} = \frac{R_0 \cdot R_3}{R_0 + R_3} = \frac{0,75 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^3}{0,75 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^3} = 0,666 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} \cdot I_0 = 0,666 \cdot 10^3 \cdot 11 \cdot 10^{-3} = 7,33 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{7,33}{6 \cdot 10^3} = 1,22 \text{ mA}$$

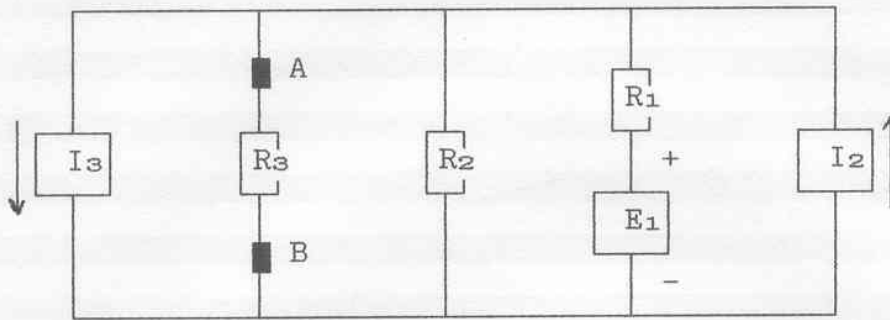
6.10 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 12 \text{ V}$  ;  $I_2 = 3 \text{ mA}$  ;  $I_3 = 1 \text{ mA}$  ;  $R_1 = 2 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 3 \text{ K}\Omega$

RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

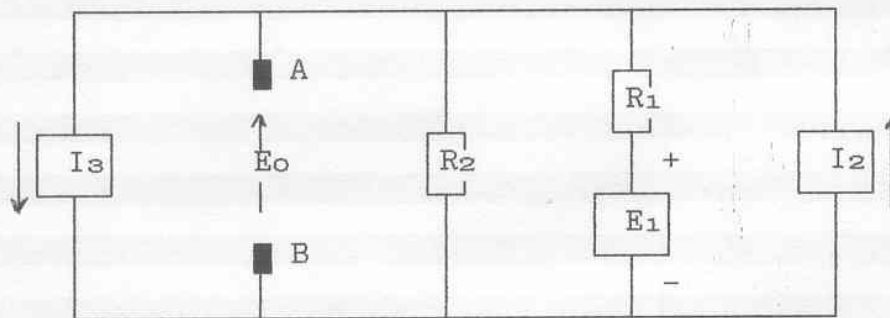
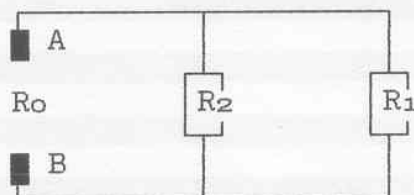
$$E_0 = \frac{-I_3 + \frac{E_1}{R_1} + I_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{-1 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{2 \cdot 10^3} + 3 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 5,33 \text{ V}$$



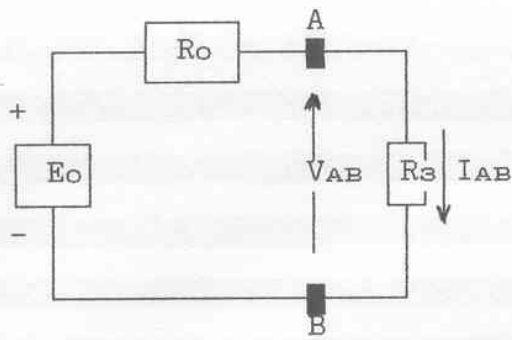
$$R_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 0,667 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{5,33}{0,667 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,454 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 1,45 \cdot 10^{-3} = 4,353 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

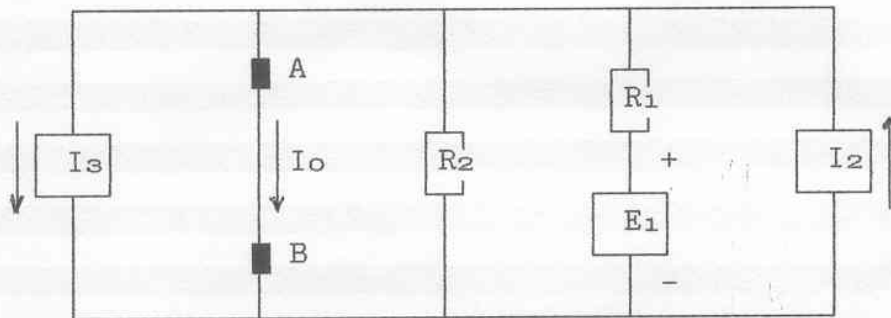
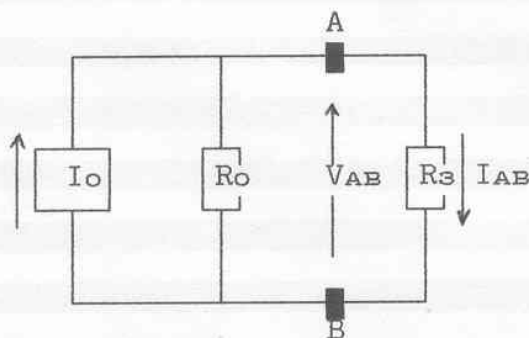
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} + I_2 - I_3 = \frac{12}{2 \cdot 10^3} + 3 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3} = 8 \text{ mA}$$




$$R_{03} = \frac{R_0 \cdot R_3}{R_0 + R_3} = \frac{0,667 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{0,667 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,545 \text{ k}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} \cdot I_0 = 0,545 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 4,36 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{4,36}{3 \cdot 10^3} = 1,45 \text{ mA}$$



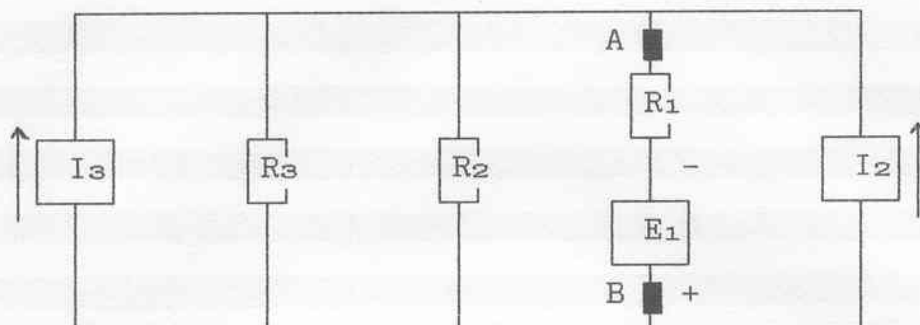6.11 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$E_1 = 8 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 3 \text{ K}\Omega$$


$$R_2 = 6 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

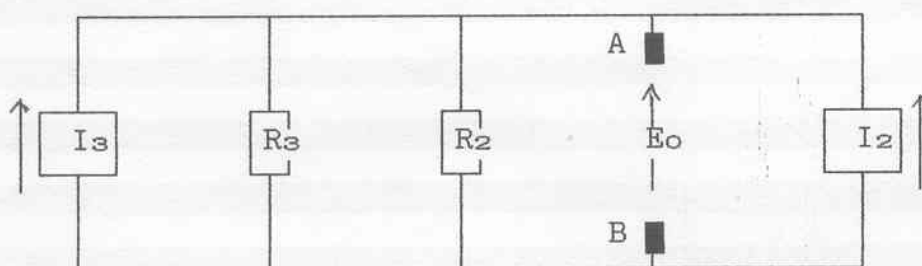
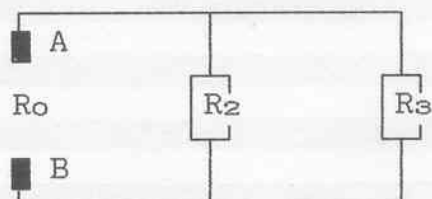
$$E_0 = \frac{I_2 + I_3}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{10 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 22,5 \text{ V}$$


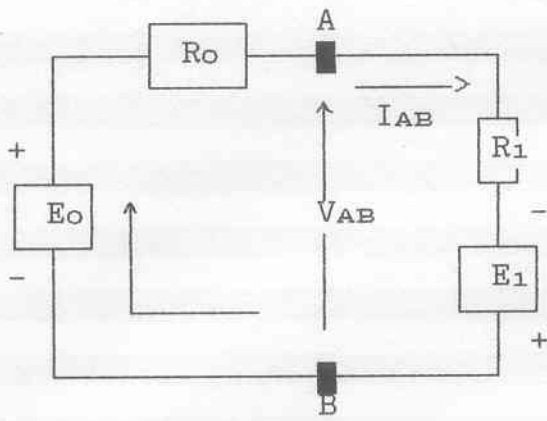
$$R_0 = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,5 \text{ K}\Omega$$




$$E_0 + E_1 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$


$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_0 + E_1}{R_0 + R_1} = \frac{22,5 + 8}{1,5 * 10^3 + 3 * 10^3} = 6,78 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_1 * I_{AB} - E_1 = 3 * 10^3 * 6,78 * 10^{-3} - 8 = 12,34 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

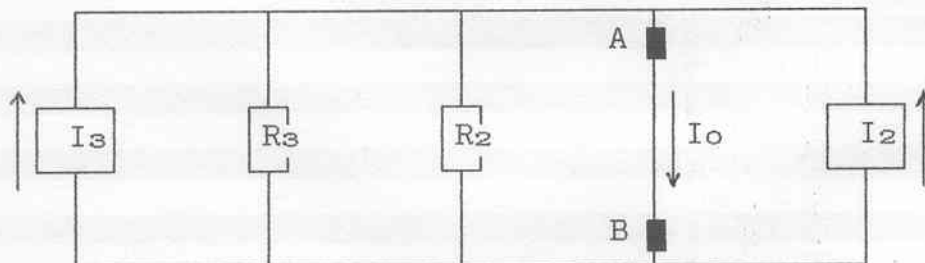

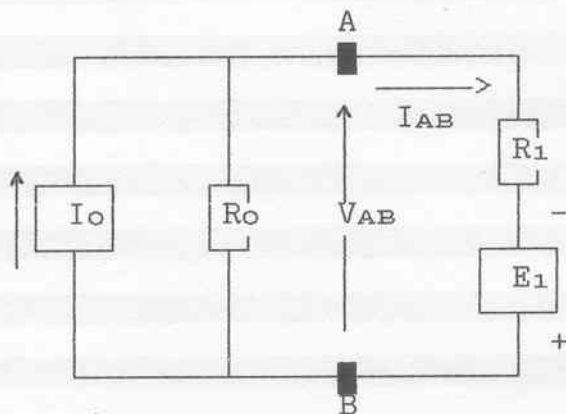
$$I_0 = I_2 + I_3 = 10 * 10^{-3} + 5 * 10^{-3} = 15 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 - \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{15 \cdot 10^{-3} - \frac{8}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 12,33 \text{ V}$$

$$V_{AB} = R_1 * I_{AB} - E_1 \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 + V_{AB}}{R_1} = \frac{8 + 12,33}{3 \cdot 10^3} = 6,78 \text{ mA}$$

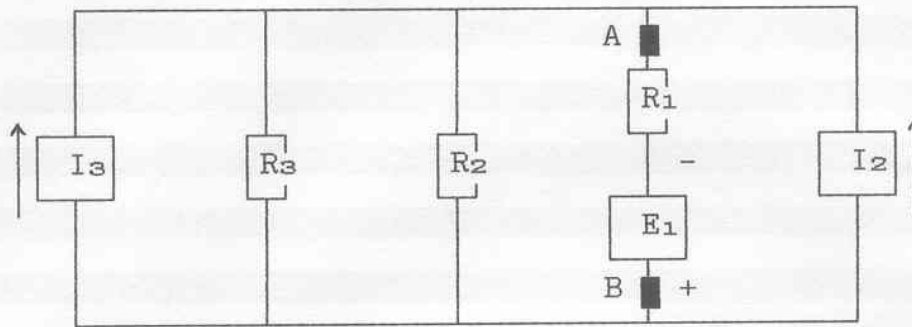6.12 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$E_1 = 12 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 4 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 10 \text{ K}\Omega$$


$$R_2 = 12 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 8 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

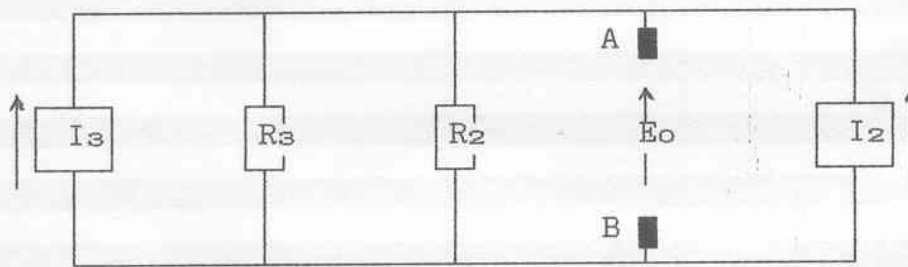
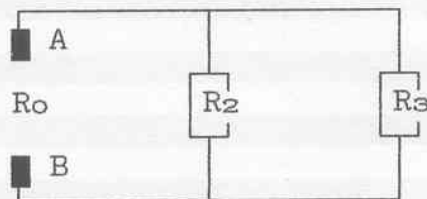
$$E_0 = \frac{I_2 + I_3}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{12 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3}} = 28,8 \text{ V}$$


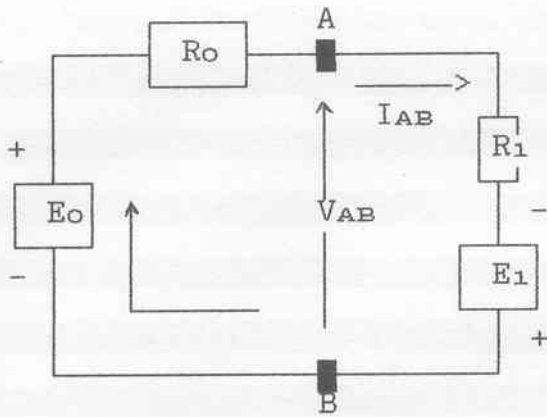
$$R_0 = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} = \frac{12 \cdot 10^3 * 8 \cdot 10^3}{12 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^3} = 4,8 \text{ K}\Omega$$




$$E_0 + E_1 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$


$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_0 + E_1}{R_0 + R_1} = \frac{28,8 + 12}{4,8 * 10^3 + 10 * 10^3} = 2,76 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_1 * I_{AB} - E_1 = 10 * 10^3 * 2,76 * 10^{-3} - 12 = 15,6 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

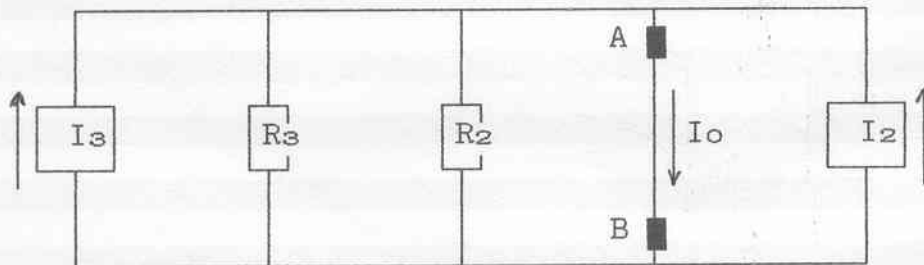

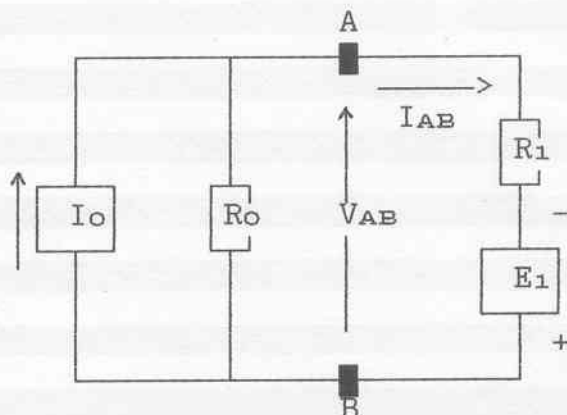
$$I_0 = I_2 + I_3 = 4 * 10^{-3} + 2 * 10^{-3} = 6 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_o - \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_1}} = \frac{6 \cdot 10^{-3} - \frac{12}{10 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{10 \cdot 10^3}} = 15,57 \text{ V}$$

$$V_{AB} = R_1 * I_{AB} - E_1 \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 + V_{AB}}{R_1} = \frac{12 + 15,57}{10 \cdot 10^3} = 2,76 \text{ mA}$$

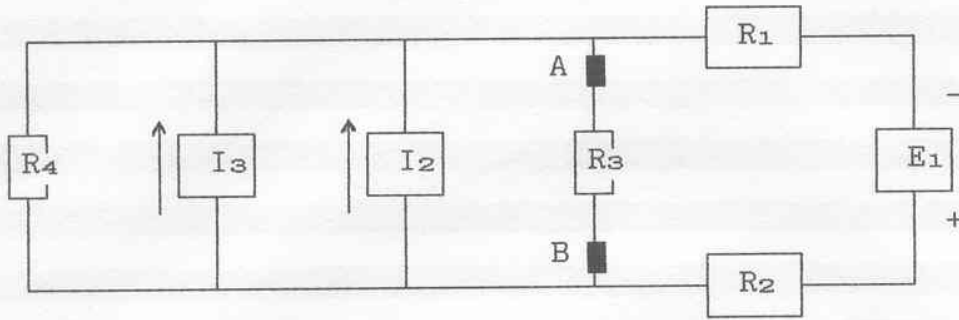6.13 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$E_1 = 10 \text{ V} \quad ; \quad I_2 = 2 \text{ mA} \quad ; \quad I_3 = 5 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 3 \text{ K}\Omega$$


$$R_2 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

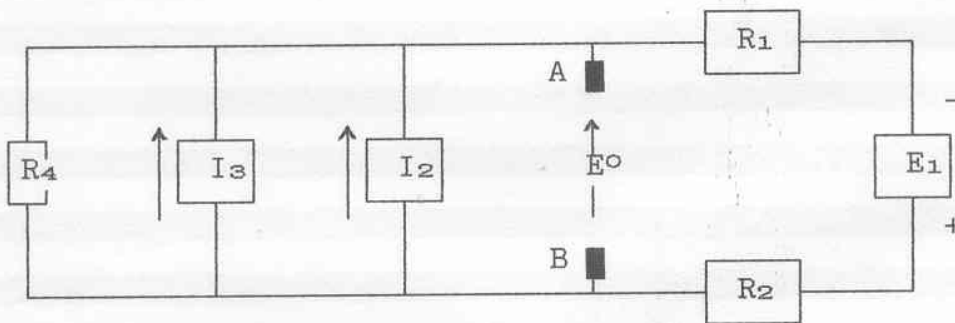
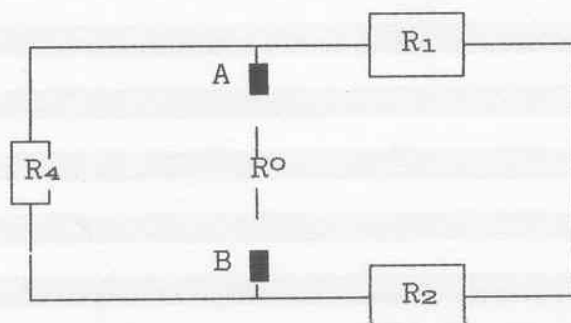
$$E_0 = \frac{I_2 + I_3 - \frac{E_1}{R_1 + R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4}} = \frac{2 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 4,167 \text{ V}$$



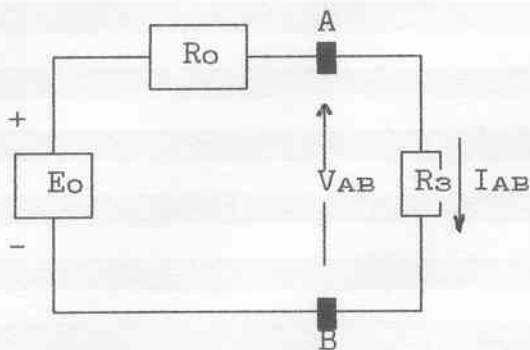
$$R_0 = \frac{R_4 * (R_1 + R_2)}{R_4 + R_1 + R_2} = \frac{1*10^3 * (3*10^3 + 2*10^3)}{1*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} = 0,83 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{4,167}{0,83*10^3 + 5*10^3} = 0,714 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 5*10^3 * 0,714*10^{-3} = 3,57 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

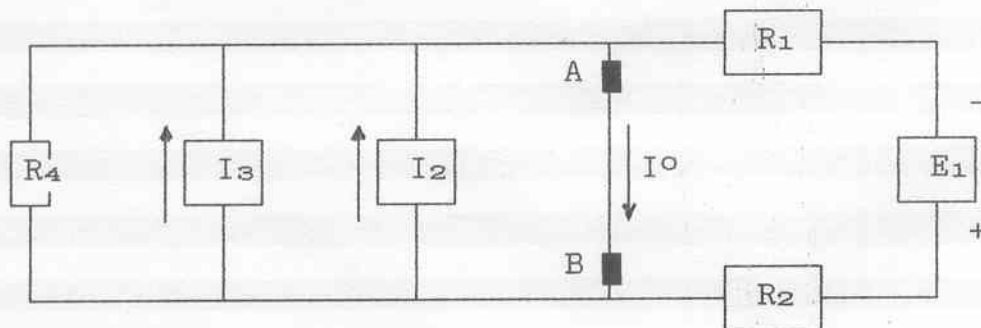
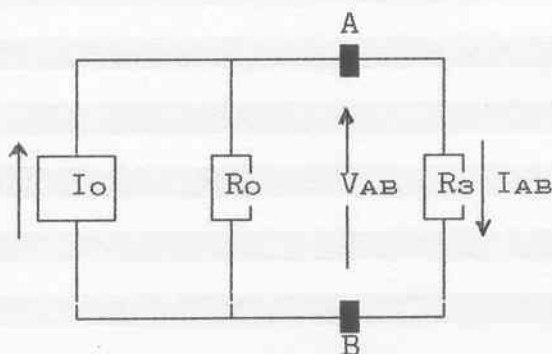
$$I_0 = I_2 + I_3 - \frac{E_1}{R_1 + R_2} = 2*10^{-3} + 5*10^{-3} - \frac{10}{3*10^3 + 2*10^3} = 5 \text{ mA}$$






$$R_{03} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{0,83*10^3 * 5*10^3}{0,83*10^3 + 5*10^3} = 0,714 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} * I_0 = 0,714*10^3 * 5*10^{-3} = 3,57 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{3,57}{5*10^3} = 0,714 \text{ mA}$$

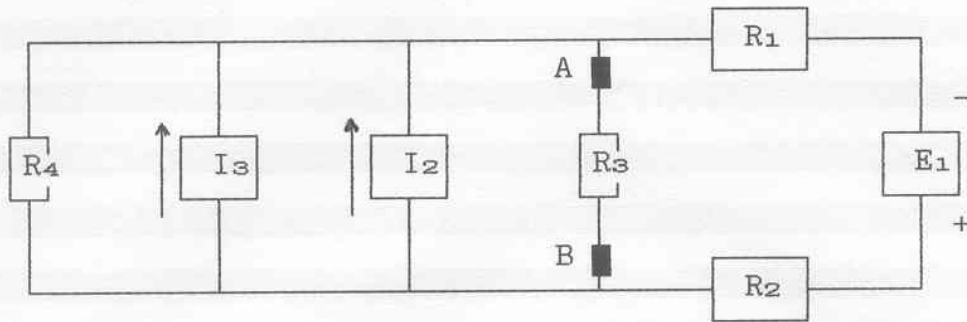
6.14 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$E_1 = 12 \text{ V}$  ;  $I_2 = 2 \text{ mA}$  ;  $I_3 = 3 \text{ mA}$  ;  $R_1 = 5 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 4 \text{ K}\Omega$

RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

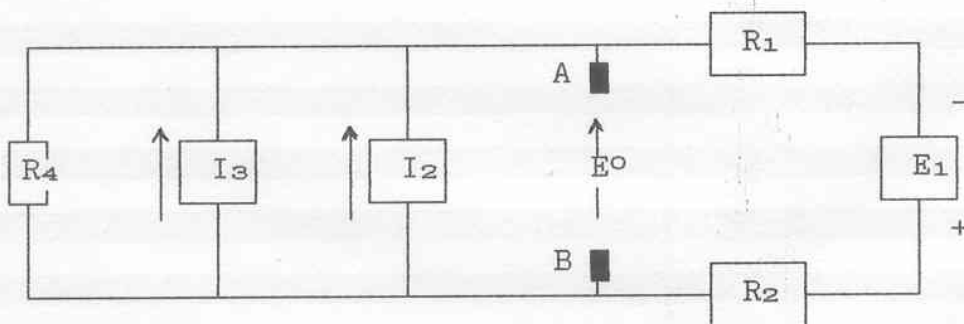
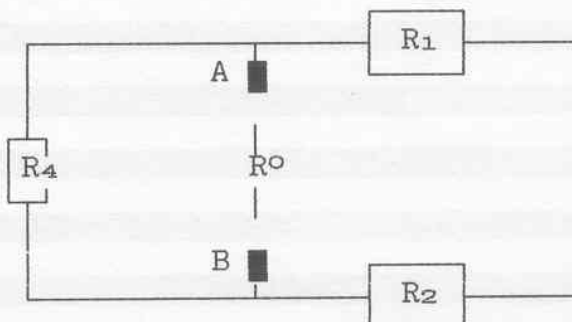
$$E_0 = \frac{I_2 + I_3 - \frac{E_1}{R_1 + R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4}} = \frac{2 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-3} - \frac{12}{5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 9,33 \text{ V}$$



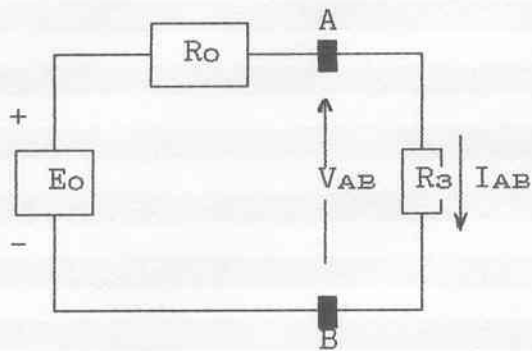
$$R_0 = \frac{R_4 * (R_1 + R_2)}{R_4 + R_1 + R_2} = \frac{4 * 10^3 * (5 * 10^3 + 3 * 10^3)}{4 * 10^3 + 5 * 10^3 + 3 * 10^3} = 2,67 \text{ K}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{9,33}{2,67 * 10^3 + 2 * 10^3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 2 * 10^3 * 2 * 10^{-3} = 4 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

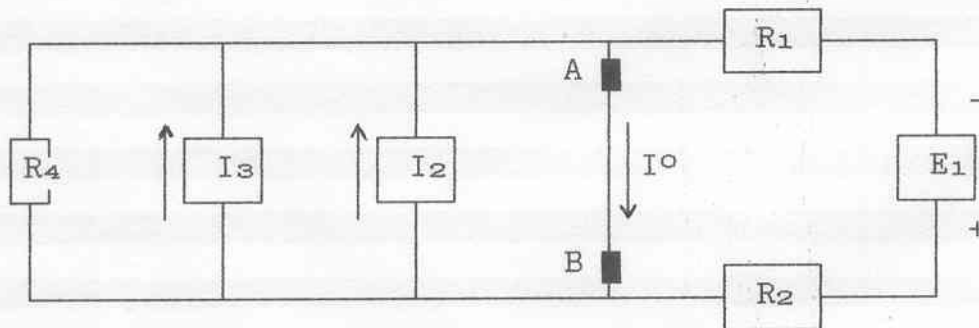
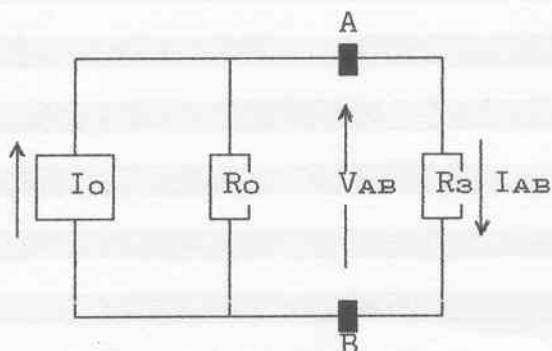
$$I_0 = I_2 + I_3 - \frac{E_1}{R_1 + R_2} = 2 * 10^{-3} + 3 * 10^{-3} - \frac{12}{5 * 10^3 + 3 * 10^3} = 3,5 \text{ mA}$$




$$R_{03} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{2,67*10^3 * 2*10^3}{2,67*10^3 + 2*10^3} = 1,14 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} * I_0 = 1,14*10^3 * 3,5*10^{-3} = 4 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{4}{2*10^3} = 2 \text{ mA}$$

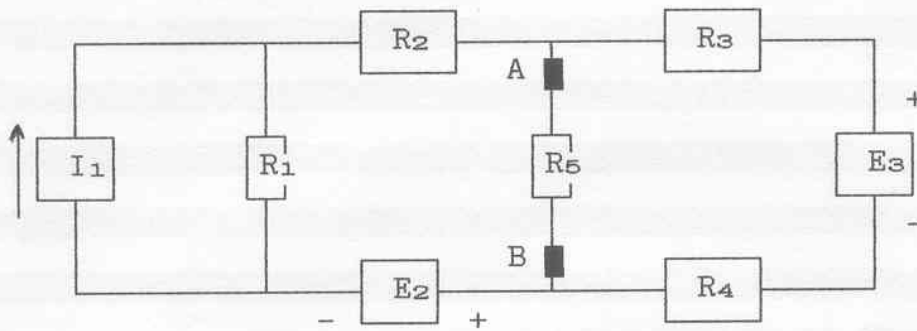6.15 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad E_3 = 4 \text{ V} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 8 \text{ K}\Omega$$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

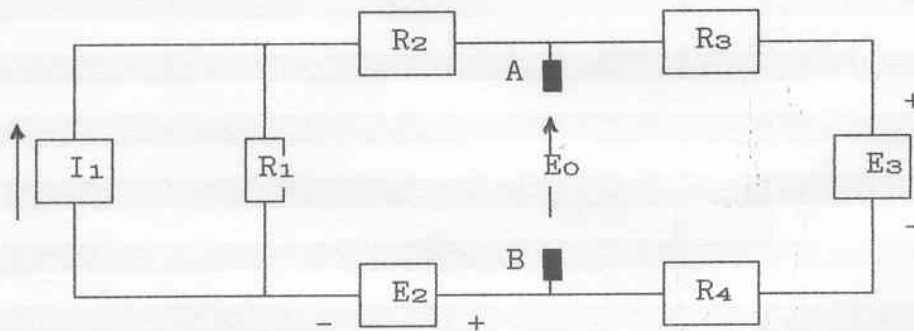


Si trasforma il generatore di corrente in generatore di tensione:

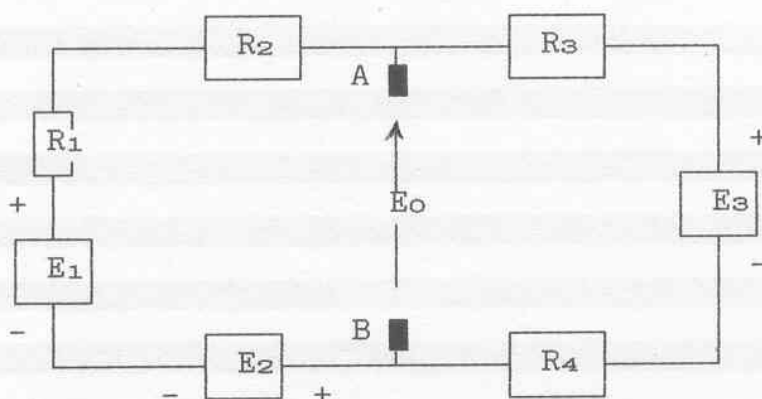
$$E_1 = R_1 * I_1 = 1,5 * 10^3 * 8 * 10^{-3} = 12 \text{ V}$$


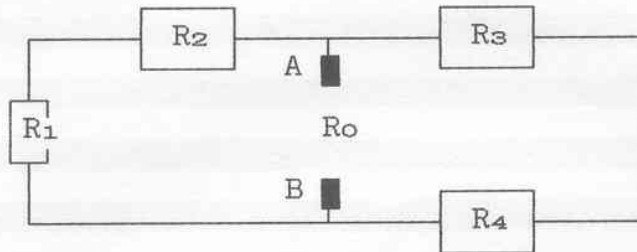
$$E_0 = \frac{\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_3 + R_4}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4}} = \frac{\frac{12 - 6}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{4}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 5,1 \text{ V}$$



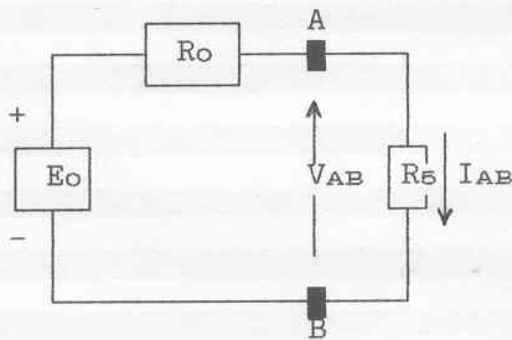
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = \frac{2,5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,36 \text{ k}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{5,1}{1,36 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^3} = 0,544 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 \cdot I_{AB} = 8 \cdot 10^3 \cdot 0,544 \cdot 10^{-3} = 4,35 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

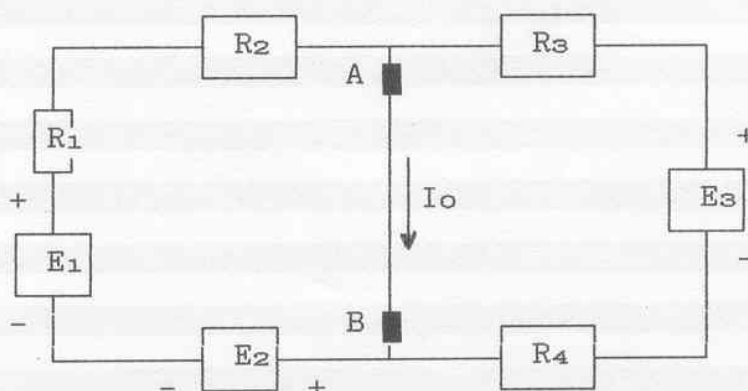
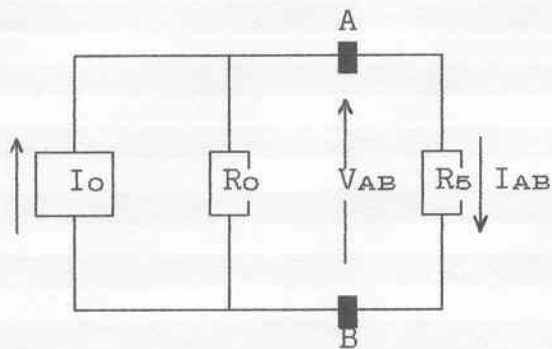
$$I_0 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_3 + R_4} = \frac{12 - 6}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{4}{3 \cdot 10^3} = 3,73 \text{ mA}$$




$$R_{05} = \frac{R_0 * R_5}{R_0 + R_5} = \frac{1,367 \cdot 10^3 * 8 \cdot 10^3}{1,367 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^3} = 1,17 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 1,17 \cdot 10^3 * 3,73 \cdot 10^{-3} = 4,36 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{4,36}{8 \cdot 10^3} = 0,544 \text{ mA}$$

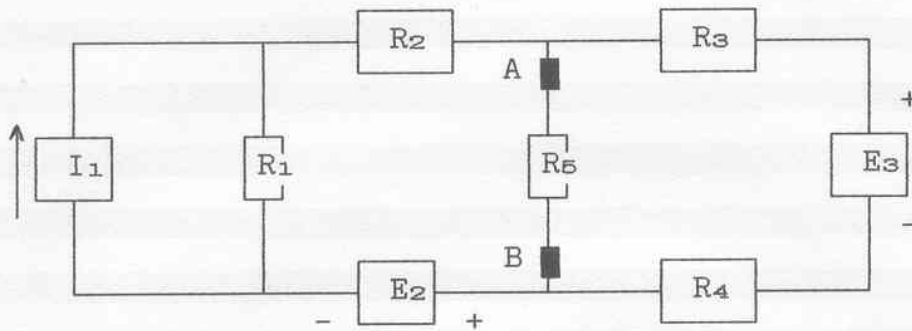
6.16 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$I_1 = 6 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 3 \text{ V}$  ;  $E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = 2 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 5 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

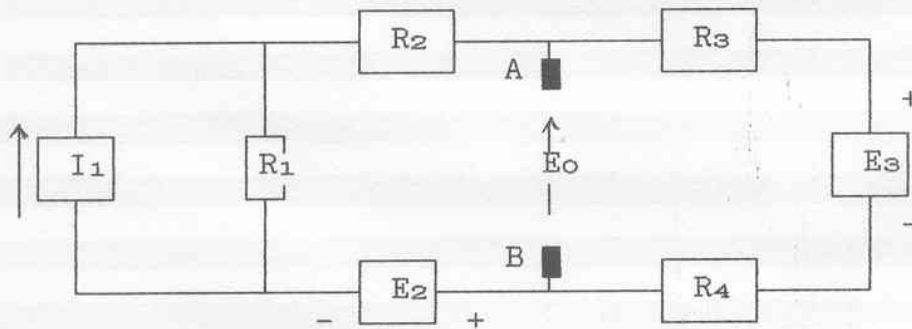


Si trasforma il generatore di corrente in generatore di tensione:
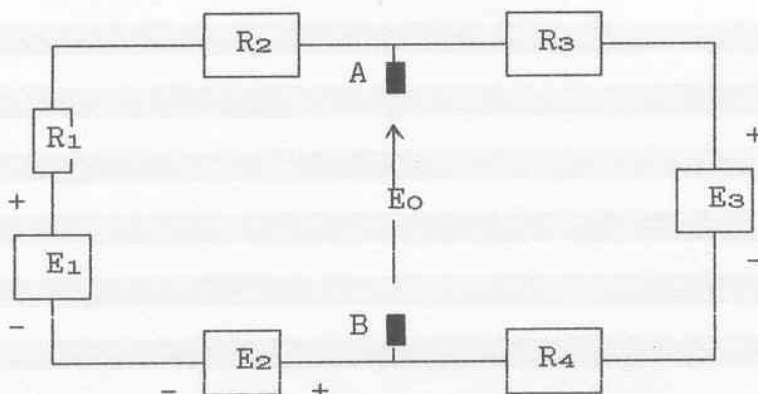
$$E_1 = R_1 * I_1 = 2 * 10^3 * 6 * 10^{-3} = 12 \text{ V}$$





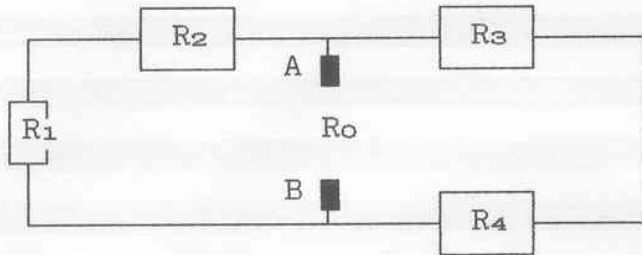
$$E_0 = \frac{\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_3 + R_4}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4}} = \frac{\frac{12 - 3}{4 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 8,5 \text{ V}$$



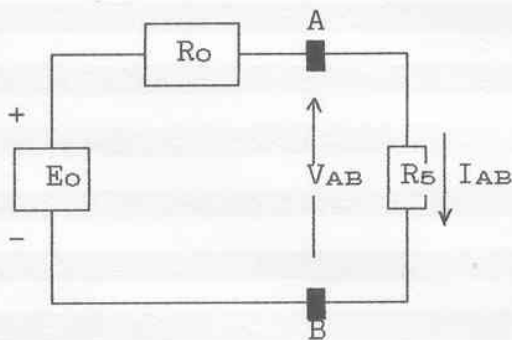
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 2 \text{ k}\Omega$$




$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{8,5}{2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,21 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 \cdot I_{AB} = 5 \cdot 10^3 \cdot 1,21 \cdot 10^{-3} = 6,05 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

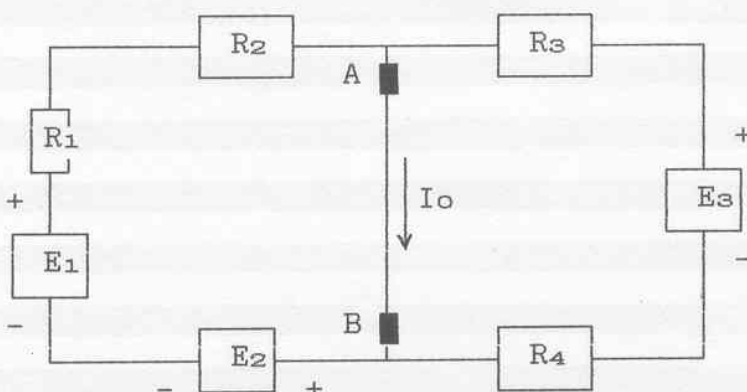
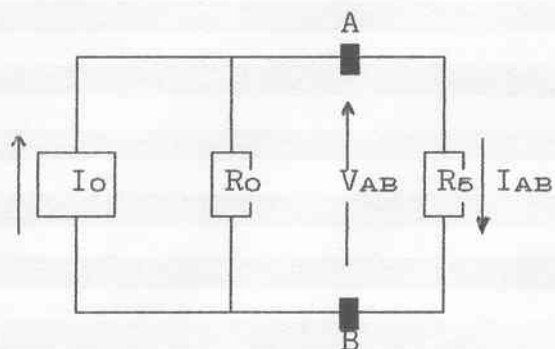
$$I_0 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_3 + R_4} = \frac{12 - 3}{4 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3} = 4,25 \text{ mA}$$




$$R_{0B} = \frac{R_0 * R_B}{R_0 + R_B} = \frac{2 \cdot 10^3 * 5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{0B} * I_0 = 1,43 \cdot 10^3 * 4,25 \cdot 10^{-3} = 6,07 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_B} = \frac{6,07}{5 \cdot 10^3} = 1,21 \text{ mA}$$

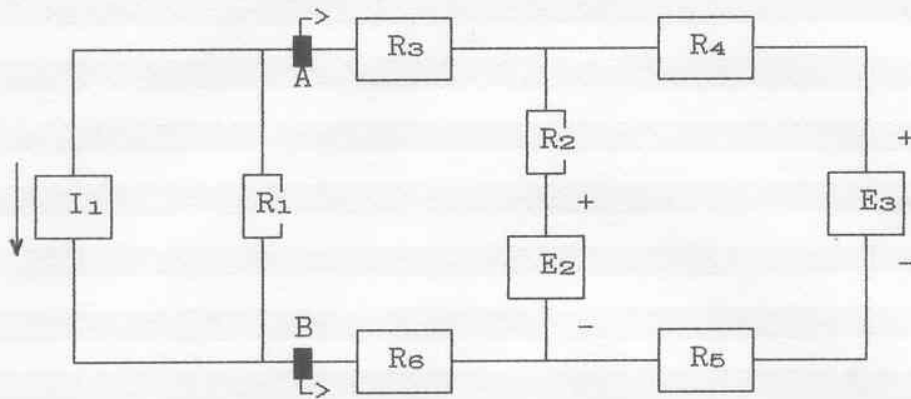
6.17 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

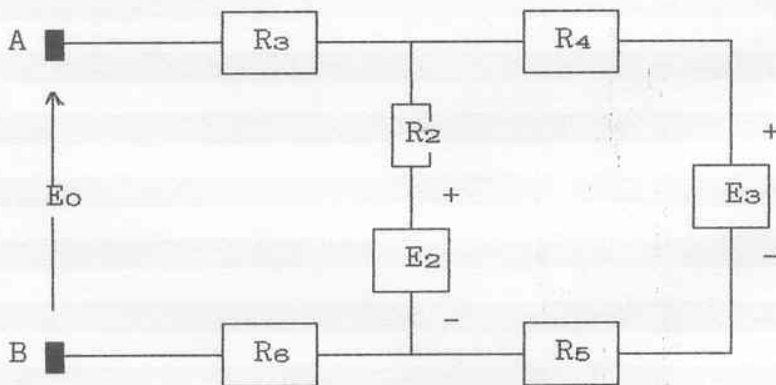

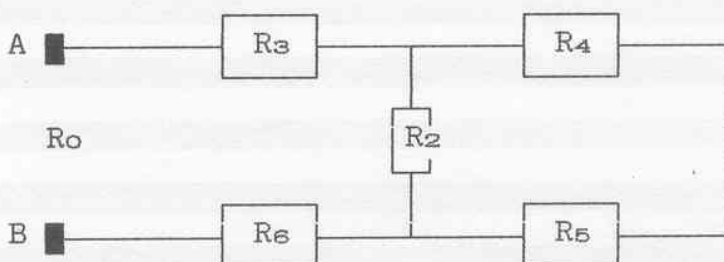
$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{\frac{6}{1 \cdot 10^3} + \frac{4}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}} = 5,6 \text{ V}$$



$$R_0 = R_3 + R_6 + \frac{R_2 * (R_4 + R_5)}{R_2 + R_4 + R_5} =$$

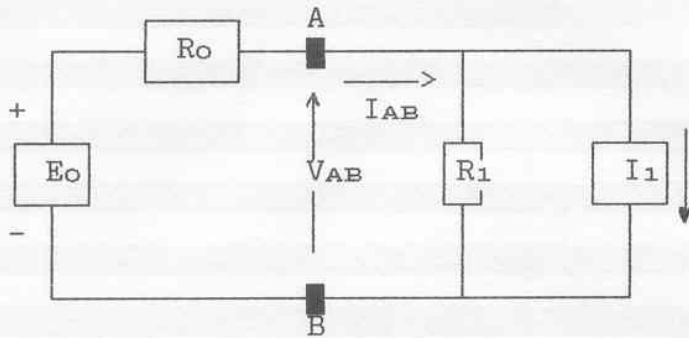
$$= 2 * 10^3 + 3 * 10^3 + \frac{1 * 10^3 * (1,5 * 10^3 + 2,5 * 10^3)}{1 * 10^3 + 1,5 * 10^3 + 2,5 * 10^3} = 5,8 \text{ K}\Omega$$



$$V_{AB} = \frac{\frac{E_0}{R_0} - I_1}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{5,6}{5,8 * 10^3} - 5 * 10^{-3}}{\frac{1}{5,8 * 10^3} + \frac{1}{1,6 * 10^3}} = -5,06 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_0 - R_0 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_0 - V_{AB}}{R_0} = \frac{5,6 + 5,06}{5,8 * 10^3} = 1,84 \text{ mA}$$


- Teorema di Norton

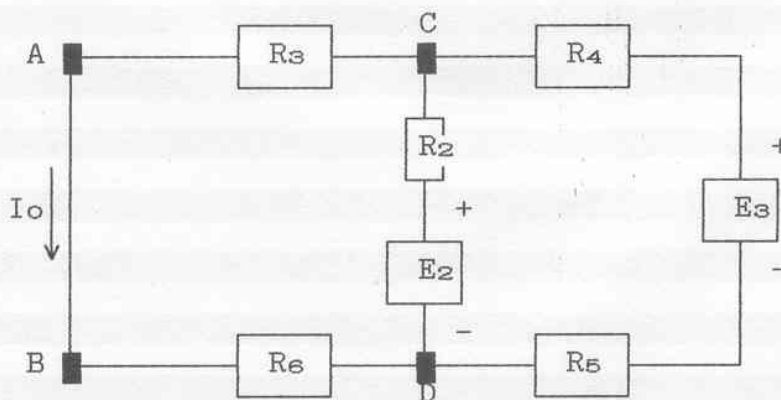

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_3 + R_6} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_5}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{1 \cdot 10^3} + \frac{4}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}} = 4,83 \text{ V}$$
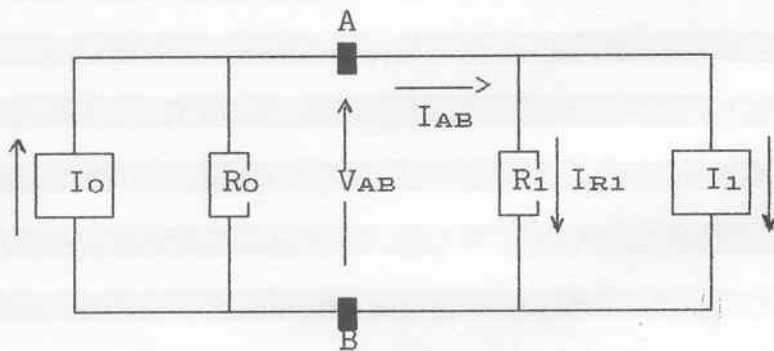
$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_3 + R_6} = \frac{4,83}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,966 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_o - I_1}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{0,966 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{5,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,6 \cdot 10^3}} = - 5,06 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{- 5,06}{1,6 \cdot 10^3} = - 3,1625 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_1 + I_{R1} = 5 \cdot 10^{-3} - 3,1625 \cdot 10^{-3} = 1,8375 \text{ mA}$$

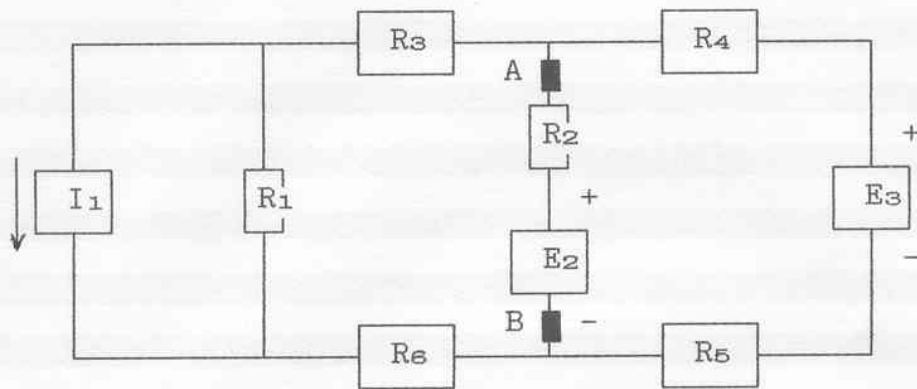
6.18 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

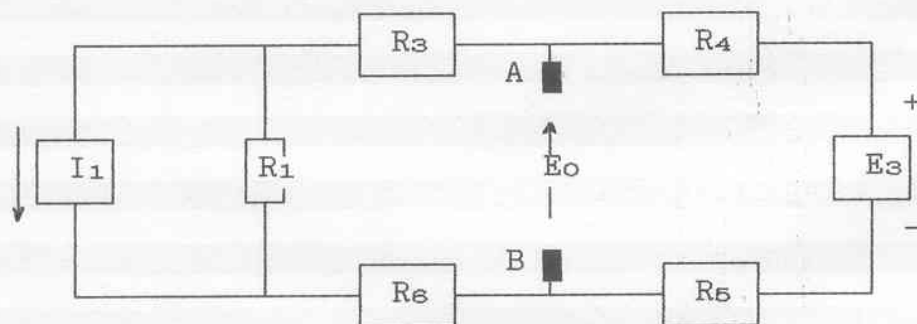


Si trasforma il generatore di corrente in generatore di tensione:
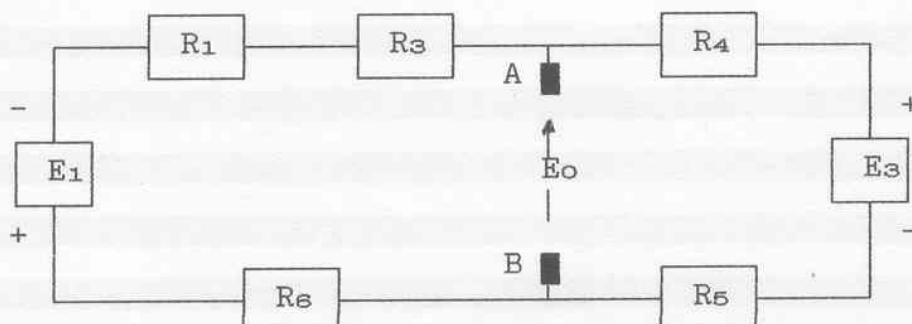
$$E_1 = R_1 * I_1 = 1,6 * 10^3 * 5 * 10^{-3} = 8 \text{ V}$$




$$E_0 = \frac{-\frac{E_1}{R_1 + R_3 + R_6} + \frac{E_3}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_1 + R_3 + R_6} + \frac{1}{R_4 + R_5}} =$$
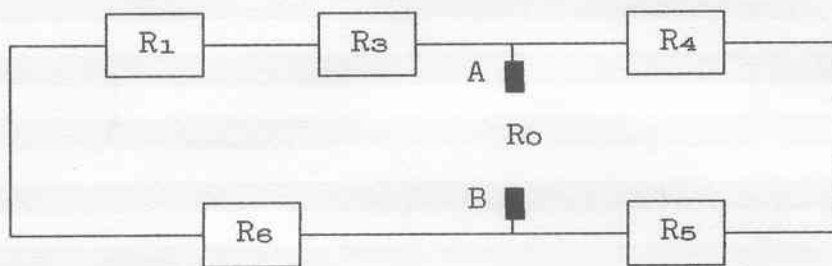
$$= \frac{-\frac{8}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{4}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}} = -0,53 \text{ V}$$


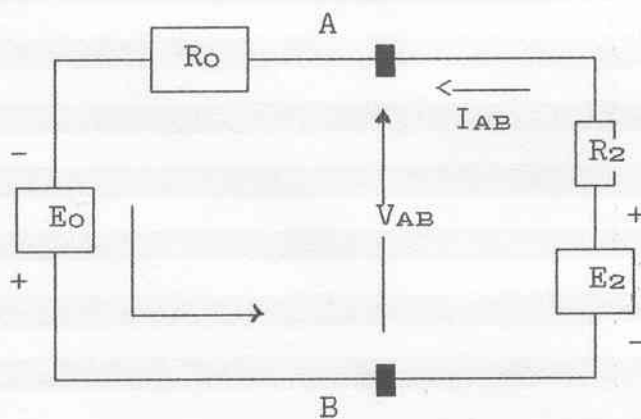
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_3 + R_6) \cdot (R_4 + R_5)}{R_1 + R_3 + R_6 + R_4 + R_5} = \frac{6,6 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{6,6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 2,49 \text{ k}\Omega$$




$$E_0 + E_2 = (R_0 + R_2) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_0 + E_2}{R_0 + R_2} = \frac{0,53 + 6}{2,49 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 1,87 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = E_2 - R_2 \cdot I_{AB} = 6 - 1 \cdot 10^3 \cdot 1,87 \cdot 10^{-3} = 4,13 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

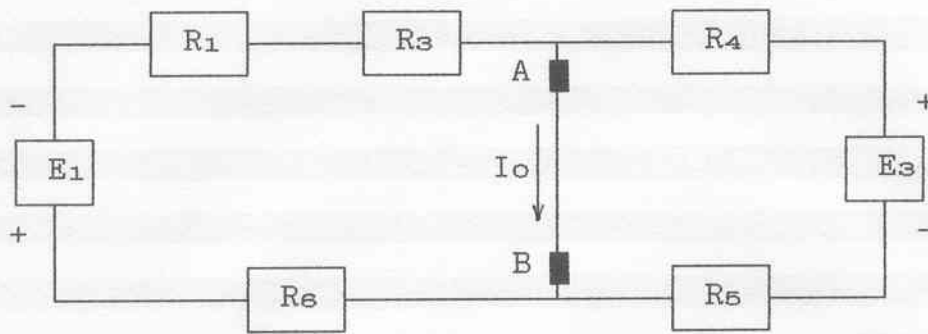

$$I_0 = - \frac{E_1}{R_1 + R_3 + R_6} + \frac{E_3}{R_4 + R_5} =$$
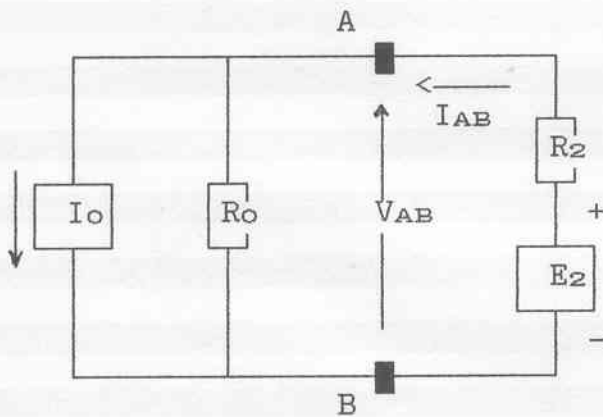
$$= - \frac{8}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{4}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = - 0,21 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{- I_0 + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2}} = \frac{- 0,21 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,49 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 4,13 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_2 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_2} = \frac{6 - 4,13}{1 \cdot 10^3} = 1,87 \text{ mA}$$



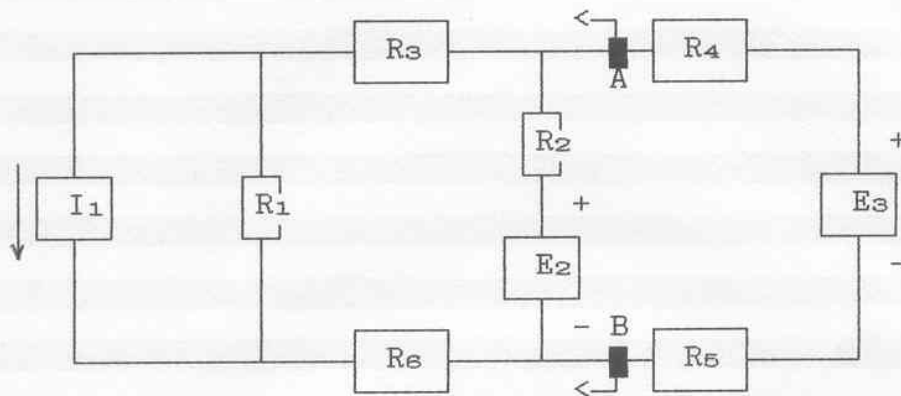
6.19 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$I_1 = 5 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $E_3 = 4 \text{ V}$  ;  $R_1 = 1,6 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = 1 \text{ K}\Omega$   
 $R_3 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 1,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_6 = 3 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

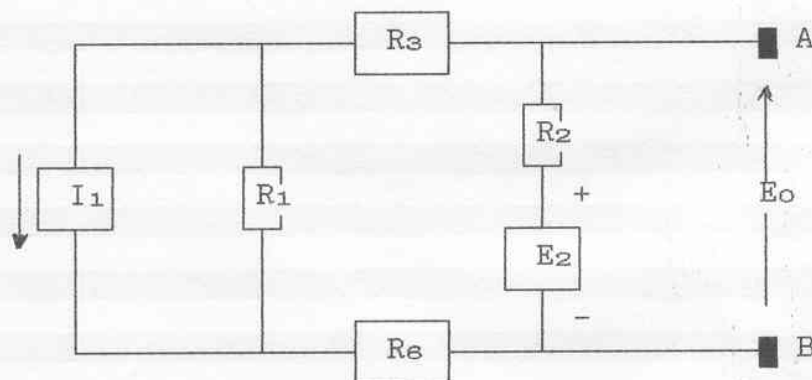


Si trasforma il generatore di corrente in generatore di tensione:
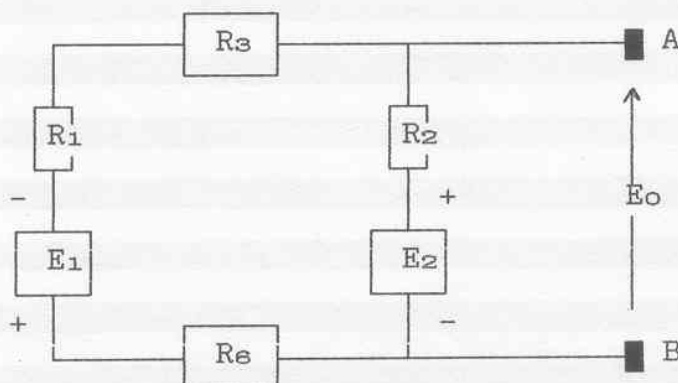
$$E_1 = R_1 * I_1 = 1,6 * 10^3 * 5 * 10^{-3} = 8 \text{ V}$$




$$E_0 = \frac{-\frac{E_1}{R_1 + R_3 + R_6} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1 + R_3 + R_6} + \frac{1}{R_2}} =$$
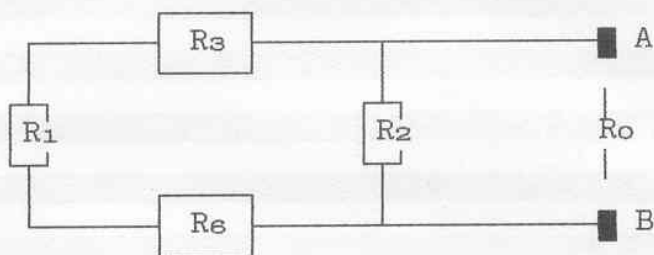
$$= \frac{-\frac{8}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{4}{1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 4,16 \text{ V}$$


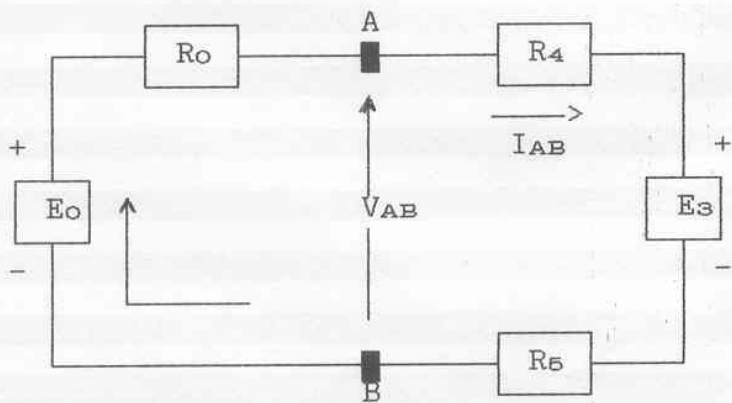
$$R_0 = \frac{(R_1 + R_3 + R_6) \cdot R_2}{R_1 + R_3 + R_6 + R_2} = \frac{6,6 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{6,6 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 0,87 \text{ k}\Omega$$




$$E_0 - E_3 = (R_0 + R_4 + R_5) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$


$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_0 - E_3}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{4,16 - 4}{0,87 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = 0,033 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_0 - R_0 \cdot I_{AB} = 4,16 - 0,87 \cdot 10^3 \cdot 0,033 \cdot 10^{-3} = 4,13 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

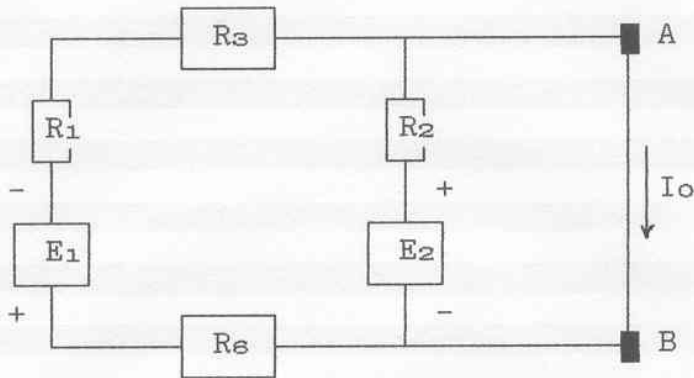

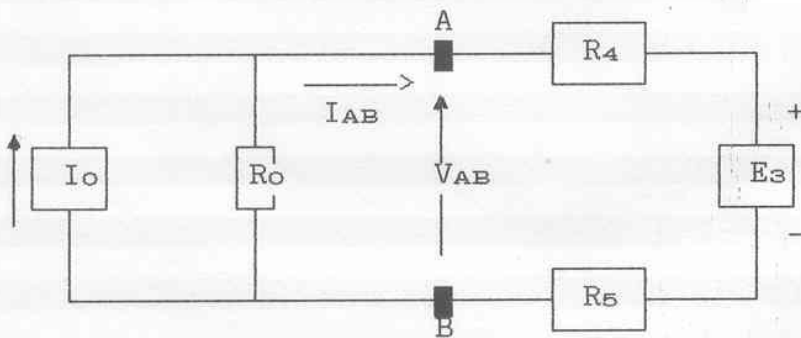
$$I_0 = \frac{-E_1}{R_1 + R_3 + R_4} + \frac{E_2}{R_2} = \frac{-8}{1,6 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{4}{1 \cdot 10^3} = 4,79 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_3}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{4,79 \cdot 10^{-3} - \frac{4}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{0,87 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3}} = 4,13 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 + (R_4 + R_5) \cdot I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{V_{AB} - E_3}{R_4 + R_5} = \frac{4,13 - 4}{4 \cdot 10^3} = 0,033 \text{ mA}$$

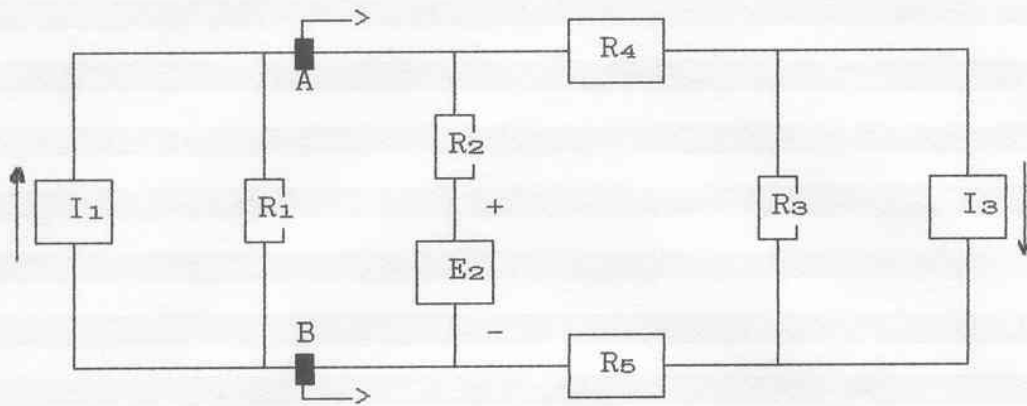
6.20 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



$I_1 = 6 \text{ mA}$  ;  $E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $I_3 = 8 \text{ mA}$  ;  $R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega$  ;  $R_3 = 1 \text{ K}\Omega$  ;  $R_4 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_5 = 1 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

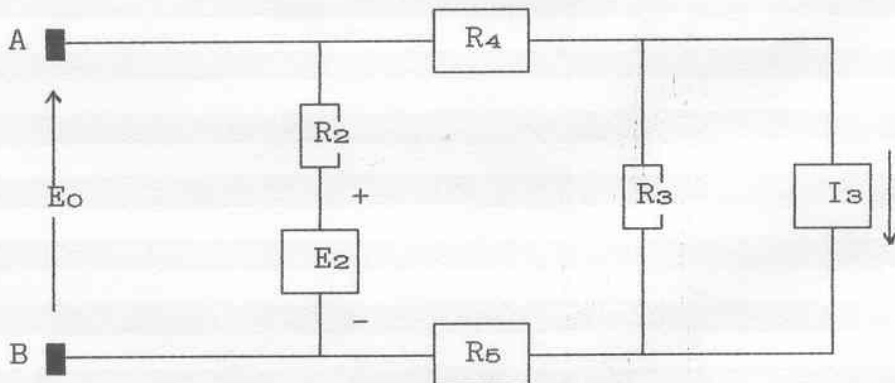


Si trasforma il generatore di corrente in generatore di tensione:
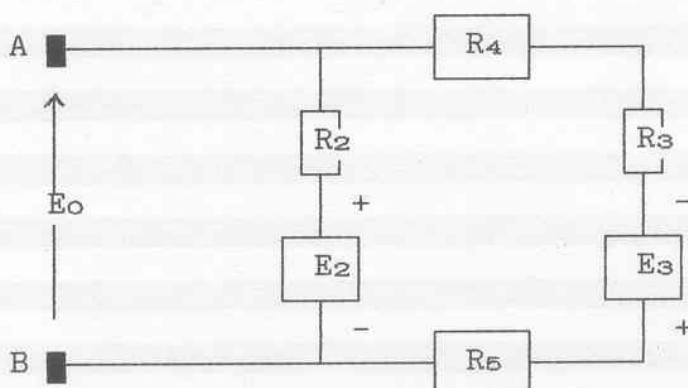
$$E_3 = R_3 * I_3 = 1 * 10^3 * 8 * 10^{-3} = 8 \text{ V}$$




$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3 + R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4 + R_5}} =$$
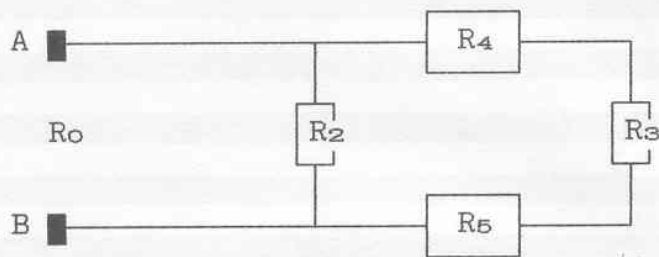
$$= \frac{\frac{6}{2,5 \cdot 10^3} - \frac{8}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}} = 0,615 \text{ V}$$



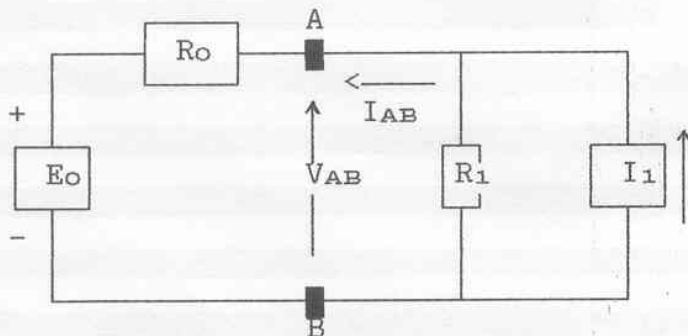
$$R_0 = \frac{R_2 * (R_3 + R_4 + R_5)}{R_2 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{2,5 \cdot 10^3 * (1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3)}{2,5 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 1,54 \text{ K}\Omega$$




$$V_{AB} = \frac{I_1 + \frac{E_0}{R_0}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0}} = \frac{6 \cdot 10^{-3} + \frac{0,615}{1,54 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,54 \cdot 10^3}} = 4,86 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_0 + R_0 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{V_{AB} - E_0}{R_0} = \frac{4,86 - 0,615}{1,54 \cdot 10^3} = 2,756 \text{ mA}$$

- Teorema di Norton

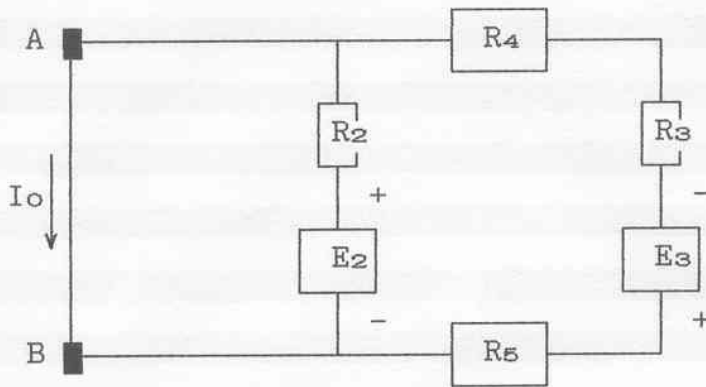
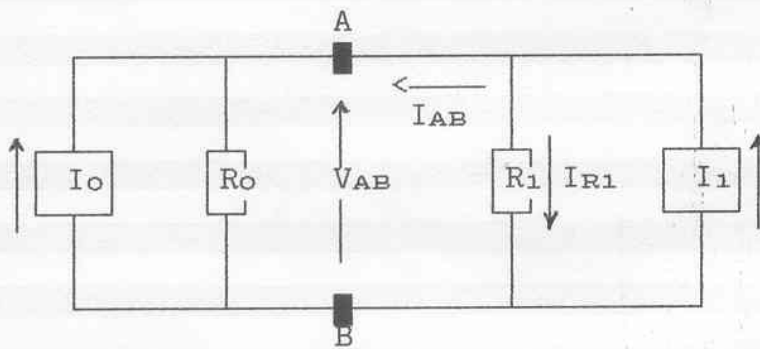
$$I_0 = \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3 + R_4 + R_5} = \frac{6}{2,5 \cdot 10^3} - \frac{8}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 0,4 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_0 + I_1}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,655 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{1,54 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3}} = 4,86 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{4,86}{1,5 \cdot 10^3} = 3,24 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_1 - I_{R1} = 6 \cdot 10^{-3} - 3,24 \cdot 10^{-3} = 2,76 \text{ mA}$$

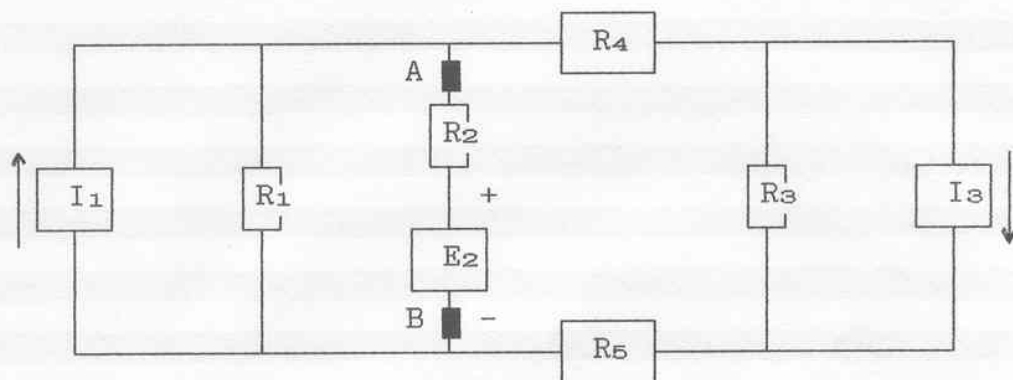6.21 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 1 \text{ K}\Omega$$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

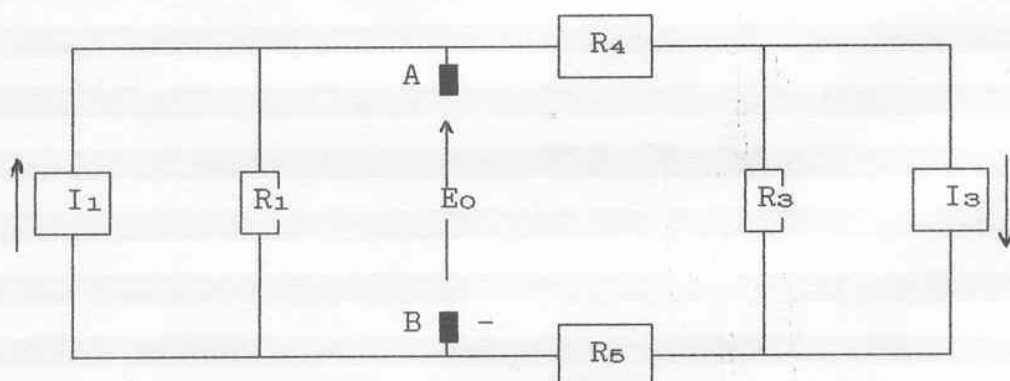


Si trasforma il generatore di corrente  $I_3$  in generatore di tensione:
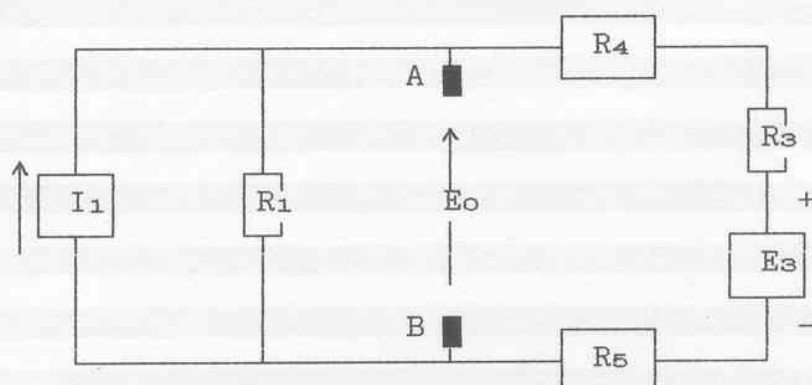
$$E_3 = R_3 * I_3 = 1 * 10^3 * 8 * 10^{-3} = 8 \text{ V}$$




$$E_0 = \frac{I_1 - \frac{E_3}{R_3 + R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3 + R_4 + R_5}} =$$
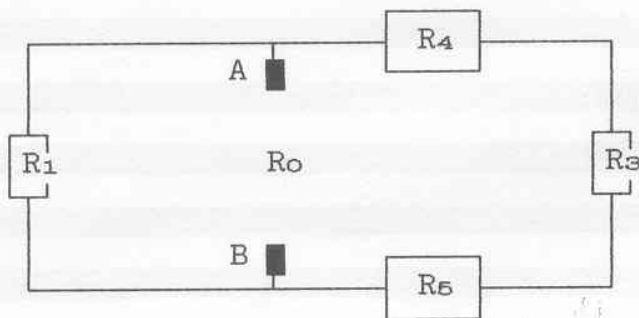
$$= \frac{6 \cdot 10^{-3} - \frac{8}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}} = 4,36 \text{ V}$$


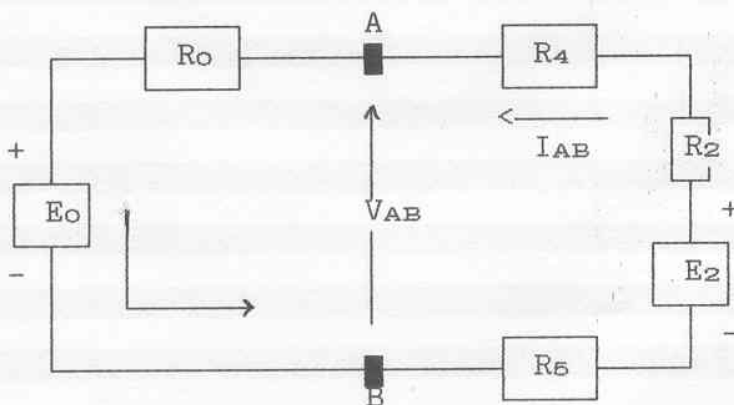
$$R_0 = \frac{R_1 * (R_3 + R_4 + R_5)}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{1,5 \cdot 10^3 * (1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3)}{1,5 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 1,09 \text{ k}\Omega$$




$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_2) * I_{AB} \quad \implies$$

$$\implies I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_2} = \frac{6 - 4,36}{1,09 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = 0,456 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = E_2 - R_2 * I_{AB} = 6 - 2,5 \cdot 10^3 * 0,456 \cdot 10^{-3} = 4,86 \text{ V}$$



- Teorema di Norton

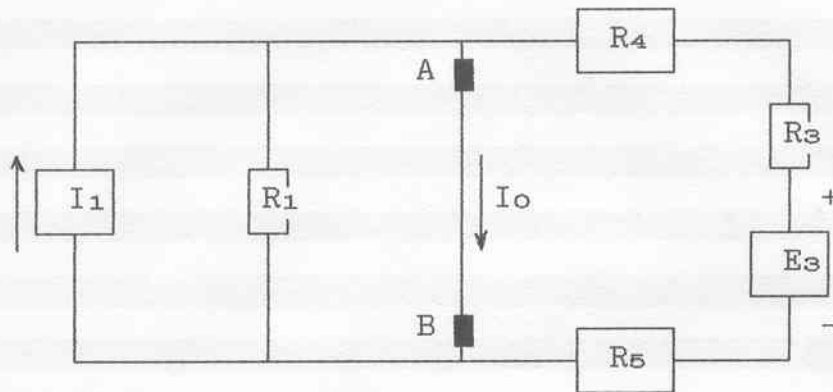

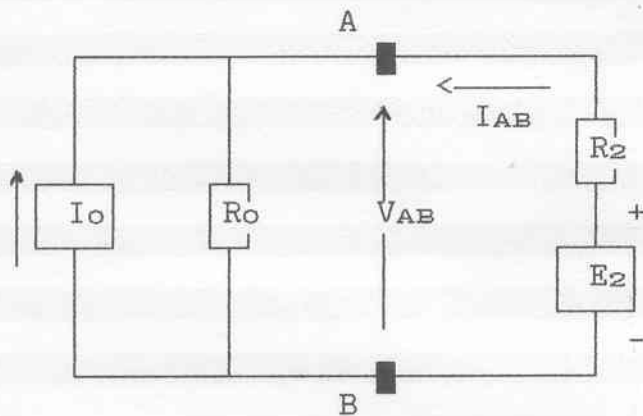
$$I_0 = I_1 - \frac{E_3}{R_3 + R_4 + R_5} = 6 \cdot 10^{-3} - \frac{8}{1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,09 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3}} = 4,86 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_2 \cdot I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_2} = \frac{6 - 4,86}{2,5 \cdot 10^3} = 0,456 \text{ mA}$$

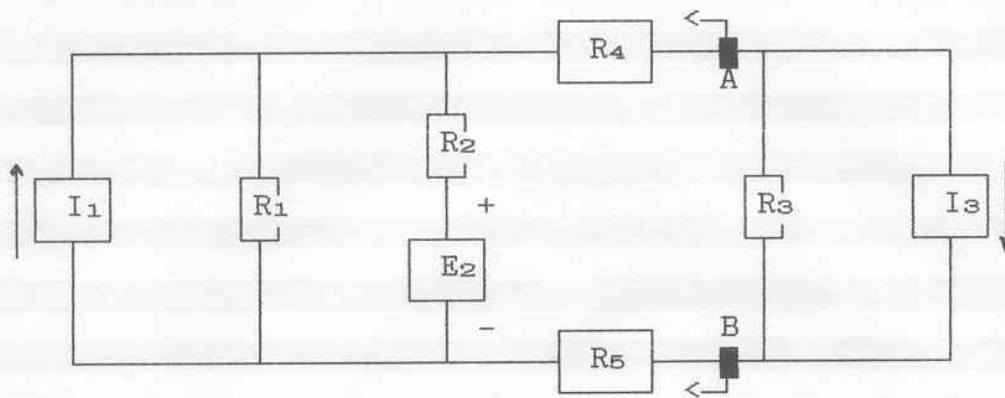6.22 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad E_2 = 6 \text{ V} \quad ; \quad I_3 = 8 \text{ mA} \quad ; \quad R_1 = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 2 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 1 \text{ K}\Omega$$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

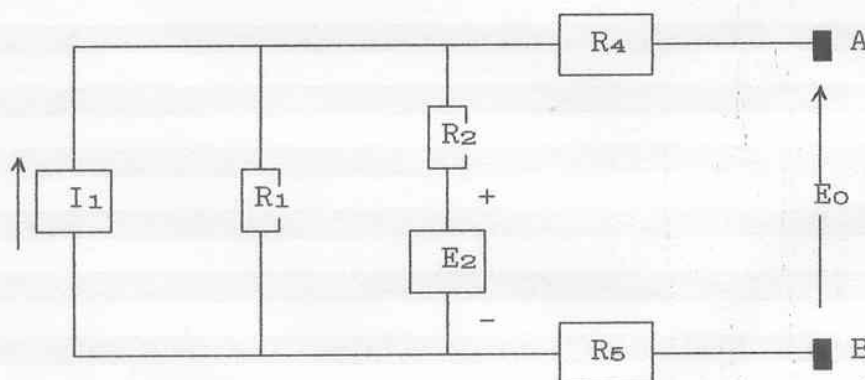


Si trasforma il generatore di corrente  $I_1$  in generatore di tensione:

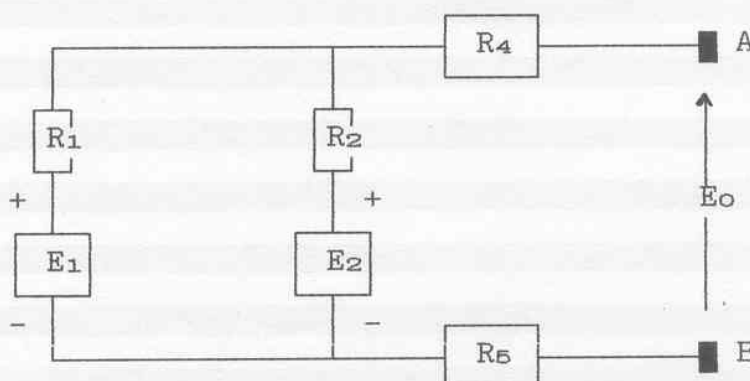
$$E_1 = R_1 * I_1 = 1,5 * 10^3 * 6 * 10^{-3} = 9 \text{ V}$$


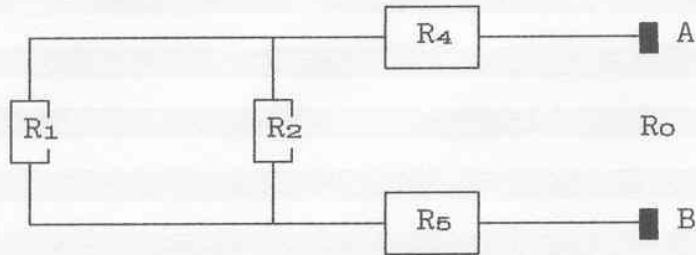
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{9}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{6}{2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3}} = 7,875 \text{ V}$$



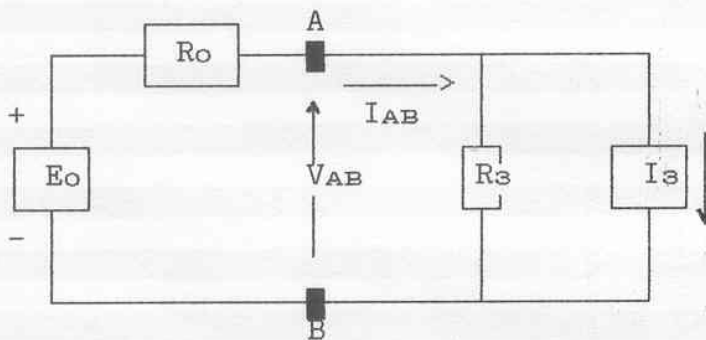
$$R_0 = R_4 + R_5 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 + \frac{1,5 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^3}{1,5 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = 3,94 \text{ K}\Omega$$



$$V_{AB} = \frac{\frac{E_0}{R_0} - I_3}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{7,875}{3,94 \cdot 10^3} - 8 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{3,94 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = -4,786 \text{ V}$$


$$V_{AB} = E_0 + R_0 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_0 - V_{AB}}{R_0} = \frac{7,875 + 4,786}{3,94 \cdot 10^3} = 3,21 \text{ mA}$$

- Teorema di Norton

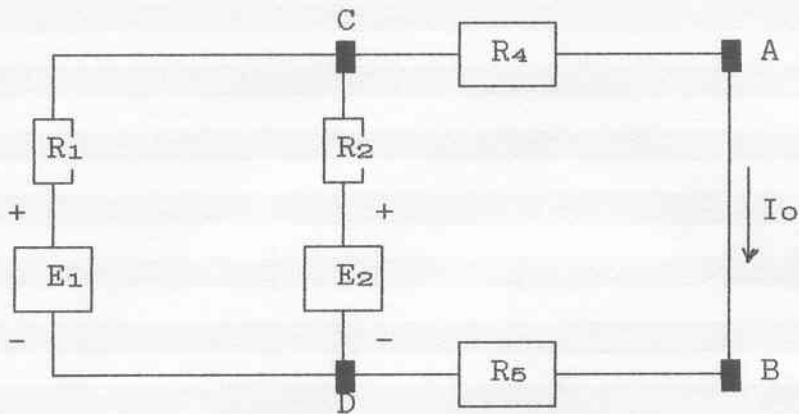

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{\frac{9}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{6}{2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6 \text{ V}$$
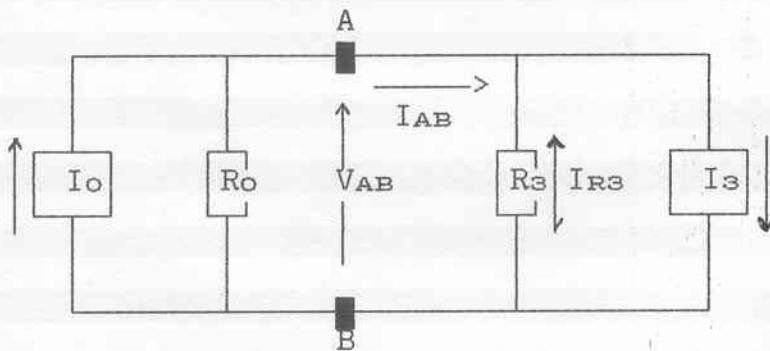
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4 + R_5} = \frac{6}{2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_0 - I_3}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{2 \cdot 10^{-3} - 8 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{3,94 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = -4,785 \text{ V}$$

$$I_{R3} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{4,785}{1 \cdot 10^3} = 4,785 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_3 - I_{R3} = 8 \cdot 10^{-3} - 4,785 \cdot 10^{-3} = 3,21 \text{ mA}$$

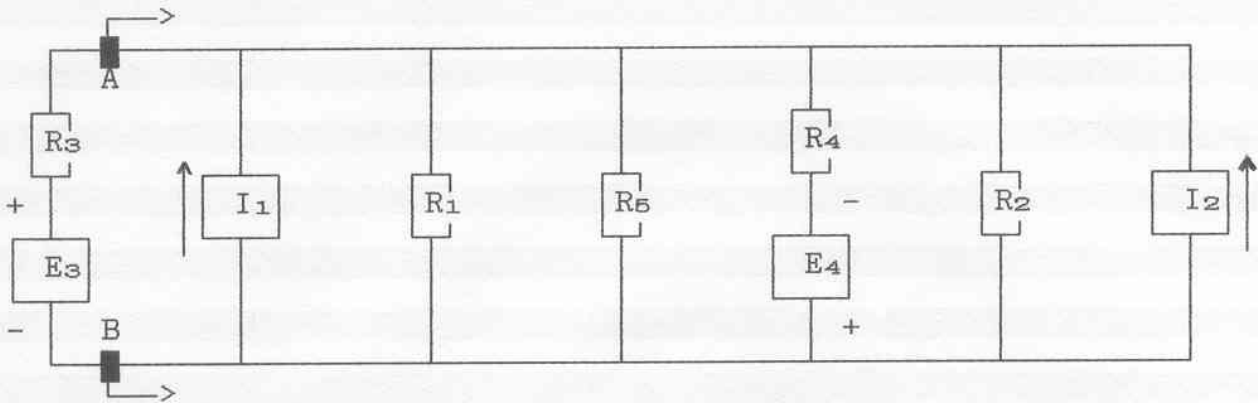6.23 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

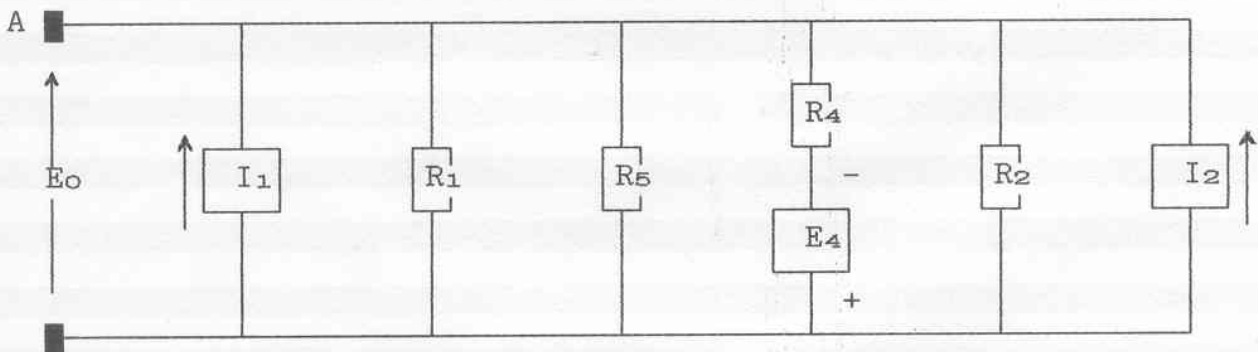


$$E_0 = \frac{I_1 + I_2 - \frac{E_4}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2}} =$$
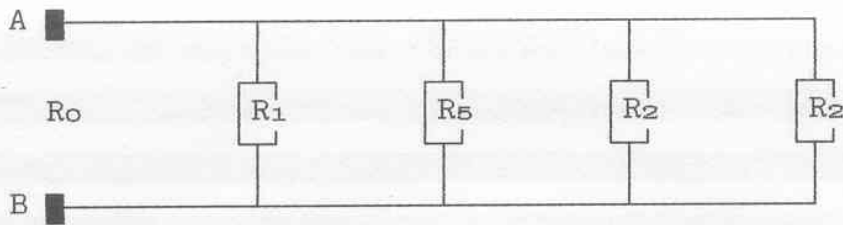
$$= \frac{6 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 7,3 \text{ V}$$



$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2}} =$$
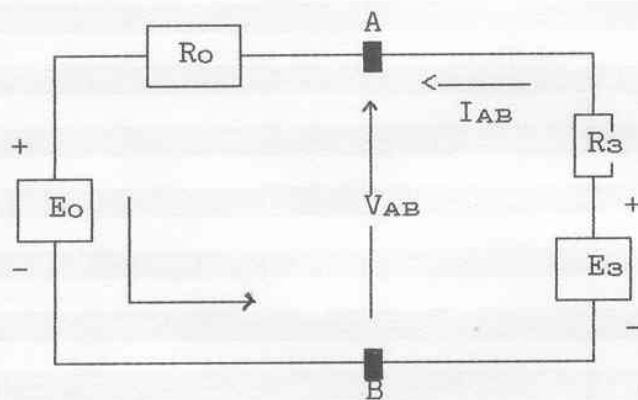
$$= \frac{1}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 0,54 \text{ K}\Omega$$




$$E_3 - E_0 = (R_0 + R_3) \cdot I_{AB} \quad \implies$$


$$\implies I_{AB} = \frac{E_3 - E_0}{R_0 + R_3} = \frac{8 - 7,3}{0,54 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = 0,23 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_3 \cdot I_{AB} = 8 - 2,5 \cdot 10^3 \cdot 0,23 \cdot 10^{-3} = 7,425 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

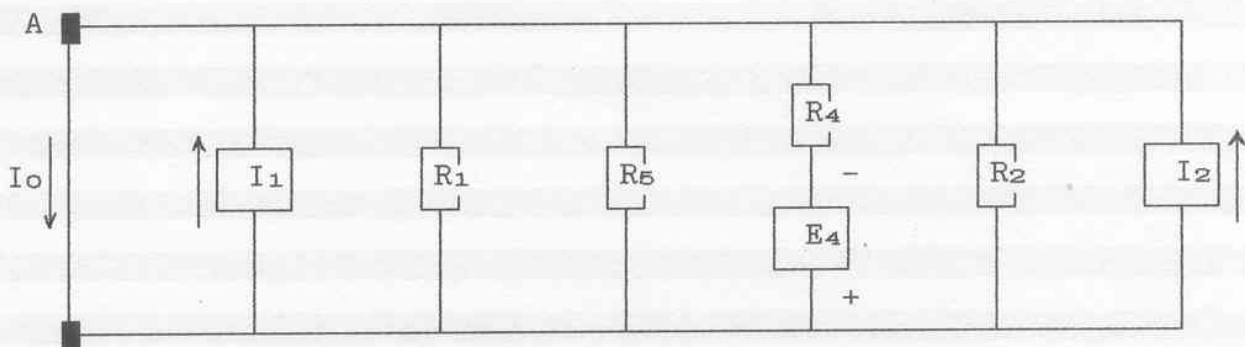

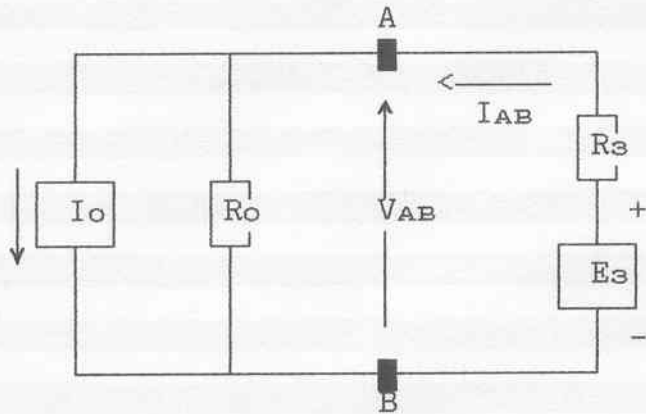
$$I_0 = I_1 + I_2 - \frac{E_4}{R_4} = 6 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{4 \cdot 10^3} = 13,5 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{13,5 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{0,54 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3}} = 7,416 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_3 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_3 - V_{AB}}{R_3} = \frac{8 - 7,416}{2,5 \cdot 10^3} = 0,23 \text{ mA}$$

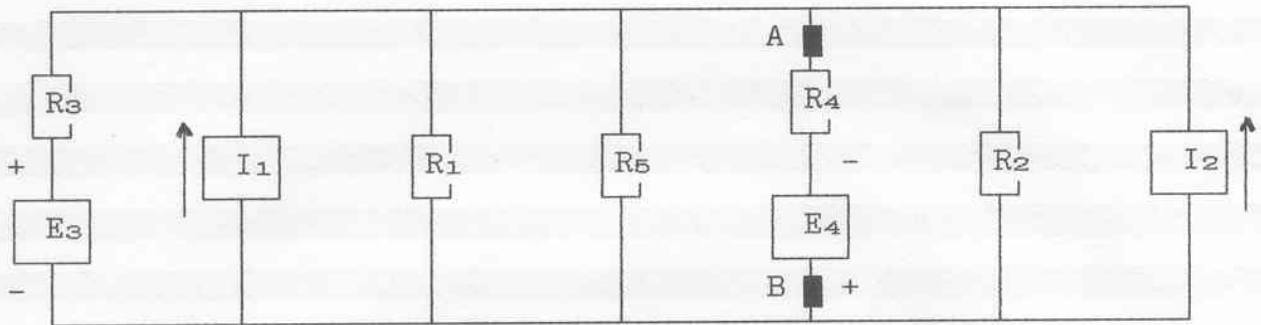6.24 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$

### RISOLUZIONE


- Teorema di Thèvenin

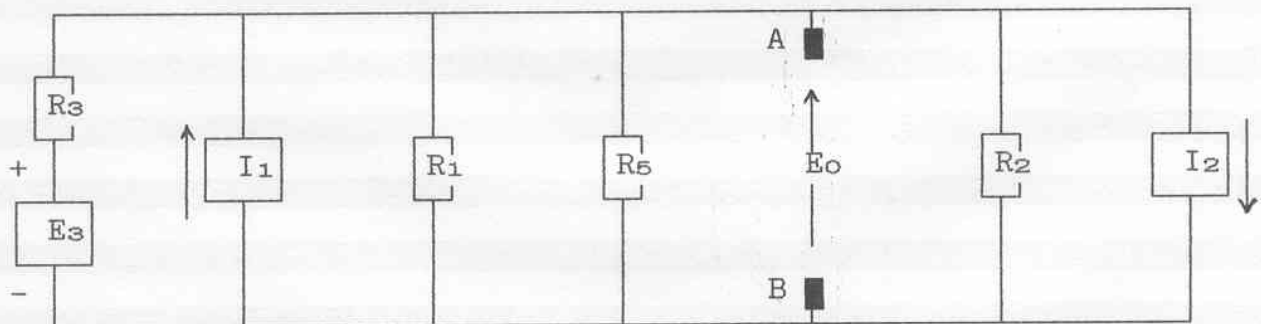

$$E_0 = \frac{I_1 + I_2 + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}} =$$

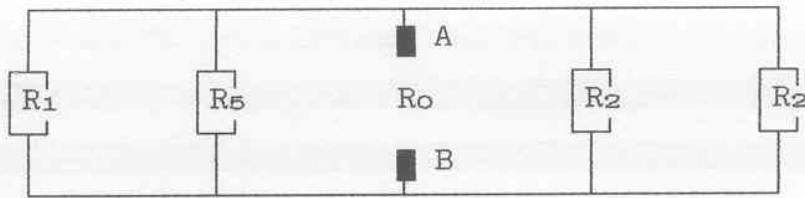
$$= \frac{6 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2,5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 9,6 \text{ V}$$





$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}} =$$
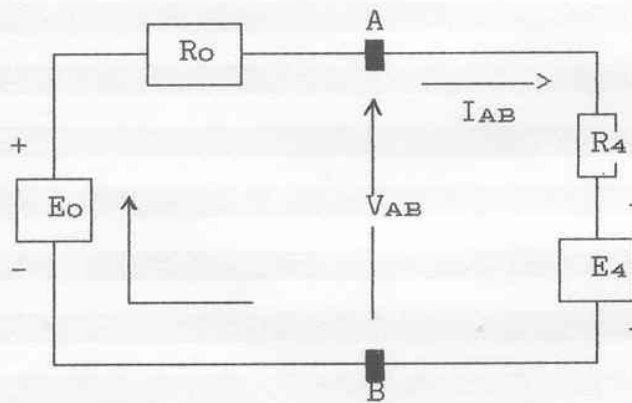
$$= \frac{1}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 0,5 \text{ k}\Omega$$




$$E_o + E_4 = (R_o + R_4) \cdot I_{AB} \implies$$


$$\implies I_{AB} = \frac{E_o + E_4}{R_o + R_4} = \frac{9,6 + 10}{0,5 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 4,355 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = -E_4 + R_4 \cdot I_{AB} = -10 + 4 \cdot 10^3 \cdot 4,355 \cdot 10^{-3} = 7,42 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

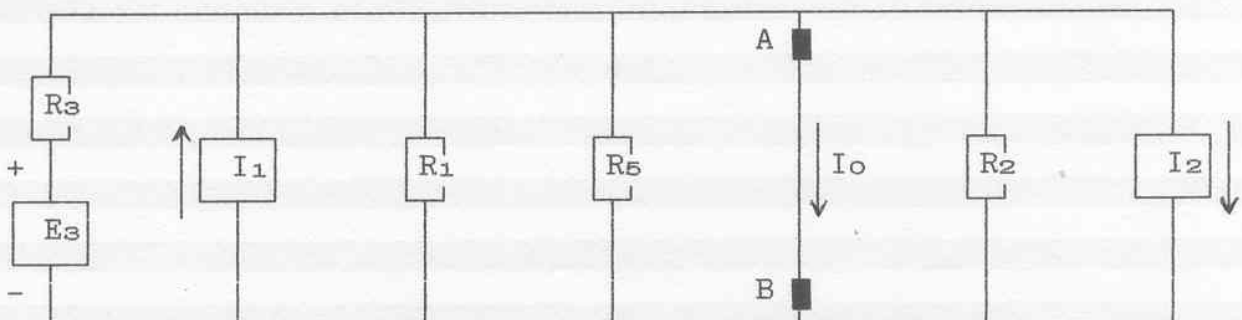

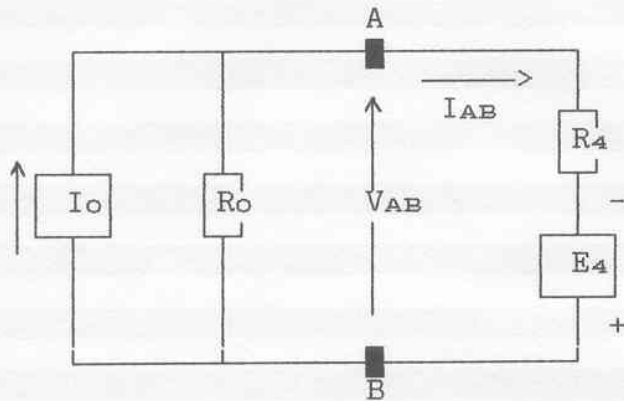
$$I_0 = I_1 + I_2 + \frac{E_3}{R_3} = 6 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2,5 \cdot 10^3} = 19,2 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 - \frac{E_4}{R_4}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_4}} = \frac{19,2 \cdot 10^{-3} - \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{0,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 7,422 \text{ V}$$

$$V_{AB} = -E_4 + R_4 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_4 + V_{AB}}{R_4} = \frac{10 + 7,422}{4 \cdot 10^3} = 4,355 \text{ mA}$$

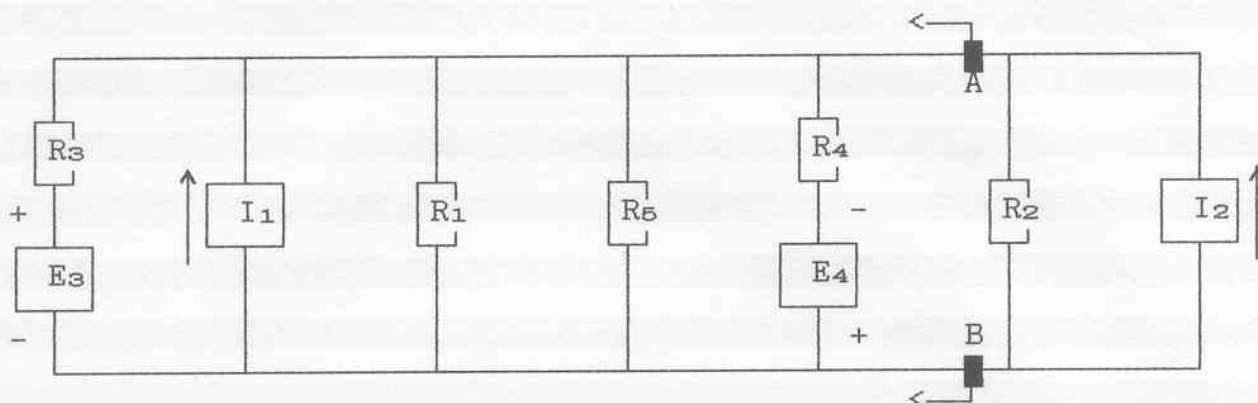6.25 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad ; \quad I_2 = 10 \text{ mA} \quad ; \quad E_3 = 8 \text{ V} \quad ; \quad E_4 = 10 \text{ V}$$

$$R_1 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_2 = 1 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_3 = 2,5 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_4 = 4 \text{ K}\Omega \quad ; \quad R_5 = 5 \text{ K}\Omega$$


### RISOLUZIONE

- Teorema di Thèvenin

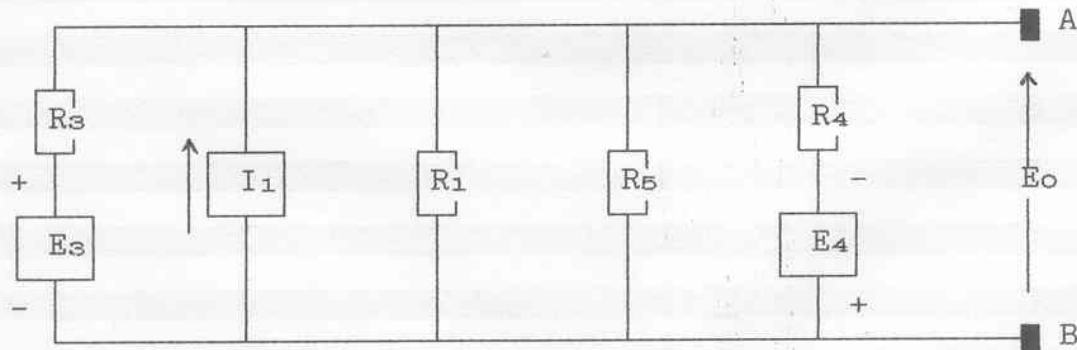


$$E_0 = \frac{\frac{E_3}{R_3} + I_1 - \frac{E_4}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$
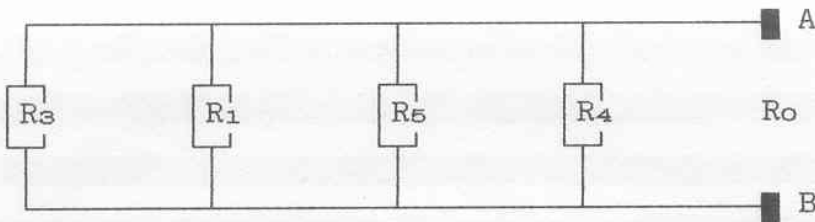
$$= \frac{\frac{8}{2,5 \cdot 10^3} + 6 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 5,36 \text{ V}$$



$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$

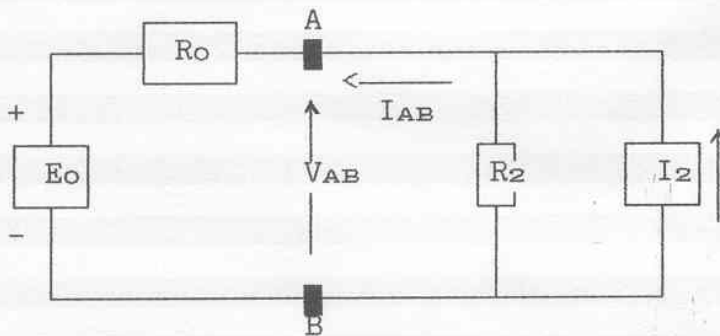
$$= \frac{1}{\frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 0,8 \text{ k}\Omega$$




$$V_{AB} = \frac{E_o}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_2}} + I_2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{0,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = \frac{5,36}{\frac{1}{0,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} + 10 \cdot 10^{-3} = 7,422 \text{ V}$$

$$V_{AB} = R_o \cdot I_{AB} + E_o \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{V_{AB} - E_o}{R_o} = \frac{7,422 - 5,36}{0,8 \cdot 10^3} = 2,58 \text{ mA}$$

- Teorema di Norton

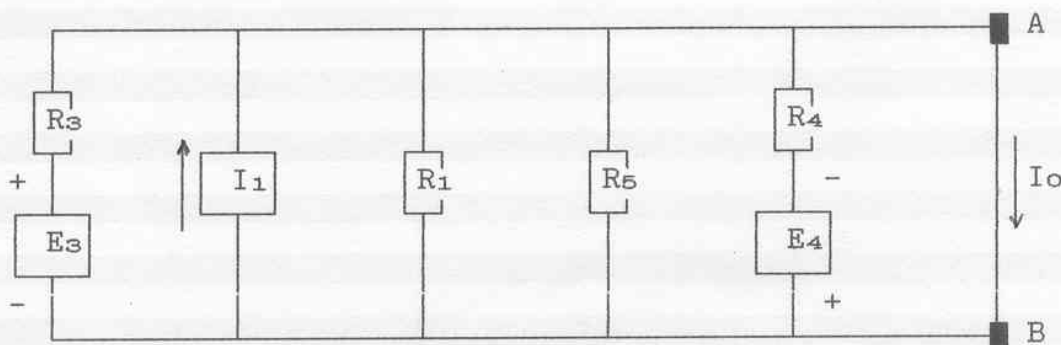
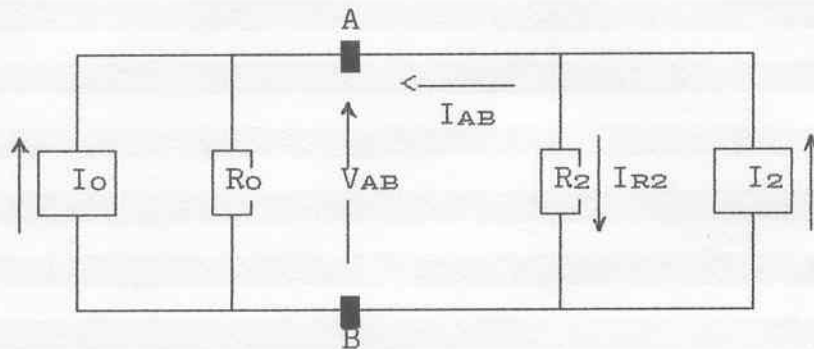
$$I_0 = \frac{E_3}{R_3} + I_1 - \frac{E_4}{R_4} = \frac{8}{2,5 \cdot 10^3} + 6 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{4 \cdot 10^3} = 6,7 \text{ mA}$$




$$V_{AB} = \frac{I_0 + I_2}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2}} = \frac{6,7 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3}}{\frac{1}{0,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3}} = 7,422 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{7,422}{1 \cdot 10^3} = 7,422 \text{ mA}$$

$$I_{AB} = I_2 - I_{R2} = 10 \cdot 10^{-3} - 7,422 \cdot 10^{-3} = 2,58 \text{ mA}$$

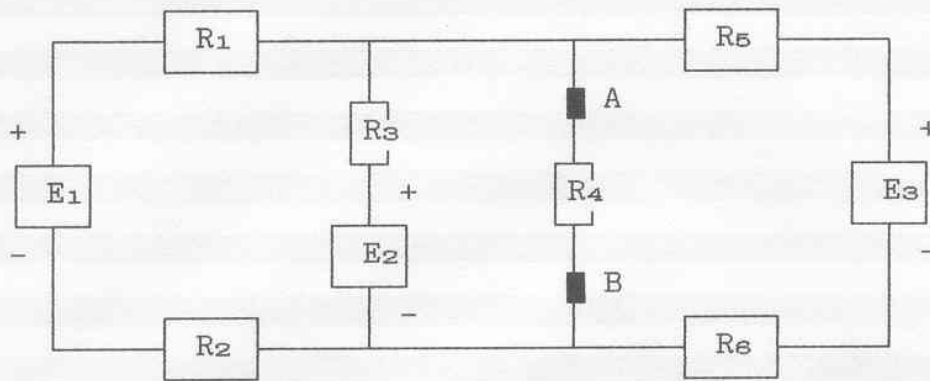6.26 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

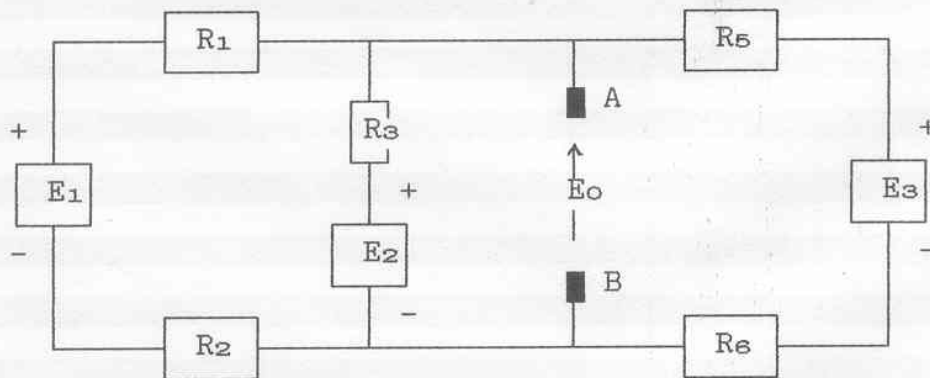


$$\begin{aligned}
 E_0 &= \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} = \\
 &= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 10 \text{ V}
 \end{aligned}$$

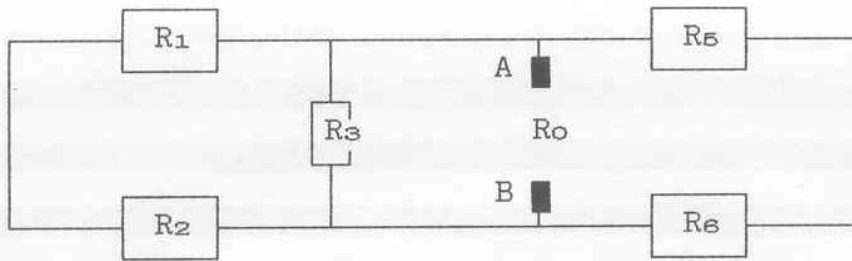

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

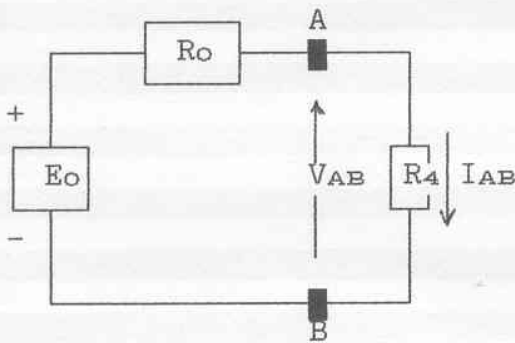
$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 1,11 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_4} = \frac{10}{1,11 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 2,43 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = R_4 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 2,43 \cdot 10^{-3} = 7,29 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

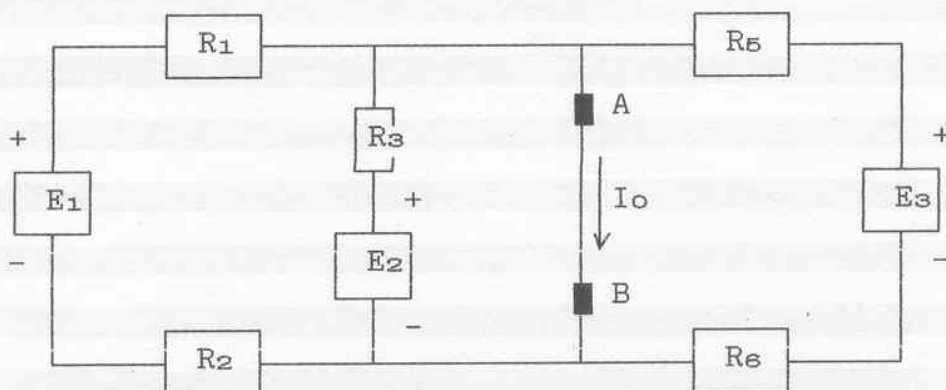

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} =$$
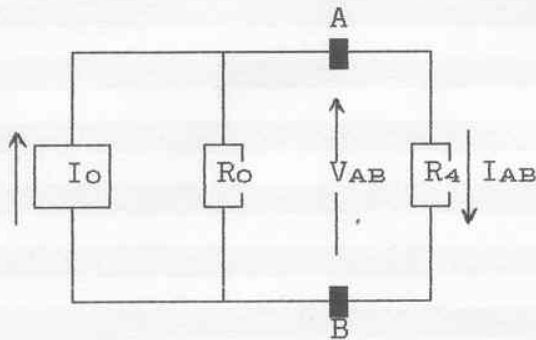
$$= \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 9 \text{ mA}$$



$$R_{04} = \frac{R_0 \cdot R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,11 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{1,11 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{04} \cdot I_0 = 0,81 \cdot 10^3 \cdot 9 \cdot 10^{-3} = 7,29 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{7,29}{3 \cdot 10^3} = 2,43 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 6 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$



$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 1,36 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{6}{1,36 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,786 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 2 \cdot 10^3 * 1,786 \cdot 10^{-3} = 3,57 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} =$$

$$= \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 4,4 \text{ mA}$$

$$R_{04} = \frac{R_0 * R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,36 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{1,36 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{04} * I_0 = 0,81 \cdot 10^3 * 4,4 \cdot 10^{-3} = 3,564 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{3,564}{2 \cdot 10^3} = 1,782 \text{ mA}$$

3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}} = 8 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{8}{1,2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,54 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 4 \cdot 10^3 * 1,54 \cdot 10^{-3} = 6,15 \text{ V}$$

#### - Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} =$$

$$= \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 6,67 \text{ mA}$$

$$R_{04} = \frac{R_0 * R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,2 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{04} * I_0 = 0,92 \cdot 10^3 * 6,67 \cdot 10^{-3} = 6,14 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{6,14}{4 \cdot 10^3} = 1,535 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 12 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 1,71 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4} = \frac{12}{1,71 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,79 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_4 * I_{AB} = 5 \cdot 10^3 * 1,79 \cdot 10^{-3} = 8,94 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} =$$


$$= \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 7 \text{ mA}$$

$$R_{04} = \frac{R_0 * R_4}{R_0 + R_4} = \frac{1,71 \cdot 10^3 * 5 \cdot 10^3}{1,71 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,274 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{04} * I_0 = 1,274 \cdot 10^3 * 7 \cdot 10^{-3} = 8,92 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{8,92}{5 \cdot 10^3} = 1,784 \text{ mA}$$

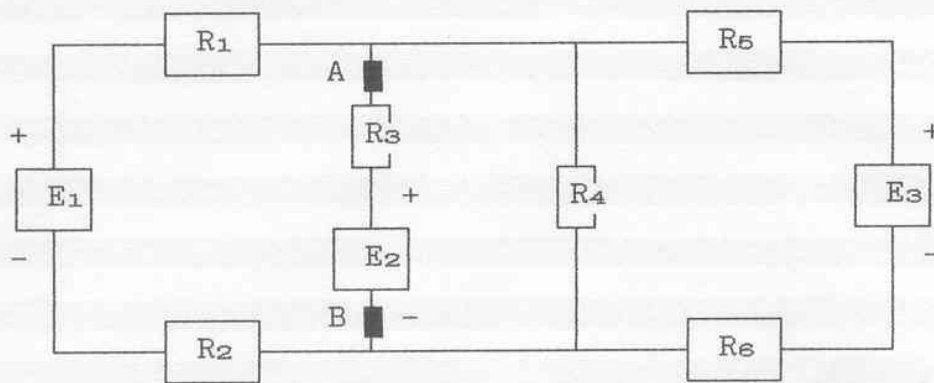6.27 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

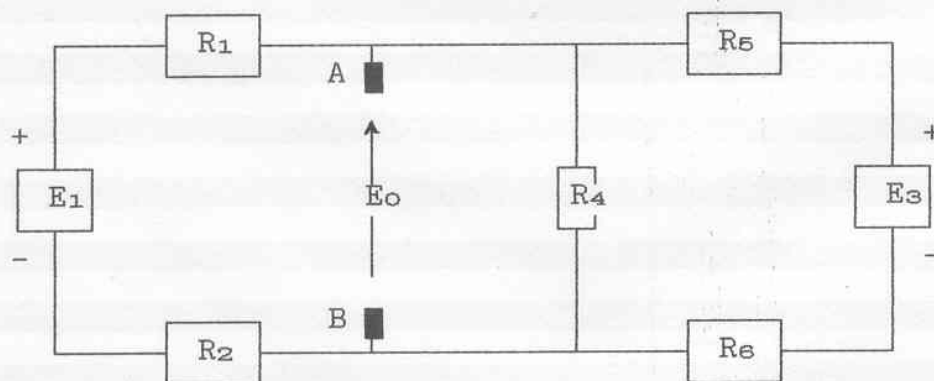

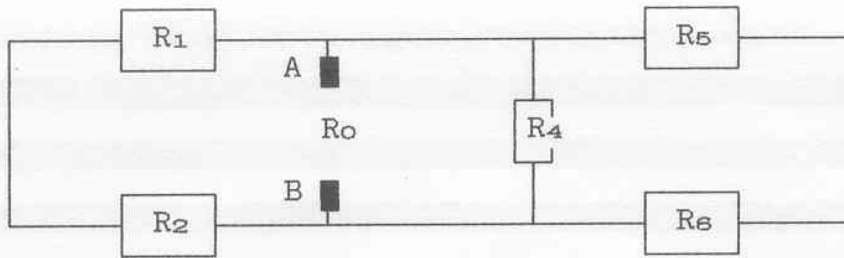
$$\begin{aligned}
 E_0 &= \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} = \\
 &= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 5,45 \text{ V}
 \end{aligned}$$



$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$
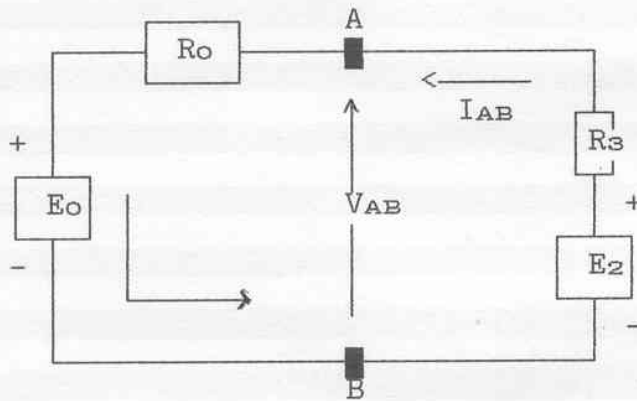
$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 1,36 \text{ K}\Omega$$




$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_3) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$


$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_3} = \frac{10 - 5,45}{1,36 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 \cdot I_{AB} = 10 - 2 \cdot 10^3 \cdot 1,35 \cdot 10^{-3} = 7,3 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

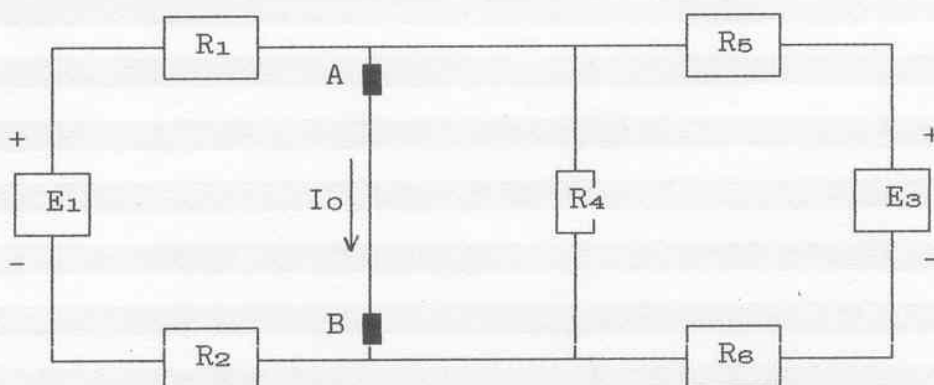
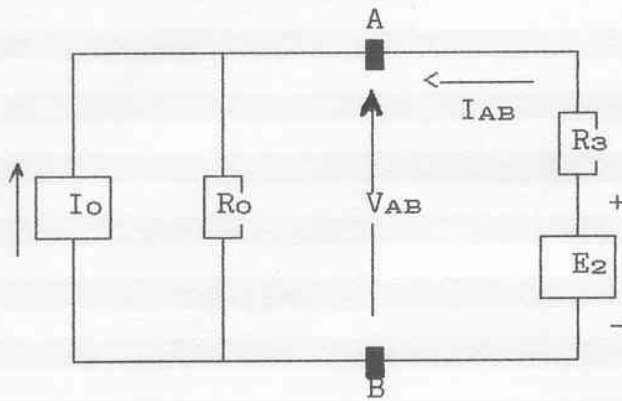
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} = \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,36 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 7,29 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_3} = \frac{10 - 7,29}{2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} = \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 2,67 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 1,11 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_3) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_3} = \frac{6 - 2,67}{1,11 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} = 6 - 3 \cdot 10^3 * 0,81 \cdot 10^{-3} = 3,57 \text{ V}$$

### - Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} = \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 2,4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,11 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 3,57 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_3} = \frac{6 - 3,57}{3 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}} = 3,2 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_3) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_3} = \frac{8 - 3,2}{1,2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,5 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} = 8 - 2 \cdot 10^3 * 1,5 \cdot 10^{-3} = 5 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} = \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 2,67 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_3}} = \frac{2,67 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 5 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_3} = \frac{8 - 5}{2 \cdot 10^3} = 1,5 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$



$$= \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 6,67 \text{ V}$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 2,22 \text{ k}\Omega$$

$$E_2 - E_o = (R_o + R_3) * I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_o}{R_o + R_3} = \frac{12 - 6,67}{2,22 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} = 12 - 3 \cdot 10^3 * 1,02 \cdot 10^{-3} = 8,94 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

$$I_o = \frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_3}{R_5 + R_6} = \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 3 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_o + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_3}} = \frac{3 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,22 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,93 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_3 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_3} = \frac{12 - 8,93}{3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

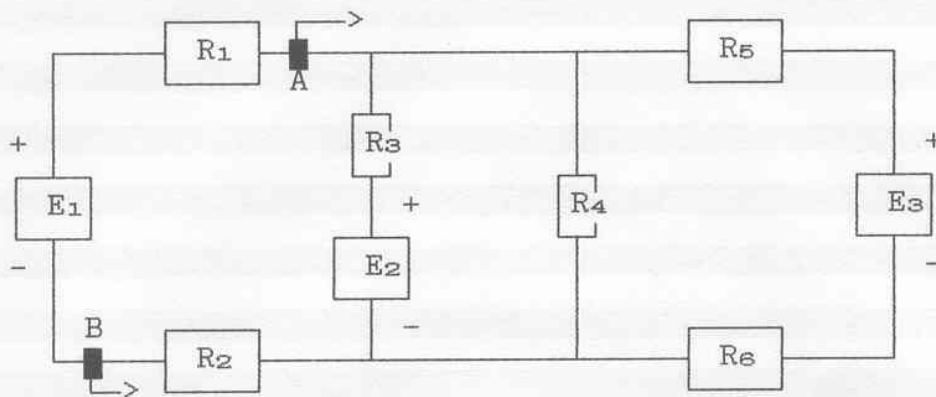6.28 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE


#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

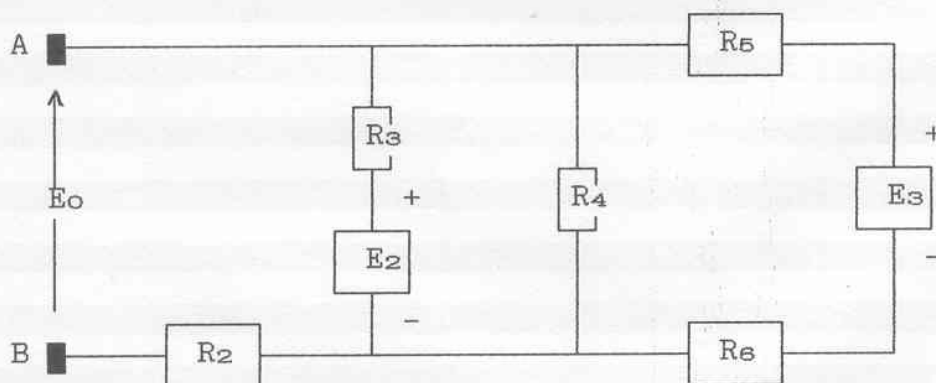


$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$
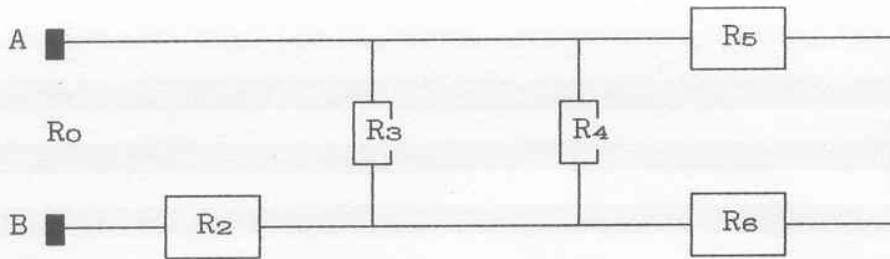
$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 6,77 \text{ V}$$



$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} + R_2 =$$
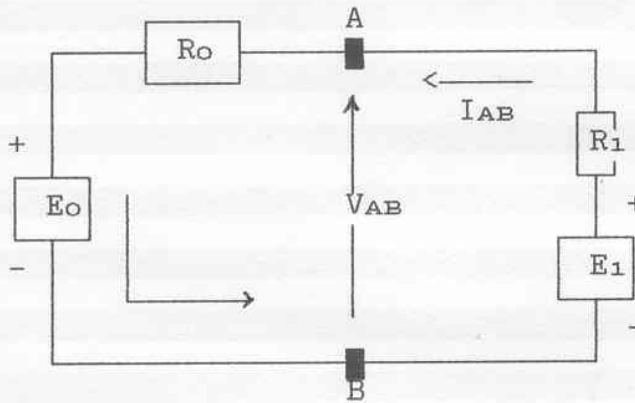
$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} + 3 \cdot 10^3 = 3,97 \text{ K}\Omega$$




$$E_1 - E_0 = (R_o + R_1) * I_{AB} \quad \implies$$

$$\implies I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_o + R_1} = \frac{10 - 6,77}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,54 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 10 - 2 \cdot 10^3 * 0,54 \cdot 10^{-3} = 8,92 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

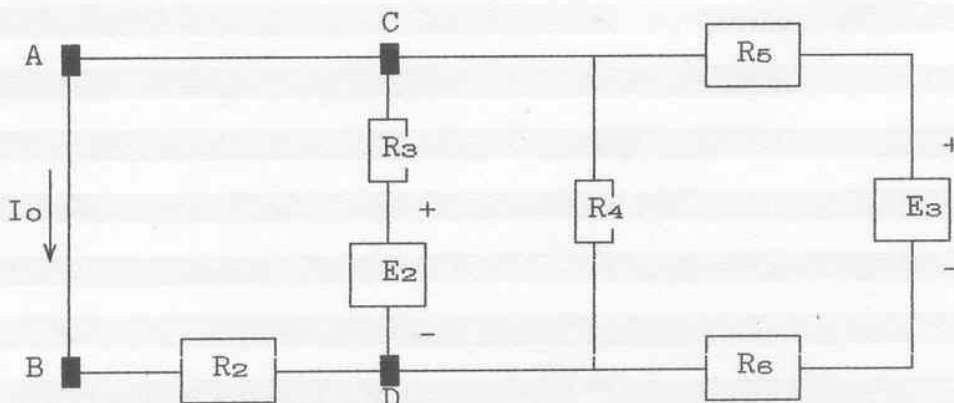

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3}} = 5,12 \text{ V}$$
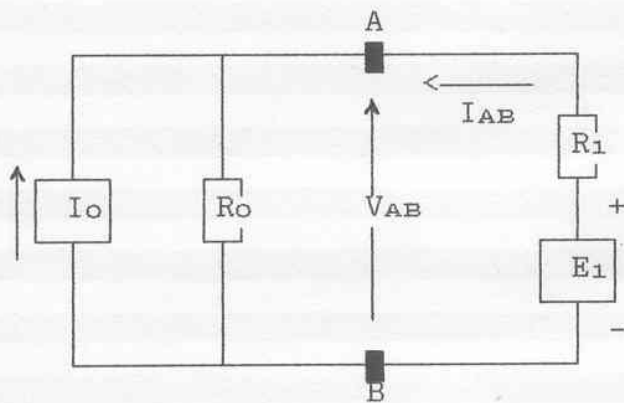
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_2} = \frac{5,12}{3 \cdot 10^3} = 1,7 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,7 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3,97 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 8,91 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{10 - 8,91}{2 \cdot 10^3} = 0,54 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 3,09 \text{ V}$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} + R_2 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} + 2 \cdot 10^3 = 2,97 \text{ k}\Omega$$

$$E_1 - E_o = (R_o + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_o}{R_o + R_1} = \frac{6 - 3,09}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,49 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 6 - 3 \cdot 10^3 * 0,49 \cdot 10^{-3} = 4,53 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3}} = 2,087 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_2} = \frac{2,087}{2 \cdot 10^3} = 1,04 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_o + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,04 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,97 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 4,54 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{6 - 4,54}{3*10^3} = 0,49 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2*10^3} + \frac{8}{2*10^3 + 4*10^3}}{\frac{1}{2*10^3} + \frac{1}{4*10^3} + \frac{1}{2*10^3 + 4*10^3}} = 5,82 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} + R_2 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2*10^3} + \frac{1}{4*10^3} + \frac{1}{2*10^3 + 4*10^3}} + 4*10^3 = 5,09 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{8 - 5,82}{5,09*10^3 + 2*10^3} = 0,307 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 8 - 2*10^3 * 0,307*10^{-3} = 7,38 \text{ V}$$

#### - Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3}} = 4,57 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_2} = \frac{4,57}{4 \cdot 10^3} = 1,14 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_o + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,14 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{5,09 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 7,38 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{8 - 7,38}{2 \cdot 10^3} = 0,31 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$E_o = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 8,35 \text{ V}$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} + R_2 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} + 5 \cdot 10^3 = 6,52 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{12 - 8,35}{6,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,38 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 12 - 3 \cdot 10^3 * 0,38 \cdot 10^{-3} = 10,86 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{E_3}{R_5 + R_6}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5 + R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 6,41 \text{ V}$$


$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_2} = \frac{6,41}{5 \cdot 10^3} = 1,28 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{1,28 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{6,52 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 10,85 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{12 - 10,85}{3 \cdot 10^3} = 0,38 \text{ mA}$$



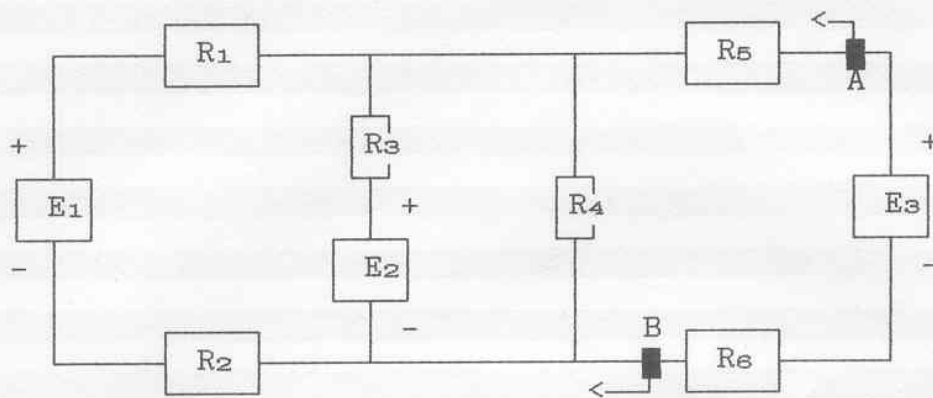6.29 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



1.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

2.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$


3.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$

4.-  $E_1 = E_2 = E_3 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE


#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

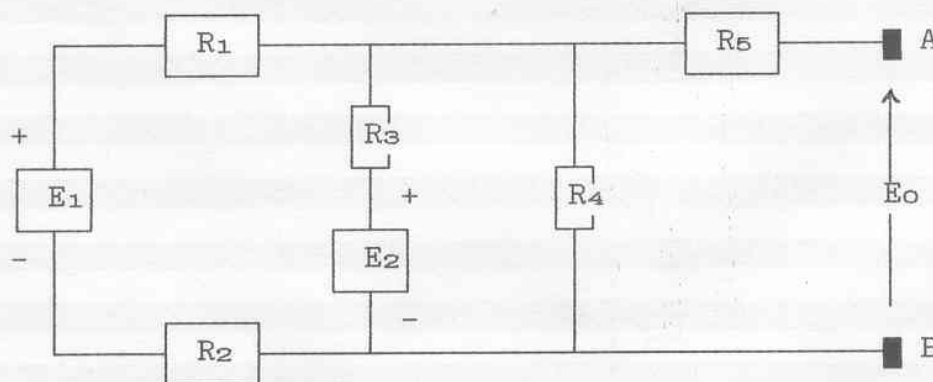


$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$
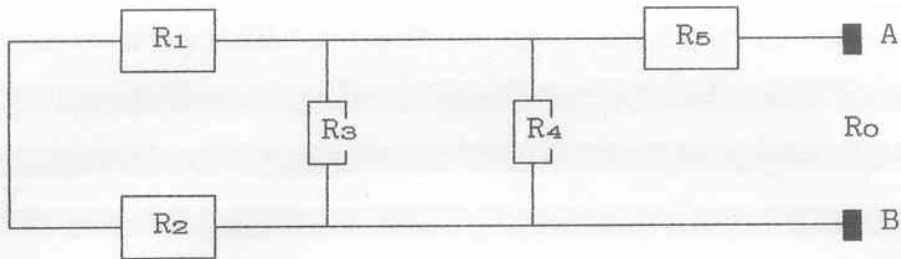
$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6,77 \text{ V}$$



$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + R_5 =$$
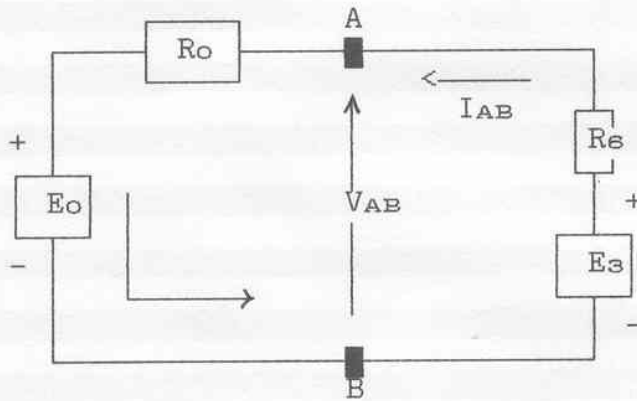
$$= \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} + 2 \cdot 10^3 = 2,97 \text{ K}\Omega$$




$$E_3 - E_o = (R_o + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> I_{AB} = \frac{E_3 - E_o}{R_o + R_6} = \frac{10 - 6,77}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,54 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} = 10 - 3 \cdot 10^3 * 0,54 \cdot 10^{-3} = 8,38 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

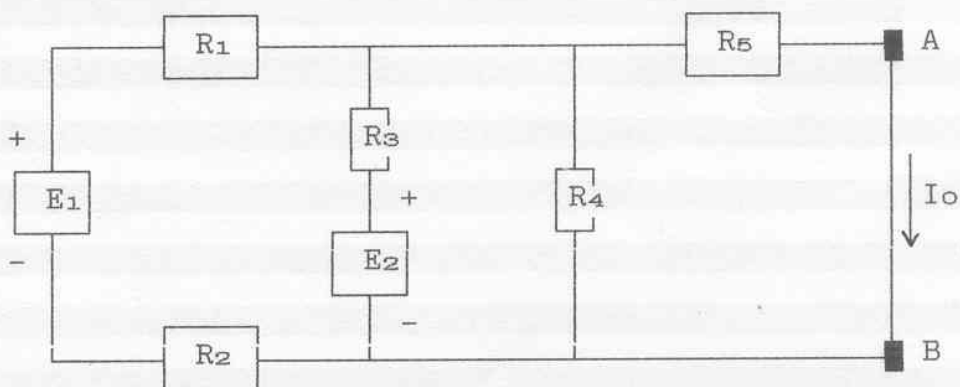

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} =$$

$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,56 \text{ V}$$
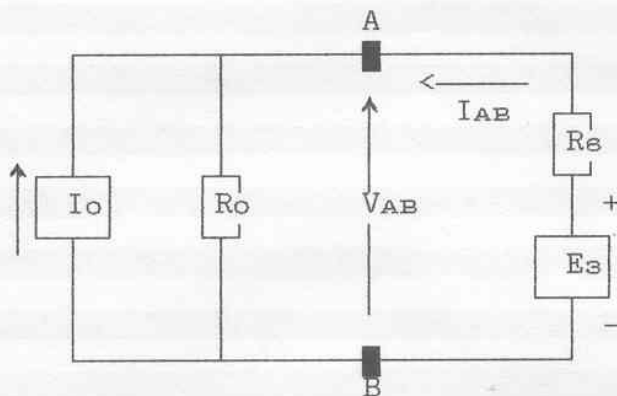
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_5} = \frac{4,56}{2 \cdot 10^3} = 2,28 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_3}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{2,28 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2,97 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,38 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_3 - V_{AB}}{R_6} = \frac{10 - 8,38}{3 \cdot 10^3} = 0,54 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 3,097 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + R_5 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} + 3 \cdot 10^3 = 3,97 \text{ K}\Omega$$

$$E_3 - E_0 = (R_0 + R_6) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_3 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{6 - 3,097}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,49 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 \cdot I_{AB} = 6 - 2 \cdot 10^3 \cdot 0,49 \cdot 10^{-3} = 5,02 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{6}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 2,34 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_5} = \frac{2,34}{3 \cdot 10^3} = 0,78 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_3}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{0,78 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3,97 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 5 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_3 - V_{AB}}{R_6} = \frac{6 - 5}{2 * 10^3} = 0,5 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} + \frac{8}{2 * 10^3}}{\frac{1}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} + \frac{1}{2 * 10^3} + \frac{1}{4 * 10^3}} = 5,82 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + R_5 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} + \frac{1}{2 * 10^3} + \frac{1}{4 * 10^3}} + 2 * 10^3 = 3,09 \text{ K}\Omega$$

$$E_3 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_3 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{8 - 5,82}{3,09 * 10^3 + 4 * 10^3} = 0,3 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} = 8 - 4 * 10^3 * 0,3 * 10^{-3} = 6,8 \text{ V}$$

#### - Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 3,765 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_5} = \frac{3,765}{2 \cdot 10^3} = 1,88 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_o + \frac{E_3}{R_6}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1,88 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3,09 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 6,76 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_3 - V_{AB}}{R_6} = \frac{8 - 6,76}{4 \cdot 10^3} = 0,31 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$E_o = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} =$$

$$= \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{12}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 8,35 \text{ V}$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + R_5 =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} + 3 \cdot 10^3 = 4,52 \text{ K}\Omega$$

$$E_3 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_3 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{12 - 8,35}{4,52*10^3 + 5*10^3} = 0,38 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} = 12 - 5*10^3 * 0,38*10^{-3} = 10,1 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} =$$


$$= \frac{\frac{12}{3*10^3 + 5*10^3} + \frac{12}{3*10^3}}{\frac{1}{3*10^3 + 5*10^3} + \frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{5*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 5,55 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_5} = \frac{5,55}{3*10^3} = 1,85 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_3}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1,85*10^{-3} + \frac{12}{5*10^3}}{\frac{1}{4,52*10^3} + \frac{1}{5*10^3}} = 10,09 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_3 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_3 - V_{AB}}{R_6} = \frac{12 - 10,09}{5*10^3} = 0,38 \text{ mA}$$

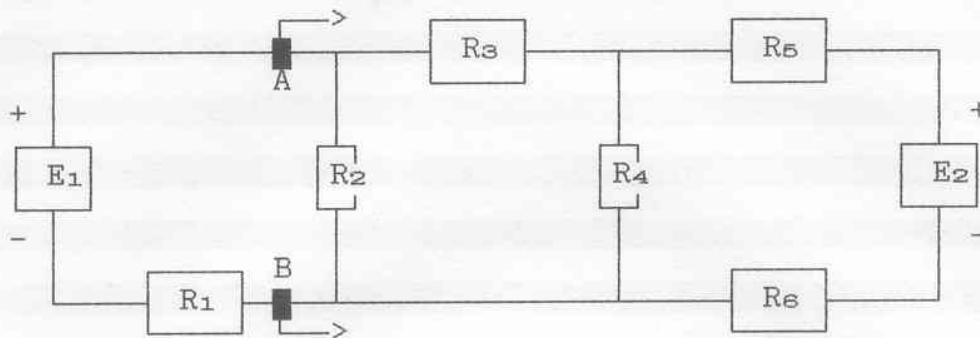6.30 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

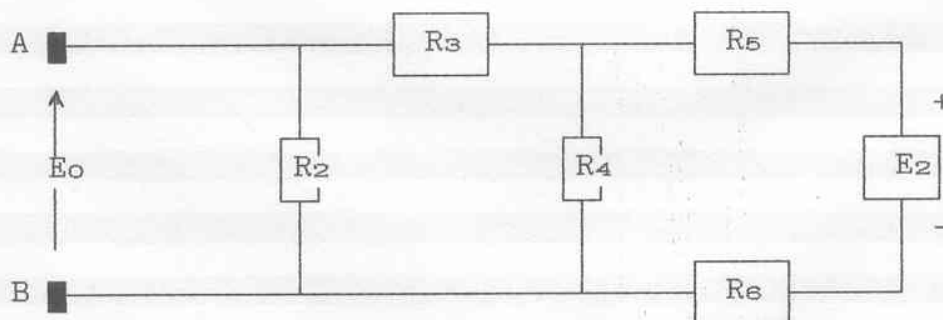


$$R_{24} = \frac{(R_2 + R_3) * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{(3*10^3 + 2*10^3) * 3*10^3}{3*10^3 + 2*10^3 + 3*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,875*10^3}{1,875*10^3 + 2*10^3 + 3*10^3} * 10 = 2,727 \text{ V}$$

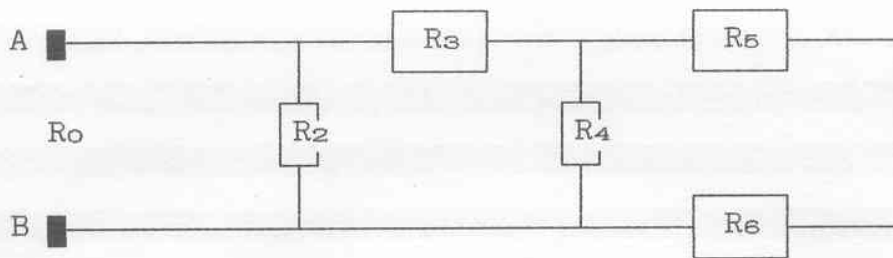
$$E_0 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} * V_4 = \frac{3*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} * 2,727 = 1,6362 \text{ V}$$





$$R_{46} = \frac{(R_5 + R_6) * R_4}{R_5 + R_6 + R_4} = \frac{(2*10^3 + 3*10^3) * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3 + 3*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$
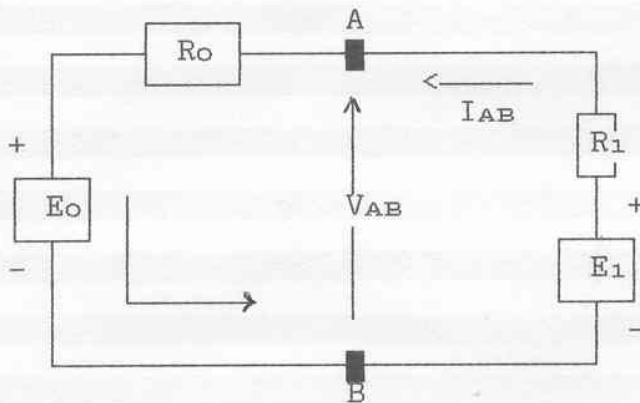
$$R_o = \frac{(R_3 + R_{46}) * R_2}{R_3 + R_{46} + R_2} = \frac{(2*10^3 + 1,875*10^3) * 3*10^3}{2*10^3 + 1,875*10^3 + 3*10^3} = 1,69 \text{ K}\Omega$$




$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{10 - 1,6362}{1,69*10^3 + 2*10^3} = 2,27 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 10 - 2*10^3 * 2,27*10^{-3} = 5,46 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

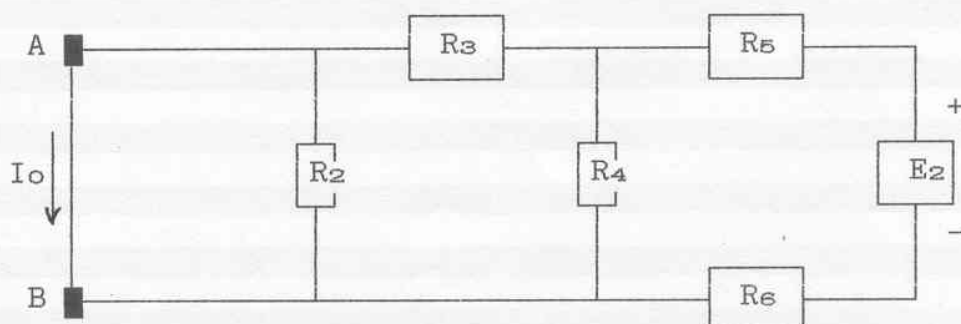

$$R_{34} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{2*10^3 * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{34}}{R_{34} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,2*10^3}{1,2*10^3 + 2*10^3 + 3*10^3} * 10 = 1,93 \text{ V}$$
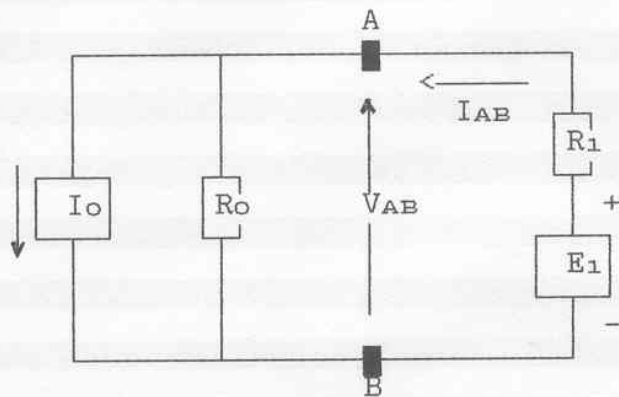
$$I_0 = \frac{V_4}{R_3} = \frac{1,93}{2*10^3} = 0,965 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{0,965*10^{-3} + \frac{10}{2*10^3}}{\frac{1}{1,69*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 5,46 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{10 - 5,46}{2*10^3} = 2,27 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{(R_2 + R_3) * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{(2*10^3 + 3*10^3) * 2*10^3}{2*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,43*10^3}{1,43*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} * 6 = 1,33 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} * V_4 = \frac{2*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} * 1,33 = 0,53 \text{ V}$$

$$R_{46} = \frac{(R_5 + R_6) * R_4}{R_5 + R_6 + R_4} = \frac{(3*10^3 + 2*10^3) * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3 + 2*10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{(R_3 + R_{46}) * R_2}{R_3 + R_{46} + R_2} = \frac{(3*10^3 + 1,43*10^3) * 2*10^3}{3*10^3 + 1,43*10^3 + 2*10^3} = 1,38 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{6 - 0,53}{1,38*10^3 + 3*10^3} = 1,25 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 6 - 3*10^3 * 1,25*10^{-3} = 2,25 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$R_{34} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{34}}{R_{34} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,2*10^3}{1,2*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} * 6 = 1,16 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_4}{R_3} = \frac{1,16}{3*10^3} = 0,387 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{0,387*10^{-3} + \frac{6}{3*10^3}}{\frac{1}{1,38*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 2,25 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{6 - 2,25}{3*10^3} = 1,25 \text{ mA}$$

3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{(R_2 + R_3) * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{(4*10^3 + 2*10^3) * 4*10^3}{4*10^3 + 2*10^3 + 4*10^3} = 2,4 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{2,4*10^3}{2,4*10^3 + 2*10^3 + 4*10^3} * 8 = 2,286 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} * V_4 = \frac{4*10^3}{2*10^3 + 4*10^3} * 2,286 = 1,52 \text{ V}$$

$$R_{46} = \frac{(R_5 + R_6) * R_4}{R_5 + R_6 + R_4} = \frac{(2*10^3 + 4*10^3) * 4*10^3}{2*10^3 + 4*10^3 + 4*10^3} = 2,4 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{(R_3 + R_{46}) * R_2}{R_3 + R_{46} + R_2} = \frac{(2*10^3 + 2,4*10^3) * 4*10^3}{2*10^3 + 2,4*10^3 + 4*10^3} = 2,1 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{8 - 1,52}{2,1*10^3 + 2*10^3} = 1,58 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 8 - 2*10^3 * 1,58*10^{-3} = 4,682 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$R_{34} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{2*10^3 * 4*10^3}{2*10^3 + 4*10^3} = 1,34 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{34}}{R_{34} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,34*10^3}{1,34*10^3 + 2*10^3 + 4*10^3} * 8 = 1,46 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_4}{R_3} = \frac{1,46}{2*10^3} = 0,73 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{0,73*10^{-3} + \frac{8}{2*10^3}}{\frac{1}{2,1*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 4,84 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{8 - 4,84}{2*10^3} = 1,58 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{(R_2 + R_3) * R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{(5*10^3 + 3*10^3) * 5*10^3}{5*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} = 3,07 \text{ K}\Omega$$

$$V_4 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{3,07*10^3}{3,07*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} * 12 = 3,33 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} * V_4 = \frac{5*10^3}{5*10^3 + 3*10^3} * 3,33 = 2,08 \text{ V}$$

$$R_{46} = \frac{(R_5 + R_6) * R_4}{R_5 + R_6 + R_4} = \frac{(3*10^3 + 5*10^3) * 5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3 + 5*10^3} = 3,07 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{(R_3 + R_{46}) * R_2}{R_3 + R_{46} + R_2} = \frac{(3*10^3 + 3,07*10^3) * 5*10^3}{3*10^3 + 3,07*10^3 + 5*10^3} = 2,74 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{12 - 2,08}{2,74*10^3 + 3*10^3} = 1,73 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 12 - 3*10^3 * 1,73*10^{-3} = 6,81 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$R_{34} = \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4} = \frac{3*10^3 * 5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$


$$V_4 = \frac{R_{34}}{R_{34} + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{1,875*10^3}{1,875*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} * 12 = 2,28 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_4}{R_3} = \frac{2,28}{3*10^3} = 0,76 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{0,76*10^{-3} + \frac{12}{3*10^3}}{\frac{1}{2,74*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 6,81 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{12 - 6,81}{3*10^3} = 1,73 \text{ mA}$$

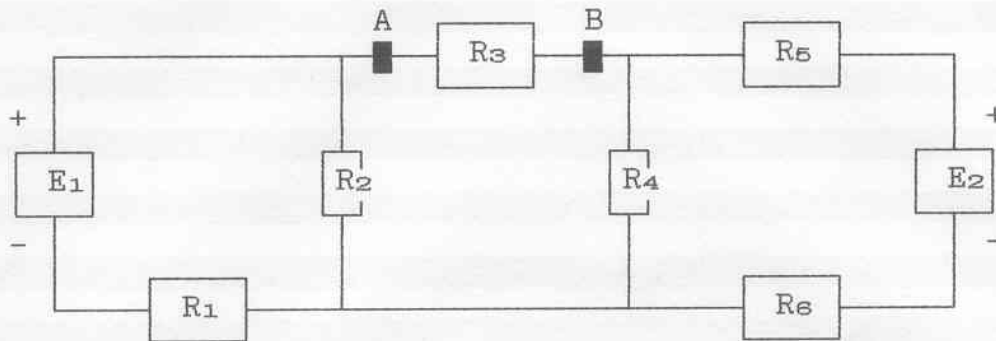6.31 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO


- Teorema di Thèvenin

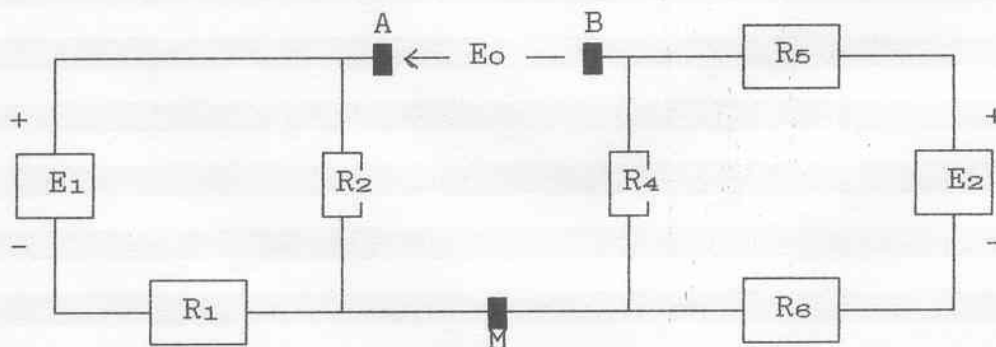

$$V_{AM} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 10 = 6 \text{ V}$$

$$V_{BM} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{3 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 10 = 3,75 \text{ V}$$

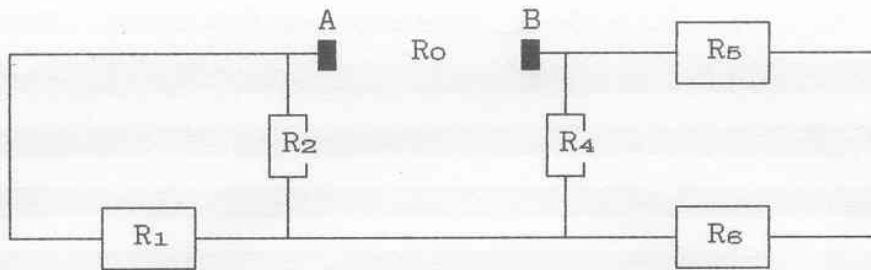
$$E_0 = V_{AM} - V_{BM} = 6 - 3,75 = 2,25 \text{ V}$$



$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 * 10^3 * 3 * 10^3}{2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{46} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{3 * 10^3 * (2 * 10^3 + 3 * 10^3)}{3 * 10^3 + 2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

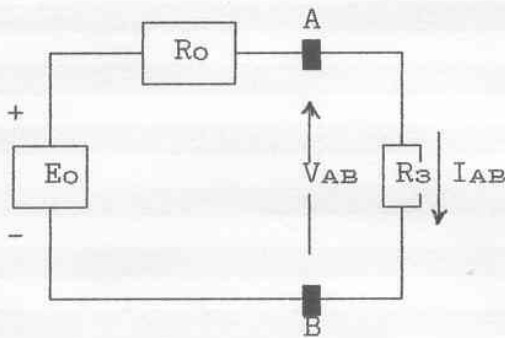
$$R_o = R_{12} + R_{46} = 1,2 * 10^3 + 1,875 * 10^3 = 3,075 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_3} = \frac{2,25}{3,075 * 10^3 + 2 * 10^3} = 0,44 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 2 * 10^3 * 0,44 * 10^{-3} = 0,88 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

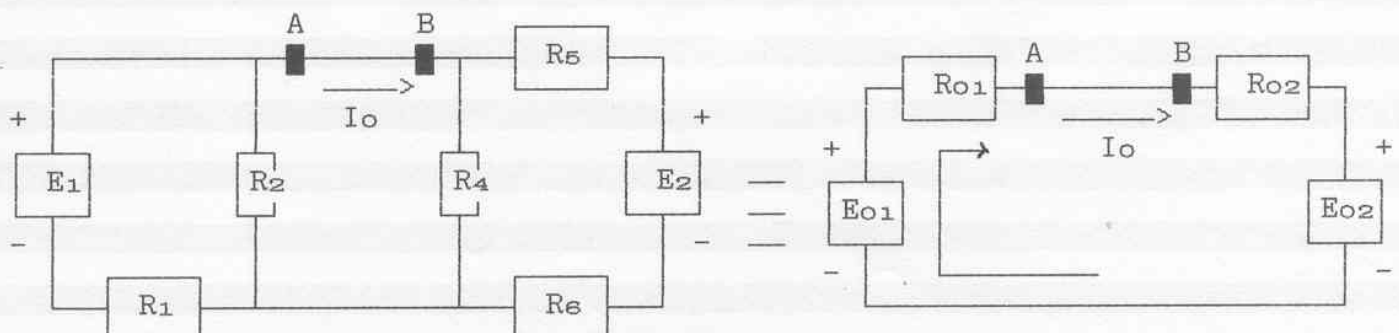

$$E_{O1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} * 10 = 6 \text{ V}$$


$$E_{O2} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{3*10^3}{3*10^3 + 2*10^3 + 3*10^3} * 10 = 3,75 \text{ V}$$

$$R_{O1} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2*10^3 * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{O2} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{3*10^3 * (2*10^3 + 3*10^3)}{3*10^3 + 2*10^3 + 3*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$E_{O1} - E_{O2} = (R_{O1} + R_{O2}) * I_0 \quad ==>$$
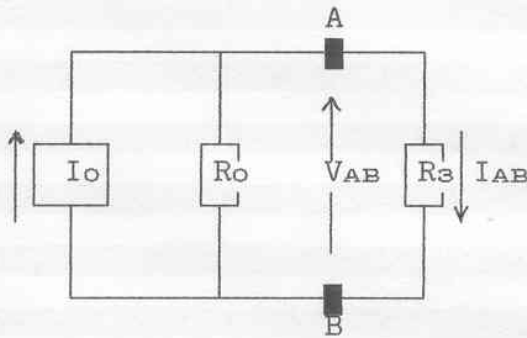
$$==> \quad I_0 = \frac{E_{O1} - E_{O2}}{R_{O1} + R_{O2}} = \frac{6 - 3,75}{1,2*10^3 + 1,875*10^3} = 0,73 \text{ mA}$$



$$R_{O3} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{3,075*10^3 * 2*10^3}{3,075*10^3 + 2*10^3} = 1,21 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O3} * I_0 = 1,21*10^3 * 0,73*10^{-3} = 0,88 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{0,88}{2*10^3} = 0,44 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$V_{AM} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} * 6 = 2,4 \text{ V}$$



$$V_{BM} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3 + 2*10^3} * 6 = 1,71 \text{ V}$$

$$E_0 = V_{AM} - V_{BM} = 2,4 - 1,71 = 0,69 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{46} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{2*10^3 * (3*10^3 + 2*10^3)}{2*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{12} + R_{46} = 1,2*10^3 + 1,43*10^3 = 2,63 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{0,69}{2,63*10^3 + 3*10^3} = 0,12 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 3*10^3 * 0,12*10^{-3} = 0,36 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$E_{01} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{2*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} * 6 = 2,4 \text{ V}$$

$$E_{02} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3 + 2*10^3} * 6 = 1,71 \text{ V}$$

$$R_{01} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{02} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{2*10^3 * (3*10^3 + 2*10^3)}{2*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$E_{01} - E_{02} = (R_{01} + R_{02}) * I_0 \quad ==>$$

$$==> \quad I_0 = \frac{E_{01} - E_{02}}{R_{01} + R_{02}} = \frac{2,4 - 1,71}{1,2*10^3 + 1,43*10^3} = 0,262 \text{ mA}$$

$$R_{03} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{2,63*10^3 * 3*10^3}{2,63*10^3 + 3*10^3} = 1,4 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} * I_0 = 1,4 * 10^3 * 0,262 * 10^{-3} = 0,367 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{0,367}{3 * 10^3} = 0,122 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$V_{AM} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} * 8 = 5,33 \text{ V}$$

$$V_{BM} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3 + 4 * 10^3} * 8 = 3,2 \text{ V}$$

$$E_0 = V_{AM} - V_{BM} = 5,33 - 3,2 = 2,13 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 * 10^3 * 4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{46} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{4 * 10^3 * (2 * 10^3 + 4 * 10^3)}{4 * 10^3 + 2 * 10^3 + 4 * 10^3} = 2,4 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{12} + R_{46} = 1,33 * 10^3 + 2,4 * 10^3 = 3,73 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{2,13}{3,73 * 10^3 + 2 * 10^3} = 0,37 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 2 * 10^3 * 0,37 * 10^{-3} = 0,74 \text{ V}$$

#### - Teorema di Norton

$$E_{01} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} * 8 = 5,33 \text{ V}$$

$$E_{02} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3 + 4 * 10^3} * 8 = 3,2 \text{ V}$$

$$R_{01} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 * 10^3 * 4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{02} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{4*10^3 * (2*10^3 + 4*10^3)}{4*10^3 + 2*10^3 + 4*10^3} = 2,4 \text{ K}\Omega$$

$$E_{01} - E_{02} = (R_{01} + R_{02}) * I_0 \quad ==>$$

$$==> \quad I_0 = \frac{E_{01} - E_{02}}{R_{01} + R_{02}} = \frac{5,33 - 3,2}{1,33*10^3 + 2,4*10^3} = 0,57 \text{ mA}$$

$$R_{03} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{3,73*10^3 * 2*10^3}{3,73*10^3 + 2*10^3} = 1,3 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{03} * I_0 = 1,3*10^3 * 0,57*10^{-3} = 0,74 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{0,74}{2*10^3} = 0,37 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$V_{AM} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} * 12 = 7,5 \text{ V}$$

$$V_{BM} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3 + 5*10^3} * 12 = 4,61 \text{ V}$$

$$E_0 = V_{AM} - V_{BM} = 7,5 - 4,61 = 2,89 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{46} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{5*10^3 * (3*10^3 + 5*10^3)}{5*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} = 3,07 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{12} + R_{46} = 1,875*10^3 + 3,07*10^3 = 4,95 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_3} = \frac{2,89}{4,95*10^3 + 3*10^3} = 0,36 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_3 * I_{AB} = 3*10^3 * 0,36*10^{-3} = 1,09 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$E_{O1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * E_1 = \frac{5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} * 12 = 7,5 \text{ V}$$

$$E_{O2} = \frac{R_4}{R_4 + R_5 + R_6} * E_2 = \frac{5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3 + 5*10^3} * 12 = 4,61 \text{ V}$$

$$R_{O1} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{O2} = \frac{R_4 * (R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{5*10^3 * (3*10^3 + 5*10^3)}{5*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} = 3,07 \text{ K}\Omega$$

$$E_{O1} - E_{O2} = (R_{O1} + R_{O2}) * I_0 \quad ==>$$


$$==> \quad I_0 = \frac{E_{O1} - E_{O2}}{R_{O1} + R_{O2}} = \frac{7,5 - 4,61}{1,875*10^3 + 3,07*10^3} = 0,58 \text{ mA}$$

$$R_{O3} = \frac{R_0 * R_3}{R_0 + R_3} = \frac{4,95*10^3 * 3*10^3}{4,95*10^3 + 3*10^3} = 1,868 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{O3} * I_0 = 1,878*10^3 * 0,58*10^{-3} = 1,09 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{1,09}{3*10^3} = 0,36 \text{ mA}$$

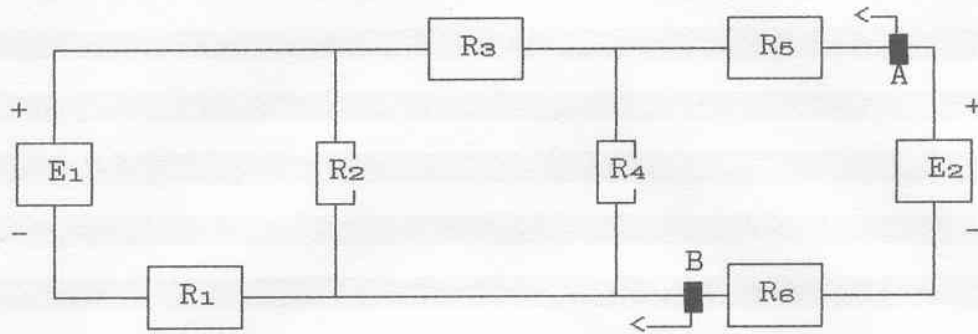6.32 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.



1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$

2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$


3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$

4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO


- Teorema di Thèvenin

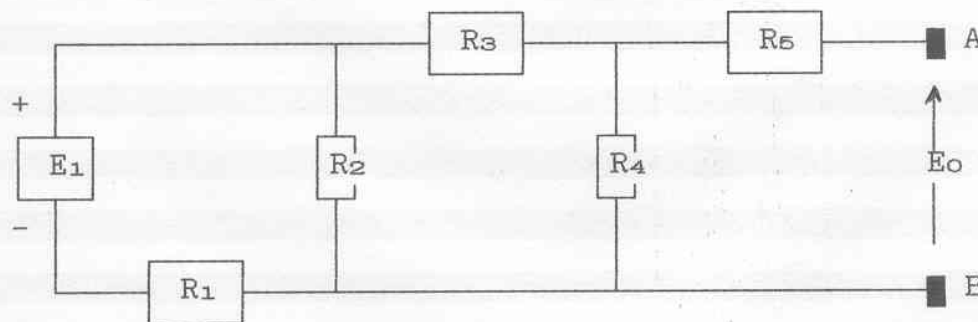

$$R_{24} = \frac{R_2 * (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{3 * 10^3 * (2 * 10^3 + 3 * 10^3)}{3 * 10^3 + 2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_1} * E_1 = \frac{1,875 * 10^3}{1,875 * 10^3 + 2 * 10^3} * 10 = 4,84 \text{ V}$$

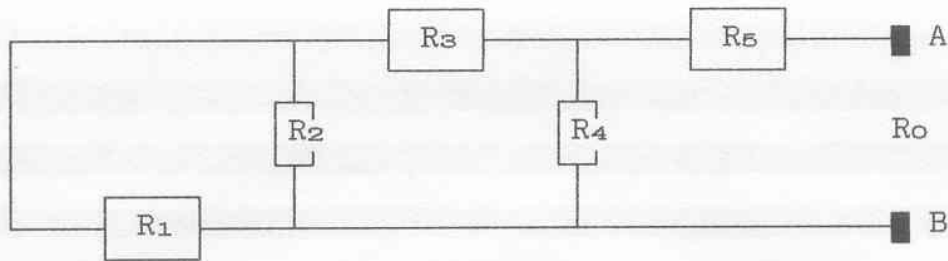
$$E_0 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} * V_2 = \frac{3 * 10^3}{2 * 10^3 + 3 * 10^3} * 4,84 = 2,9 \text{ V}$$



$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2*10^3 * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = \frac{(R_3 + R_{12}) * R_4}{R_3 + R_{12} + R_4} = \frac{(2*10^3 + 1,2*10^3) * 3*10^3}{2*10^3 + 1,2*10^3 + 3*10^3} = 1,55 \text{ K}\Omega$$
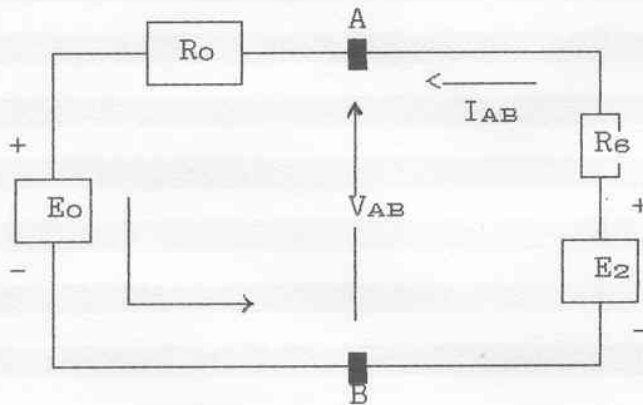
$$R_o = R_{14} + R_5 = 1,55*10^3 + 2*10^3 = 3,55 \text{ K}\Omega$$




$$E_2 - E_0 = (R_o + R_5) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_o + R_5} = \frac{10 - 2,9}{3,55*10^3 + 3*10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_5 * I_{AB} = 10 - 3*10^3 * 1,08*10^{-3} = 6,76 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

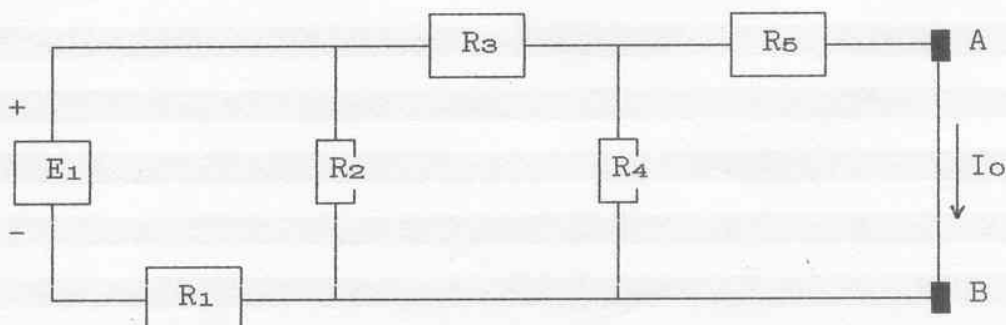


$$R_{45} = \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_2 * (R_3 + R_{45})}{R_2 + R_3 + R_{45}} = \frac{3*10^3 * (2*10^3 + 1,2*10^3)}{3*10^3 + 2*10^3 + 1,2*10^3} = 1,55 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{1,55*10^3}{1,55*10^3 + 2*10^3} * 10 = 4,37 \text{ V}$$

$$V_5 = \frac{R_{45}}{R_{45} + R_3} * V_2 = \frac{1,2*10^3}{1,2*10^3 + 2*10^3} * 4,37 = 1,64 \text{ V}$$
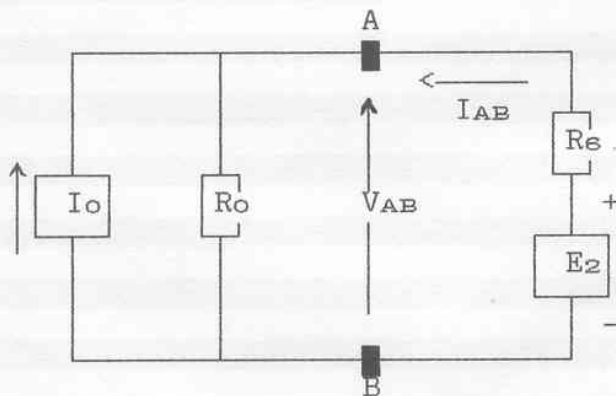
$$I_0 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{1,64}{2*10^3} = 0,82 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{0,82*10^{-3} + \frac{10}{3*10^3}}{\frac{1}{3,55*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 6,75 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \implies I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{10 - 6,75}{3*10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{2*10^3 * (3*10^3 + 2*10^3)}{2*10^3 + 3*10^3 + 2*10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_1} * E_1 = \frac{1,43*10^3}{1,43*10^3 + 3*10^3} * 6 = 1,93 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} * V_2 = \frac{2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} * 1,93 = 0,77 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = \frac{(R_3 + R_{12}) * R_4}{R_3 + R_{12} + R_4} = \frac{(3*10^3 + 1,2*10^3) * 2*10^3}{3*10^3 + 1,2*10^3 + 2*10^3} = 1,35 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{14} + R_5 = 1,35*10^3 + 3*10^3 = 4,55 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{6 - 0,77}{4,55*10^3 + 2*10^3} = 0,8 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 6 - 2*10^3 * 0,8*10^{-3} = 4,4 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$R_{45} = \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} = \frac{2*10^3 * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_2 * (R_3 + R_{45})}{R_2 + R_3 + R_{45}} = \frac{2*10^3 * (3*10^3 + 1,2*10^3)}{2*10^3 + 3*10^3 + 1,2*10^3} = 1,35 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{1,35*10^3}{1,35*10^3 + 3*10^3} * 6 = 1,86 \text{ V}$$

$$V_5 = \frac{R_{45}}{R_{45} + R_3} * V_2 = \frac{1,2*10^3}{1,2*10^3 + 3*10^3} * 1,86 = 0,53 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{0,53}{3*10^3} = 0,177 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{0,177 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{4,55 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,4 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{6 - 4,4}{2 \cdot 10^3} = 0,8 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot (2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3)}{4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 2,4 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_1} \cdot E_1 = \frac{2,4 \cdot 10^3}{2,4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} \cdot 8 = 4,36 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_2 = \frac{4 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} \cdot 4,36 = 2,9 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = \frac{(R_3 + R_{12}) \cdot R_4}{R_3 + R_{12} + R_4} = \frac{(2 \cdot 10^3 + 1,33 \cdot 10^3) \cdot 4 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 1,33 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,81 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{14} + R_5 = 1,81 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 3,81 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{8 - 2,9}{3,81 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,65 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 \cdot I_{AB} = 8 - 4 \cdot 10^3 \cdot 0,65 \cdot 10^{-3} = 5,4 \text{ V}$$

#### - Teorema di Norton

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_2 * (R_3 + R_{45})}{R_2 + R_3 + R_{45}} = \frac{4*10^3 * (2*10^3 + 1,33*10^3)}{4*10^3 + 2*10^3 + 1,33*10^3} = 1,81 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{1,81*10^3}{1,81*10^3 + 2*10^3} * 8 = 3,8 \text{ V}$$

$$V_5 = \frac{R_{45}}{R_{45} + R_3} * V_2 = \frac{1,33*10^3}{1,33*10^3 + 2*10^3} * 3,8 = 1,51 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{1,51}{2*10^3} = 0,755 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{0,755*10^{-3} + \frac{8}{4*10^3}}{\frac{1}{3,81*10^3} + \frac{1}{4*10^3}} = 5,37 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{8 - 5,37}{4*10^3} = 0,65 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{5*10^3 * (3*10^3 + 5*10^3)}{5*10^3 + 3*10^3 + 5*10^3} = 3,07 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{24}}{R_{24} + R_1} * E_1 = \frac{3,07*10^3}{3,07*10^3 + 3*10^3} * 12 = 6,07 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} * V_2 = \frac{5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} * 6,07 = 3,79 \text{ V}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3*10^3 * 5*10^3}{3*10^3 + 5*10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = \frac{(R_3 + R_{12}) * R_4}{R_3 + R_{12} + R_4} = \frac{(3*10^3 + 1,875*10^3) * 5*10^3}{3*10^3 + 1,875*10^3 + 5*10^3} = 2,47 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{14} + R_5 = 2,47 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 5,47 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{12 - 3,79}{5,47 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 0,784 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 12 - 5 \cdot 10^3 * 0,784 \cdot 10^{-3} = 8,08 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$R_{45} = \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5} = \frac{5 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_2 * (R_3 + R_{45})}{R_2 + R_3 + R_{45}} = \frac{5 \cdot 10^3 * (3 \cdot 10^3 + 1,875 \cdot 10^3)}{5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 + 1,875 \cdot 10^3} = 2,47 \text{ K}\Omega$$

$$V_2 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{2,47 \cdot 10^3}{2,47 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 12 = 5,41 \text{ V}$$


$$V_5 = \frac{R_{45}}{R_{45} + R_3} * V_2 = \frac{1,875 \cdot 10^3}{1,875 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 5,41 = 2,08 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{2,08}{3 \cdot 10^3} = 0,694 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{0,694 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{5,47 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 8,08 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{12 - 8,08}{5 \cdot 10^3} = 0,784 \text{ mA}$$

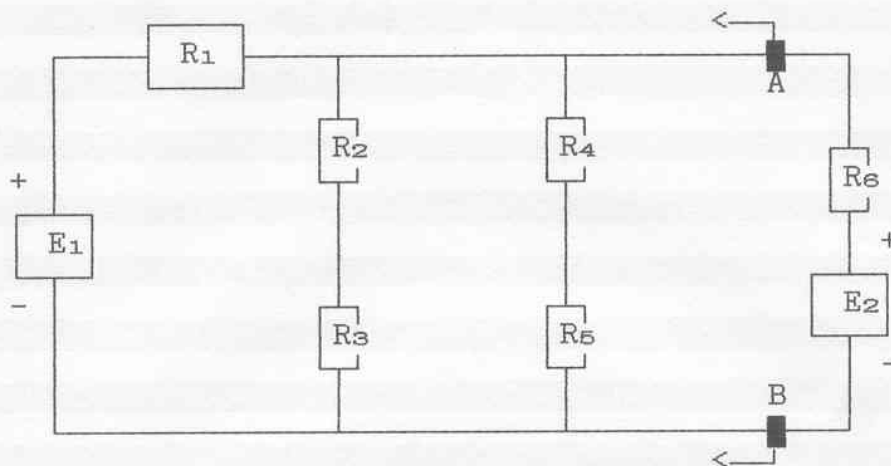6.33 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO


- Teorema di Thèvenin

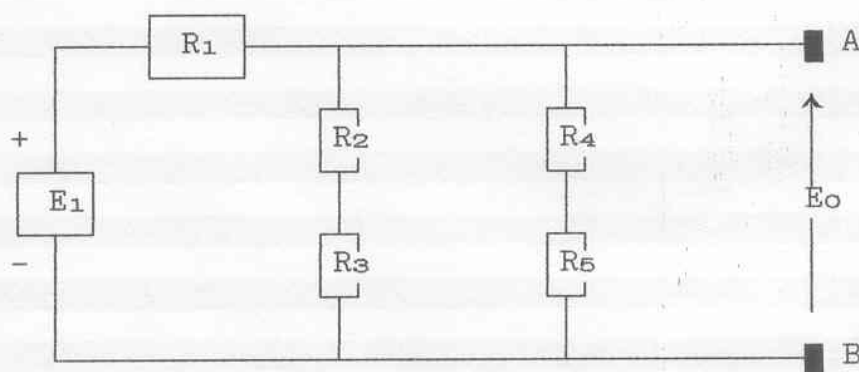


$$R_{23} = R_{45} = R_2 + R_3 = R_4 + R_5 = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_{23} \cdot R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{R_{23}}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \text{ K}\Omega$$
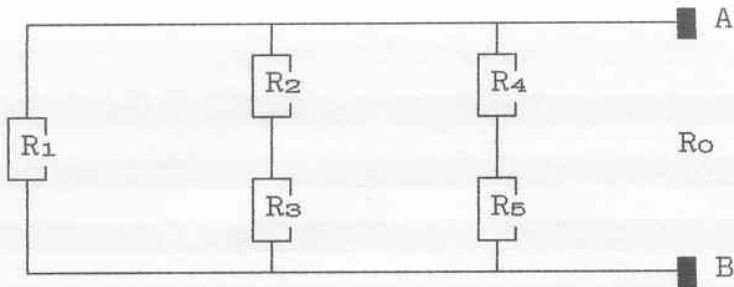
$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_1 + R_{25}} \cdot E_1 = \frac{2,5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} \cdot 10 = 5,56 \text{ V}$$


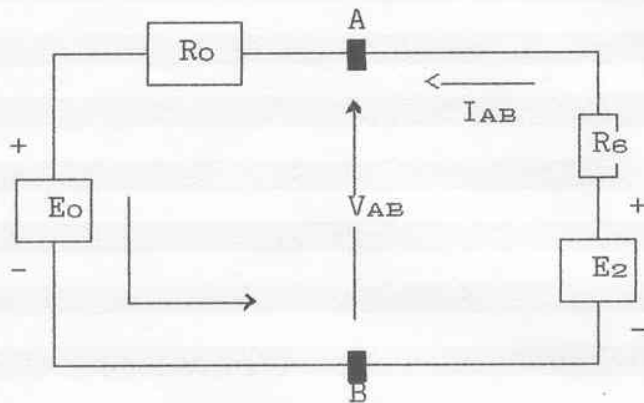
$$R_o = \frac{R_1 * R_{25}}{R_1 + R_{25}} = \frac{2 * 10^3 * 2,5 * 10^3}{2 * 10^3 + 2,5 * 10^3} = 1,11 \text{ K}\Omega$$




$$E_2 - E_0 = (R_o + R_e) * I_{AB} \quad ==>$$


$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_o + R_e} = \frac{10 - 5,56}{1,11 * 10^3 + 3 * 10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_e * I_{AB} = 10 - 3 * 10^3 * 1,08 * 10^{-3} = 6,76 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

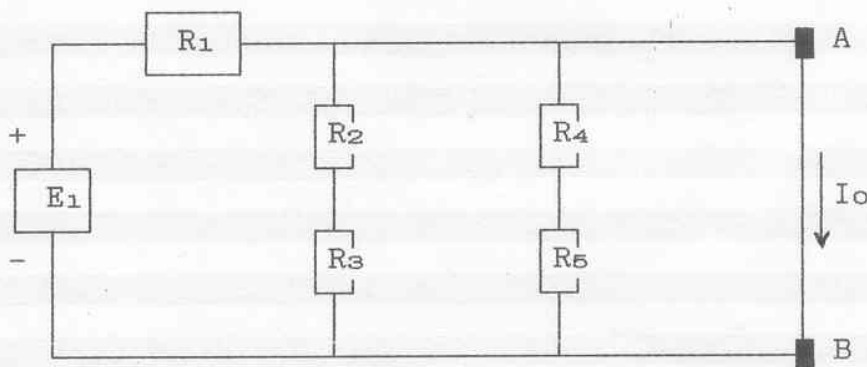
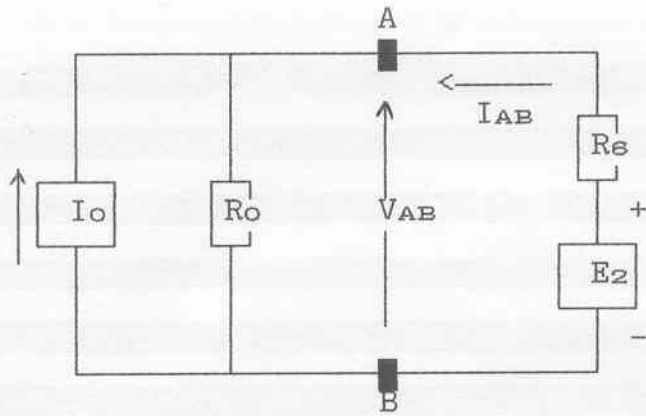
$$I_o = \frac{E_1}{R_1} = \frac{10}{2 * 10^3} = 5 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_o + \frac{E_2}{R_s}}{\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_s}} = \frac{5 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,11 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6,75 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_s \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_s} = \frac{10 - 6,75}{3 \cdot 10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_{45} = R_2 + R_3 = R_4 + R_5 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_{23} \cdot R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{R_{23}}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$E_o = \frac{R_{25}}{R_1 + R_{25}} \cdot E_1 = \frac{2,5 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} \cdot 6 = 2,73 \text{ V}$$

$$R_o = \frac{R_1 \cdot R_{25}}{R_1 + R_{25}} = \frac{3 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} = 1,36 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_o = (R_o + R_s) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_o}{R_o + R_s} = \frac{6 - 2,73}{1,36 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,97 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_s \cdot I_{AB} = 6 - 2 \cdot 10^3 \cdot 0,97 \cdot 10^{-3} = 4,06 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{6}{3 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{2 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,36 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,05 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{6 - 4,05}{2 \cdot 10^3} = 0,975 \text{ mA}$$

3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_{45} = R_2 + R_3 = R_4 + R_5 = 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3 = 6 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_{23} * R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{R_{23}}{2} = \frac{6 \cdot 10^3}{2} = 3 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_1 + R_{25}} * E_1 = \frac{3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 8 = 4,8 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_1 * R_{25}}{R_1 + R_{25}} = \frac{2 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{8 - 4,8}{1,2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,61 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 8 - 4 \cdot 10^3 * 0,61 \cdot 10^{-3} = 5,56 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{8}{2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 5,54 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{8 - 5,54}{4 \cdot 10^3} = 0,615 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_{45} = R_2 + R_3 = R_4 + R_5 = 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3 = 8 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_{23} * R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{R_{23}}{2} = \frac{8 \cdot 10^3}{2} = 4 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_1 + R_{25}} * E_1 = \frac{4 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} * 12 = 6,86 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_1 * R_{25}}{R_1 + R_{25}} = \frac{3 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,71 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{12 - 6,86}{1,71 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 0,77 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 12 - 5 \cdot 10^3 * 0,77 \cdot 10^{-3} = 8,15 \text{ V}$$

##### - Teorema di Norton


$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{12}{3 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,71 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 8,15 \text{ V}$$



$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{12 - 8,15}{5*10^3} = 0,77 \text{ mA}$$

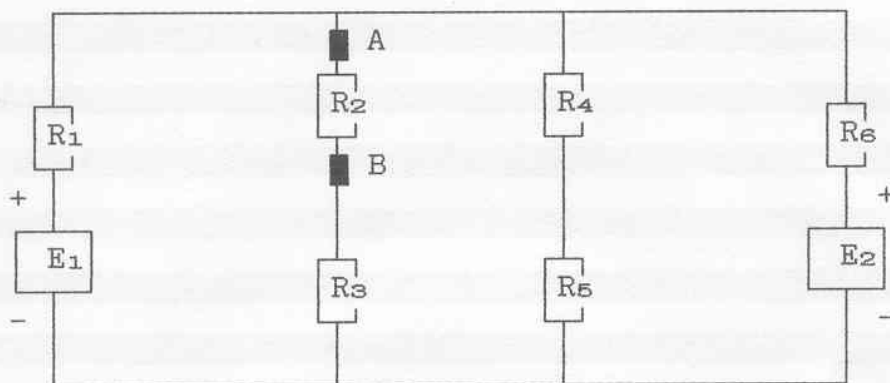6.34 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE


#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

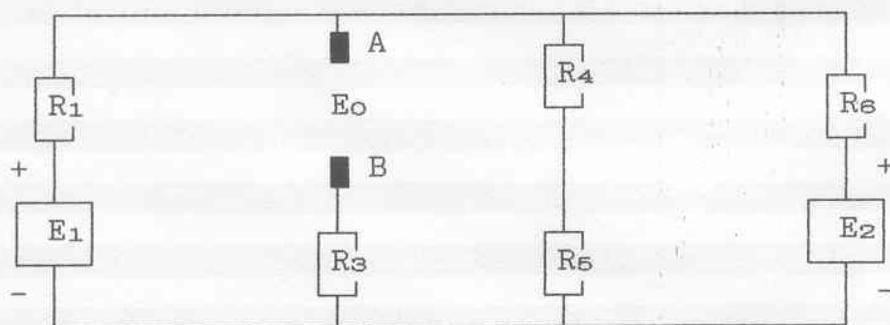


$$R_{45} = R_4 + R_5 = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$
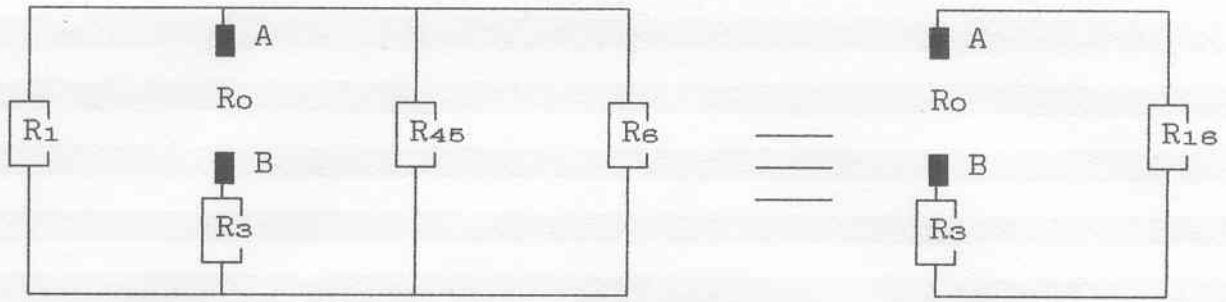
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,06 \text{ V}$$



$$R_{16} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 0,97 \text{ K}\Omega$$

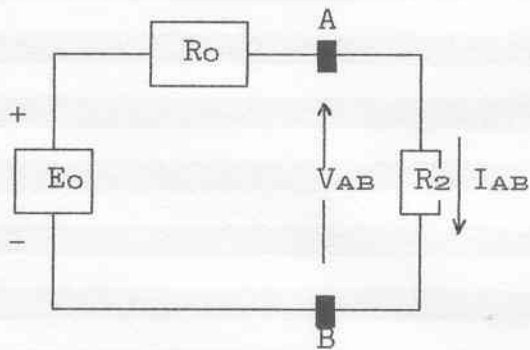
$$R_0 = R_{16} + R_3 = 0,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 2,97 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{8,06}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 1,35 \cdot 10^{-3} = 4,05 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

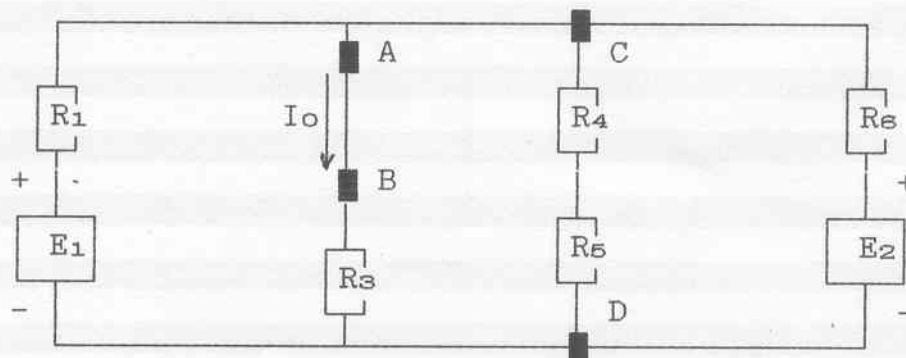

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_3}} =$$

$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 5,43 \text{ V}$$
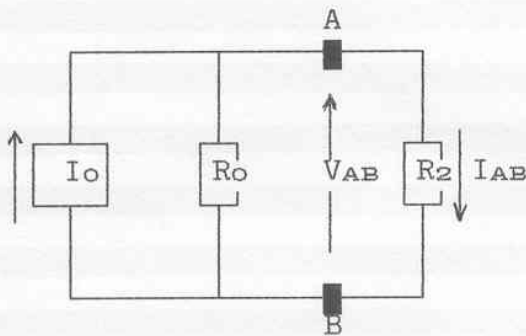
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_3} = \frac{5,43}{2 \cdot 10^3} = 2,7 \text{ mA}$$



$$R_{02} = \frac{R_0 * R_2}{R_0 + R_2} = \frac{2,97 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,49 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} * I_0 = 1,49 \cdot 10^3 * 2,7 \cdot 10^{-3} = 4,02 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{4,02}{3 \cdot 10^3} = 1,34 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,84 \text{ V}$$

$$R_{1\epsilon} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 0,97 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = R_{1\epsilon} + R_3 = 0,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 3,97 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_2} = \frac{4,84}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 2 \cdot 10^3 * 0,81 \cdot 10^{-3} = 1,62 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_3}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 3,66 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_3} = \frac{3,66}{3 \cdot 10^3} = 1,22 \text{ mA}$$

$$R_{o2} = \frac{R_o * R_2}{R_o + R_2} = \frac{3,97 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{o2} * I_o = 1,33 \cdot 10^3 * 1,22 \cdot 10^{-3} = 1,62 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{1,62}{2 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 6 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 6,54 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 1,09 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{16} + R_3 = 1,09 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 3,09 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{6,54}{3,09 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 4 \cdot 10^3 * 0,92 \cdot 10^{-3} = 3,68 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,23 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_3} = \frac{4,23}{2 \cdot 10^3} = 2,12 \text{ mA}$$

$$R_{02} = \frac{R_0 * R_2}{R_0 + R_2} = \frac{3,09 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^3}{3,09 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,74 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} * I_0 = 1,74 \cdot 10^3 * 2,12 \cdot 10^{-3} = 3,69 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{3,69}{4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 8 \text{ K}\Omega$$

$$E_o = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 9,72 \text{ V}$$

$$R_{15} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 1,52 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = R_{15} + R_3 = 1,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 4,52 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_2} = \frac{9,72}{4,52 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 5 \cdot 10^3 * 1,02 \cdot 10^{-3} = 5,1 \text{ V}$$

##### - Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6,45 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_3} = \frac{6,45}{3 \cdot 10^3} = 2,15 \text{ mA}$$


$$R_{02} = \frac{R_0 * R_2}{R_0 + R_2} = \frac{4,52*10^3 * 5*10^3}{4,52*10^3 + 5*10^3} = 2,37 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} * I_0 = 2,37*10^3 * 2,15*10^{-3} = 5,1 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{5,1}{5*10^3} = 1,02 \text{ mA}$$



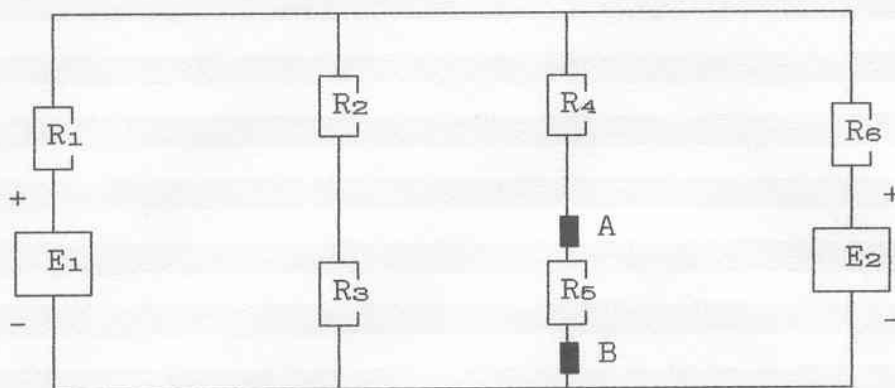6.35 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE



#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

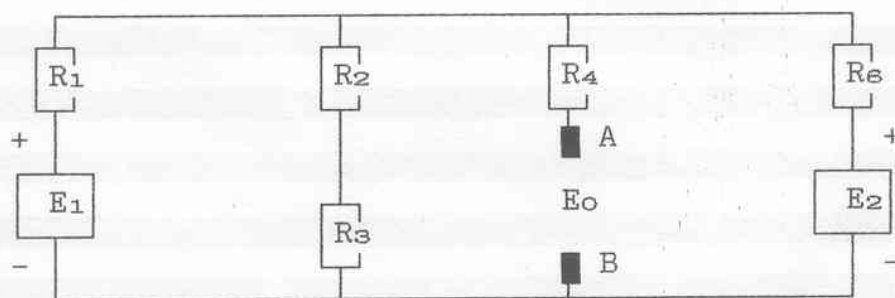


$$R_{23} = R_2 + R_3 = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$
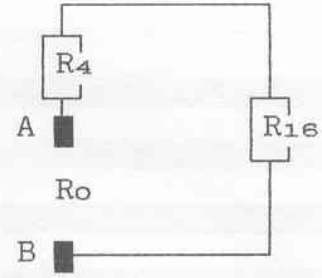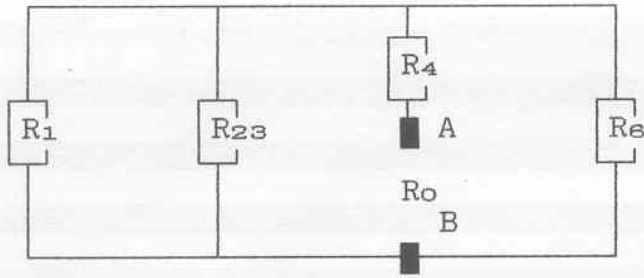
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,06 \text{ V}$$



$$R_{16} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 0,97 \text{ K}\Omega$$

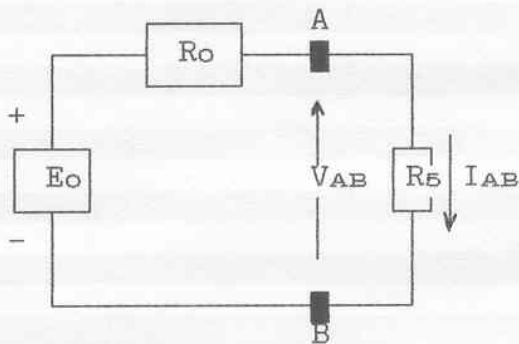
$$R_o = R_{16} + R_3 = 0,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 3,97 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_5} = \frac{8,06}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 \cdot I_{AB} = 2 \cdot 10^3 \cdot 1,35 \cdot 10^{-3} = 2,7 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

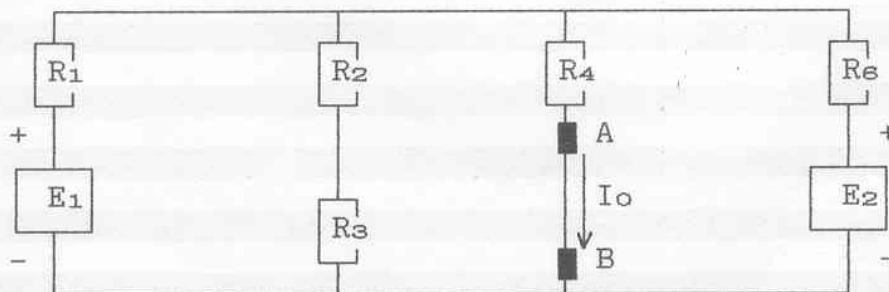

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6,1 \text{ V}$$
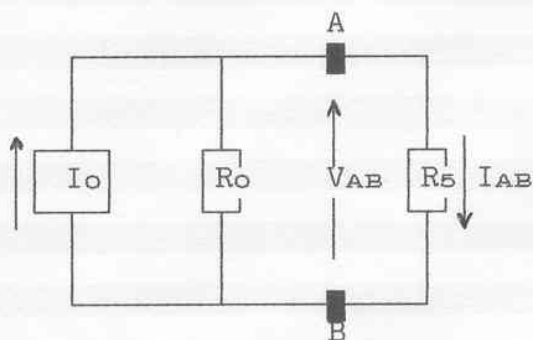
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4} = \frac{6,1}{3 \cdot 10^3} = 2,03 \text{ mA}$$



$$R_{05} = \frac{R_0 \cdot R_5}{R_0 + R_5} = \frac{3,97 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{3,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} \cdot I_0 = 1,33 \cdot 10^3 \cdot 2,03 \cdot 10^{-3} = 2,7 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{2,7}{2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 4,84 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 0,97 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{16} + R_3 = 0,97 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 2,97 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{4,84}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 0,81 \cdot 10^{-3} = 2,43 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 3,26 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4} = \frac{3,26}{2 \cdot 10^3} = 1,63 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 \cdot R_5}{R_0 + R_5} = \frac{2,97 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{2,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,49 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} \cdot I_0 = 1,49 \cdot 10^3 \cdot 1,63 \cdot 10^{-3} = 2,43 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{2,43}{3 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 6 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 6,54 \text{ V}$$

$$R_{1e} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 1,09 \text{ K}\Omega$$

$$R_o = R_{1e} + R_3 = 1,09 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3 = 5,09 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_5} = \frac{6,54}{5,09 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 * I_{AB} = 2 \cdot 10^3 * 0,92 \cdot 10^{-3} = 1,84 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}} =$$

$$= \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 5,14 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{CD}}{R_4} = \frac{5,14}{4 \cdot 10^3} = 1,285 \text{ mA}$$

$$R_{o5} = \frac{R_o * R_5}{R_o + R_5} = \frac{5,09 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{5,09 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,436 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{o5} * I_o = 1,436 \cdot 10^3 * 1,285 \cdot 10^{-3} = 1,845 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{1,845}{2 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 8 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 9,72 \text{ V}$$

$$R_{1\epsilon} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 1,52 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = R_{1\epsilon} + R_3 = 1,52 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3 = 6,52 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{9,72}{6,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 \cdot I_{AB} = 3 \cdot 10^3 \cdot 1,02 \cdot 10^{-3} = 3,06 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{8 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 7,45 \text{ V}$$


$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_4} = \frac{7,45}{5 \cdot 10^3} = 1,49 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 \cdot R_5}{R_0 + R_5} = \frac{6,52 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{6,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 2,05 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} \cdot I_0 = 2,05 \cdot 10^3 \cdot 1,49 \cdot 10^{-3} = 3,05 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{3,05}{3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

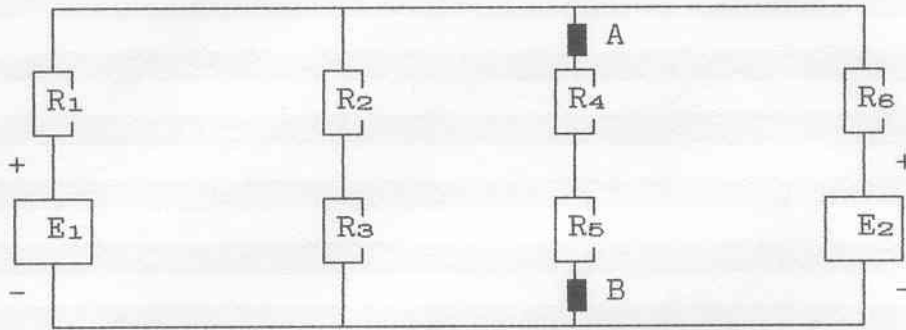6.36 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE


#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

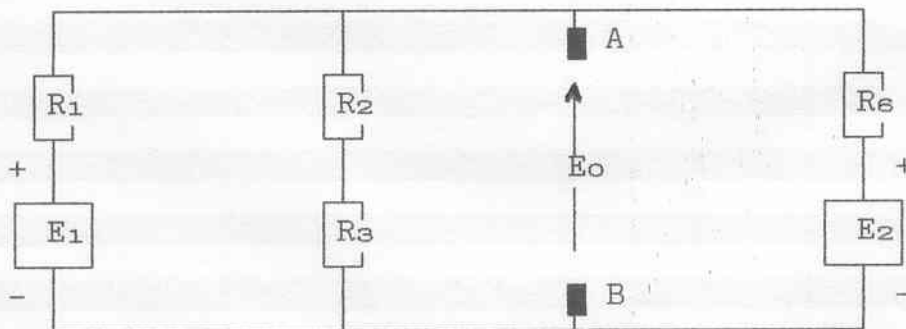


$$R_{23} = R_2 + R_3 = 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$
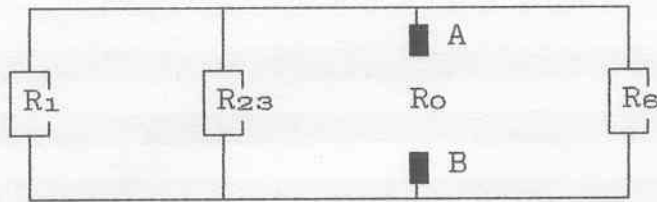
$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 8,06 \text{ V}$$



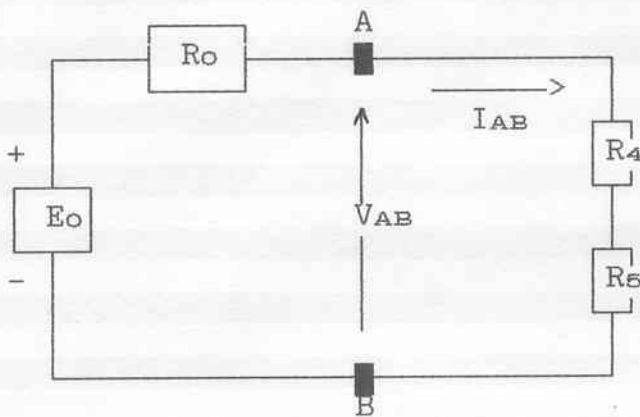
$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_e}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 0,97 \text{ k}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_o}{R_o + R_4 + R_5} = \frac{8,06}{0,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = (R_4 + R_5) \cdot I_{AB} = (3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3) \cdot 1,35 \cdot 10^{-3} = 6,75 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

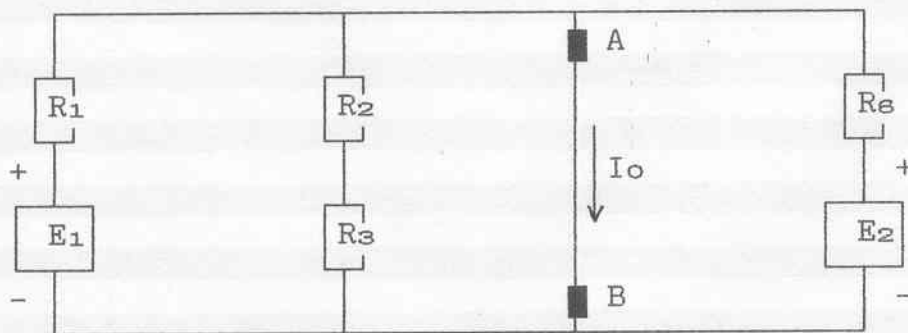
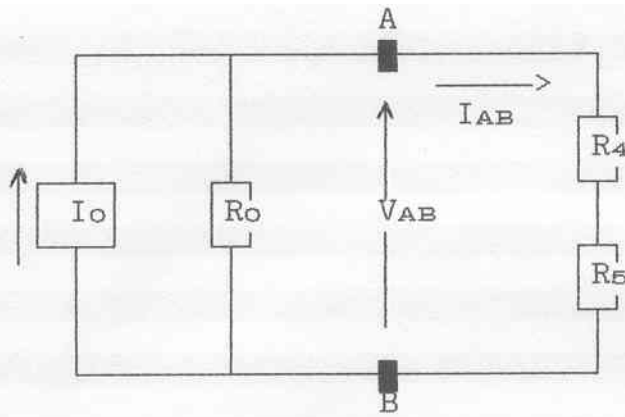
$$I_o = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_e} = \frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3} = 8,33 \text{ mA}$$





$$R_{05} = \frac{R_0 * (R_4 + R_5)}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{0,97 * 10^3 * (2 * 10^3 + 3 * 10^3)}{0,97 * 10^3 + 2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 0,81 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 0,81 * 10^3 * 8,33 * 10^{-3} = 6,75 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4 + R_5} = \frac{6,75}{2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 2 * 10^3 + 3 * 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{6}{3 * 10^3} + \frac{6}{2 * 10^3}}{\frac{1}{3 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3} + \frac{1}{2 * 10^3}} = 4,84 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{3 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3} + \frac{1}{2 * 10^3}} = 0,97 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{4,84}{0,97 * 10^3 + 2 * 10^3 + 3 * 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = (R_4 + R_5) * I_{AB} = (2 * 10^3 + 3 * 10^3) * 0,81 * 10^{-3} = 4,05 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6} = \frac{6}{3 \cdot 10^3} + \frac{6}{2 \cdot 10^3} = 5 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 * (R_4 + R_5)}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{0,97 \cdot 10^3 * (3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3)}{0,97 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 0,81 \cdot 10^3 * 5 \cdot 10^{-3} = 4,05 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4 + R_5} = \frac{4,05}{3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 = 6 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 6,54 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{6 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 1,09 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{6,54}{1,09 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = (R_4 + R_5) * I_{AB} = (2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3) * 0,92 \cdot 10^{-3} = 5,52 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6} = \frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3} = 6 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 * (R_4 + R_5)}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{1,09 \cdot 10^3 * (2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3)}{1,09 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 0,92 * 10^3 * 6 * 10^{-3} = 5,52 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4 + R_5} = \frac{5,52}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

##### - Teorema di Thèvenin

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 5 * 10^3 + 3 * 10^3 = 8 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{12}{3 * 10^3} + \frac{12}{5 * 10^3}}{\frac{1}{3 * 10^3} + \frac{1}{8 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3}} = 9,72 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{3 * 10^3} + \frac{1}{8 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3}} = 1,52 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{9,72}{1,52 * 10^3 + 3 * 10^3 + 5 * 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = (R_4 + R_5) * I_{AB} = (3 * 10^3 + 5 * 10^3) * 1,02 * 10^{-3} = 8,16 \text{ V}$$

##### - Teorema di Norton


$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5} = \frac{12}{3 * 10^3} + \frac{12}{5 * 10^3} = 6,4 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 * (R_4 + R_5)}{R_0 + R_4 + R_5} = \frac{1,52 * 10^3 * (3 * 10^3 + 5 * 10^3)}{1,52 * 10^3 + 3 * 10^3 + 5 * 10^3} = 1,28 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 1,28 * 10^3 * 6,4 * 10^{-3} = 8,19 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_4 + R_5} = \frac{8,19}{3 * 10^3 + 5 * 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

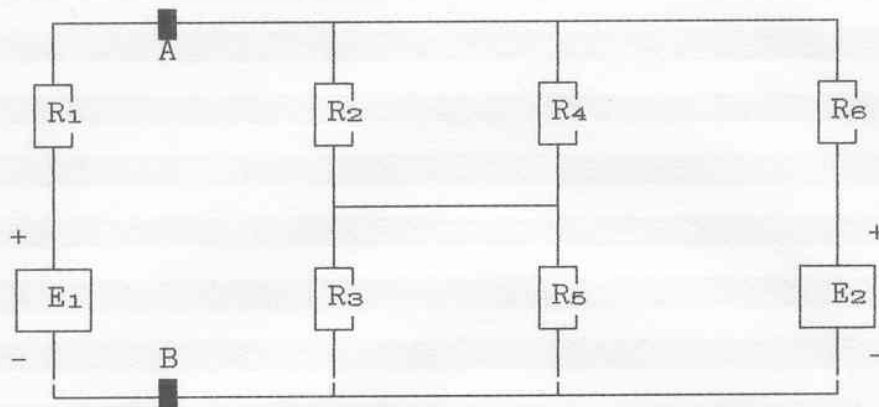6.37 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

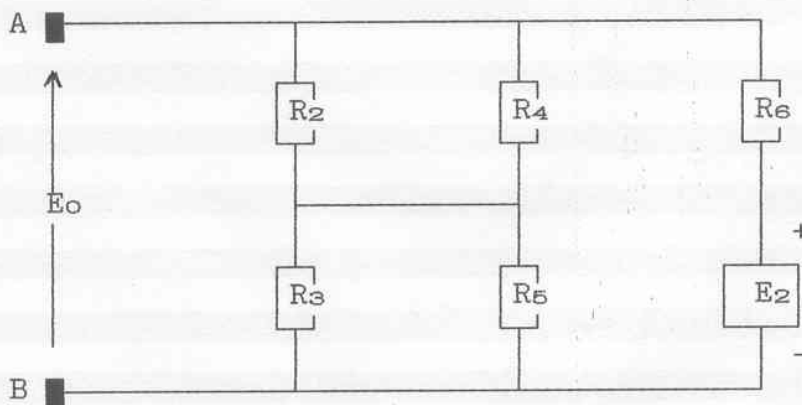


$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{3 * 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$


$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2 * 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 1,5 * 10^3 + 1 * 10^3 = 2,5 \text{ K}\Omega$$
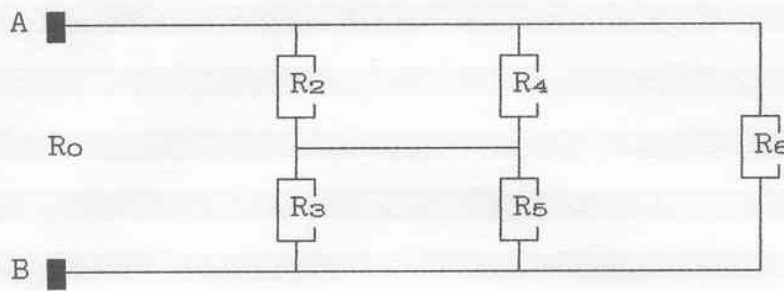
$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_6} * E_2 = \frac{2,5*10^3}{2,5*10^3 + 3*10^3} * 10 = 4,54 \text{ V}$$


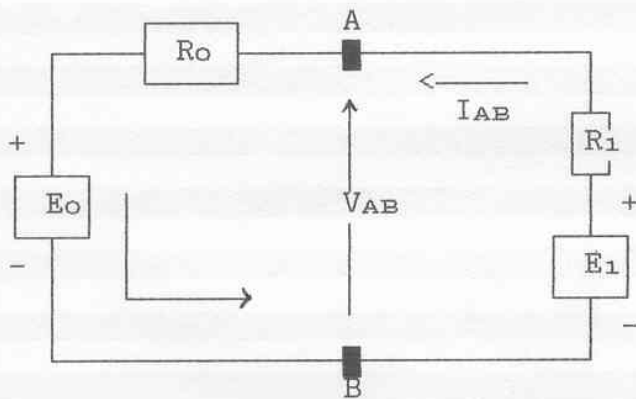
$$R_0 = \frac{R_{25} * R_6}{R_{25} + R_6} = \frac{2,5*10^3 * 3*10^3}{2,5*10^3 + 3*10^3} = 1,36 \text{ K}\Omega$$




$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad \Rightarrow$$


$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{10 - 4,54}{1,36*10^3 + 2*10^3} = 1,625 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 10 - 2*10^3 * 1,625*10^{-3} = 6,75 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

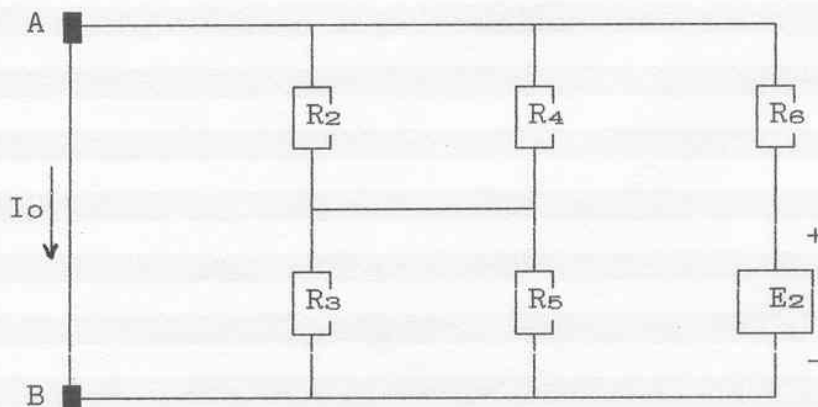
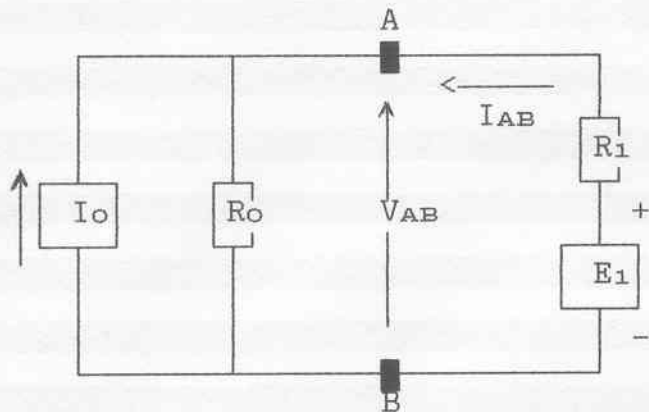
$$I_0 = \frac{E_2}{R_6} = \frac{10}{3 \cdot 10^3} = 3,33 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{3,33 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,36 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 6,74 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{10 - 6,74}{2 \cdot 10^3} = 1,63 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{2 \cdot 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3 \cdot 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 1 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_6} \cdot E_2 = \frac{2,5 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} \cdot 6 = 3,33 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} \cdot R_6}{R_{25} + R_6} = \frac{2,5 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,11 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{6 - 3,33}{1,11*10^3 + 3*10^3} = 0,65 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 6 - 3*10^3 * 0,65*10^{-3} = 4,05 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_2}{R_6} = \frac{6}{2*10^3} = 3 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{3*10^{-3} + \frac{6}{3*10^3}}{\frac{1}{1,11*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 4,05 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{6 - 4,05}{3*10^3} = 0,65 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{4*10^3}{2} = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2*10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 2*10^3 + 1*10^3 = 3 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_6} * E_2 = \frac{3*10^3}{3*10^3 + 4*10^3} * 8 = 3,43 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} * R_6}{R_{25} + R_6} = \frac{3*10^3 * 4*10^3}{3*10^3 + 4*10^3} = 1,71 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) * I_{AB} \quad ==>$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{8 - 3,43}{1,71 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,23 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_{AB} = 8 - 2 \cdot 10^3 \cdot 1,23 \cdot 10^{-3} = 5,53 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_2}{R_6} = \frac{8}{4 \cdot 10^3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{2 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{2 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,71 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3}} = 5,53 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{8 - 5,53}{2 \cdot 10^3} = 1,235 \text{ mA}$$

#### 4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3 \cdot 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 4 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_6} \cdot E_2 = \frac{4 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} \cdot 12 = 5,33 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} \cdot R_6}{R_{25} + R_6} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 2,22 \text{ K}\Omega$$

$$E_1 - E_0 = (R_0 + R_1) \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_1 - E_0}{R_0 + R_1} = \frac{12 - 5,33}{2,22 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,28 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} = 12 - 3*10^3 * 1,28*10^{-3} = 8,16 \text{ V}$$


- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_2}{R_6} = \frac{12}{5*10^3} = 2,4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1}} = \frac{2,4*10^{-3} + \frac{12}{3*10^3}}{\frac{1}{2,22*10^3} + \frac{1}{3*10^3}} = 8,17 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_1 - R_1 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} = \frac{12 - 8,17}{3*10^3} = 1,28 \text{ mA}$$

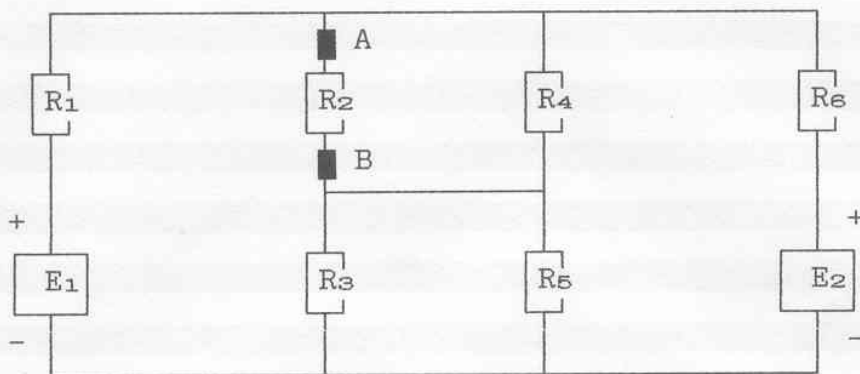6.38 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$


### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

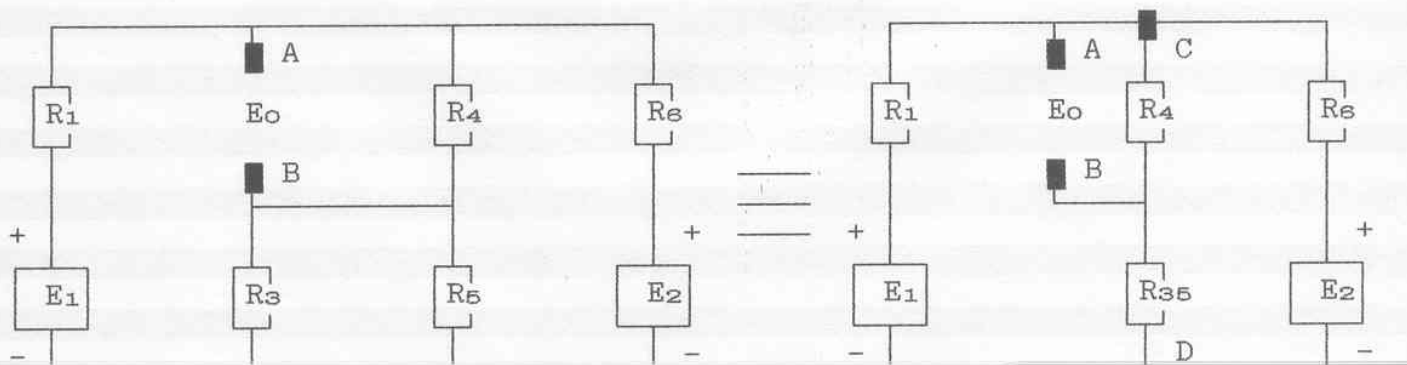

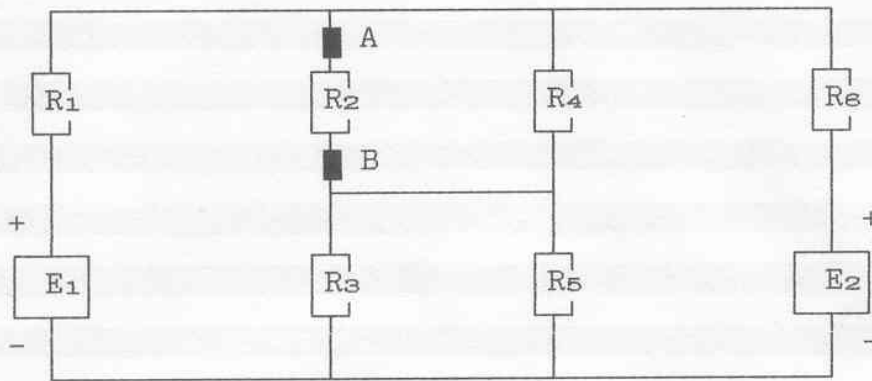6.38 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

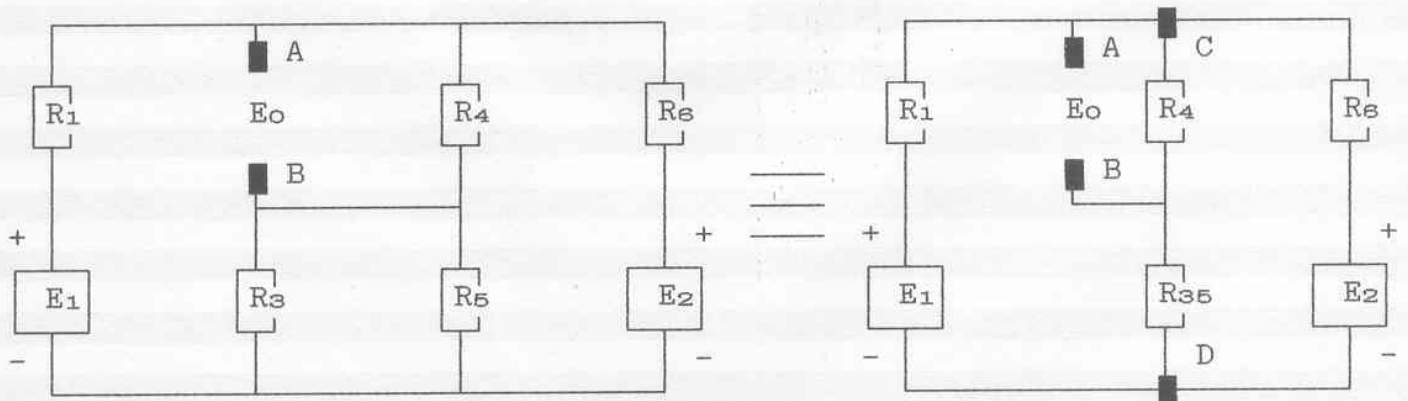


$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2 * 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_{35} = 3 * 10^3 + 1 * 10^3 = 4 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 7,69 \text{ V}$$

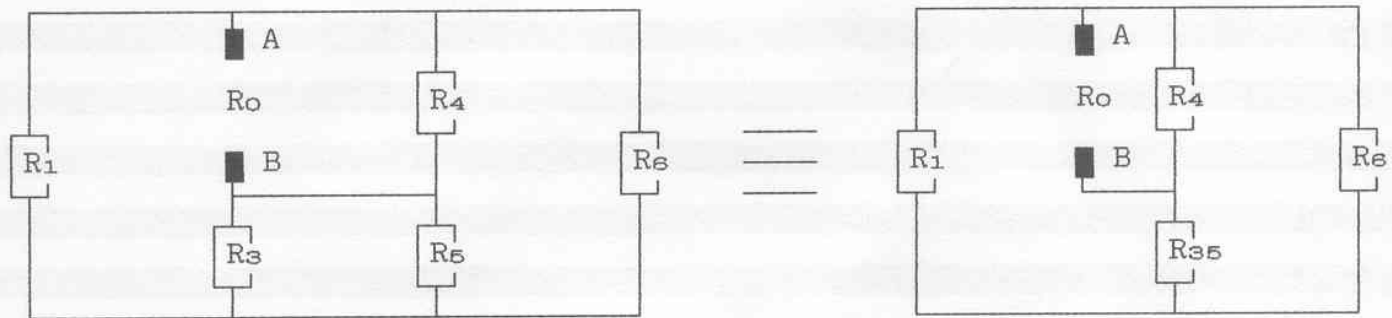
$$E_0 = \frac{R_4}{R_4 + R_{35}} * V_{CD} = \frac{3 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} * 7,69 = 5,77 \text{ V}$$



$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{2 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{15} = R_{16} + R_{35} = 1,2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3 = 2,2 \text{ K}\Omega$$

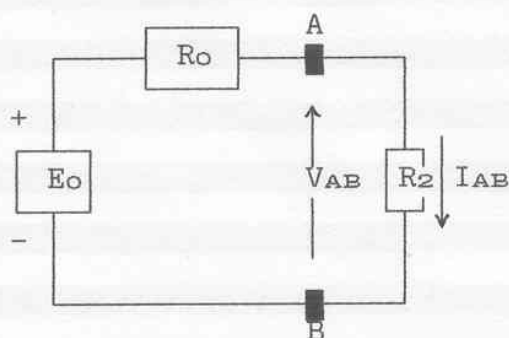
$$R_0 = \frac{R_{15} * R_4}{R_{15} + R_4} = \frac{2,2 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{2,2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,27 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{5,77}{1,27 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 3 \cdot 10^3 * 1,35 \cdot 10^{-3} = 4,05 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

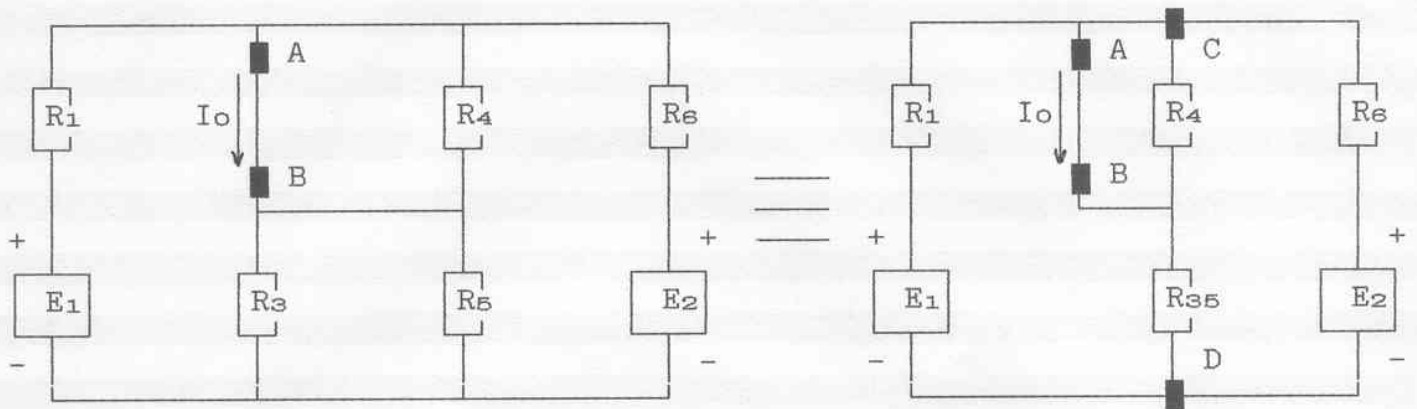

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 4,54 \text{ V}$$
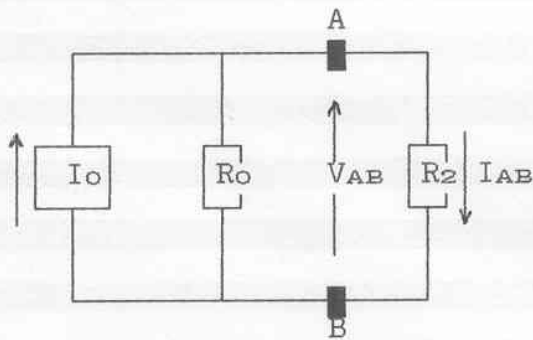
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{35}} = \frac{4,54}{1 \cdot 10^3} = 4,54 \text{ mA}$$



$$R_{02} = \frac{R_0 \cdot R_2}{R_0 + R_2} = \frac{1,27 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{1,27 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 0,89 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} \cdot I_0 = 0,89 \cdot 10^3 \cdot 4,54 \cdot 10^{-3} = 4,04 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{4,04}{3 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3*10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_{35} = 2*10^3 + 1,5*10^3 = 3,5 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{6}{3*10^3} + \frac{6}{2*10^3}}{\frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{3,5*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 4,47 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_4 + R_{35}} * V_{CD} = \frac{2*10^3}{2*10^3 + 1,5*10^3} * 4,47 = 2,55 \text{ V}$$

$$R_{15} = \frac{R_1 * R_5}{R_1 + R_5} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{15} = R_{15} + R_{35} = 1,2*10^3 + 1,5*10^3 = 2,7 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{R_{15} * R_4}{R_{15} + R_4} = \frac{2,7*10^3 * 2*10^3}{2,7*10^3 + 2*10^3} = 1,15 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{2,55}{1,15*10^3 + 2*10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 2*10^3 * 0,81*10^{-3} = 1,62 \text{ V}$$

### - Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{6}{3*10^3} + \frac{6}{2*10^3}}{\frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{1,5*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 3,33 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{35}} = \frac{3,33}{1,5*10^3} = 2,22 \text{ mA}$$

$$R_{02} = \frac{R_0 * R_2}{R_0 + R_2} = \frac{1,15 * 10^3 * 2 * 10^3}{1,15 * 10^3 + 2 * 10^3} = 0,73 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} * I_0 = 0,73 * 10^3 * 2,22 * 10^{-3} = 1,62 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{1,62}{2 * 10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2 * 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_{35} = 4 * 10^3 + 1 * 10^3 = 5 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 * 10^3} + \frac{8}{4 * 10^3}}{\frac{1}{2 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3} + \frac{1}{4 * 10^3}} = 6,31 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_4 + R_{35}} * V_{CD} = \frac{4 * 10^3}{4 * 10^3 + 1 * 10^3} * 6,31 = 5,05 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{2 * 10^3 * 4 * 10^3}{2 * 10^3 + 4 * 10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{15} = R_{16} + R_{35} = 1,33 * 10^3 + 1 * 10^3 = 2,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{R_{15} * R_4}{R_{15} + R_4} = \frac{2,33 * 10^3 * 4 * 10^3}{2,33 * 10^3 + 4 * 10^3} = 1,47 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{5,05}{1,47 * 10^3 + 4 * 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 4 * 10^3 * 0,92 * 10^{-3} = 3,68 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 3,43 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{35}} = \frac{3,43}{1 \cdot 10^3} = 3,43 \text{ mA}$$

$$R_{02} = \frac{R_0 \cdot R_2}{R_0 + R_2} = \frac{1,47 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{1,47 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,075 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} \cdot I_0 = 1,075 \cdot 10^3 \cdot 3,43 \cdot 10^{-3} = 3,68 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{3,68}{4 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3 \cdot 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_{35} = 5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 6,5 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{6,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 9,31 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_4}{R_4 + R_{35}} \cdot V_{CD} = \frac{5 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3} \cdot 9,31 = 7,16 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{R_1 \cdot R_6}{R_1 + R_6} = \frac{3 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{15} = R_{16} + R_{35} = 1,875 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 3,375 \text{ K}\Omega$$



$$R_0 = \frac{R_{15} * R_4}{R_{15} + R_4} = \frac{3,375 * 10^3 * 5 * 10^3}{3,375 * 10^3 + 5 * 10^3} = 2 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_2} = \frac{7,16}{2 * 10^3 + 5 * 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_2 * I_{AB} = 5 * 10^3 * 1,02 * 10^{-3} = 5,1 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{35}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{12}{3 * 10^3} + \frac{12}{5 * 10^3}}{\frac{1}{3 * 10^3} + \frac{1}{1,5 * 10^3} + \frac{1}{5 * 10^3}} = 5,33 \text{ V}$$


$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{35}} = \frac{5,33}{1,5 * 10^3} = 3,55 \text{ mA}$$

$$R_{02} = \frac{R_0 * R_2}{R_0 + R_2} = \frac{2 * 10^3 * 5 * 10^3}{2 * 10^3 + 5 * 10^3} = 1,43 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{02} * I_0 = 1,43 * 10^3 * 3,55 * 10^{-3} = 5,07 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{5,07}{5 * 10^3} = 1,01 \text{ mA}$$

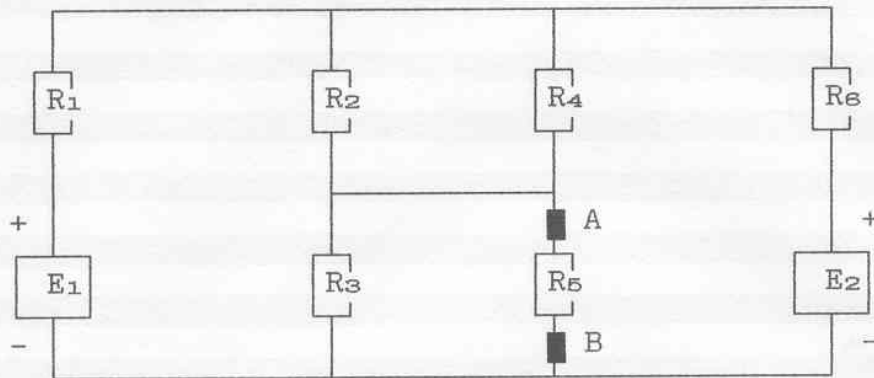6.39 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### VALORI 1o GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

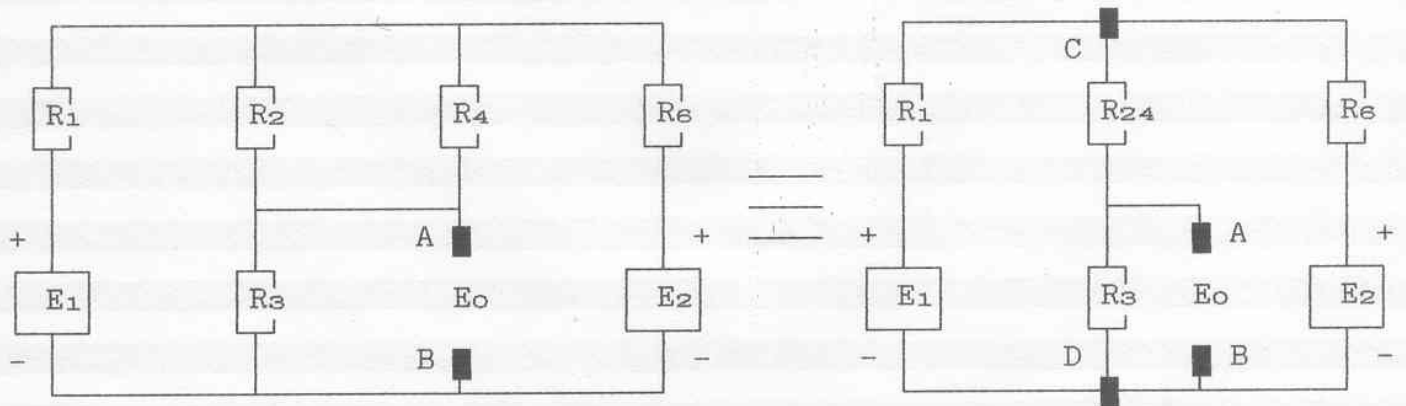


$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{3 * 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{34} = R_3 + R_{24} = 2 * 10^3 + 1,5 * 10^3 = 3,5 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{3,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 7,45 \text{ V}$$

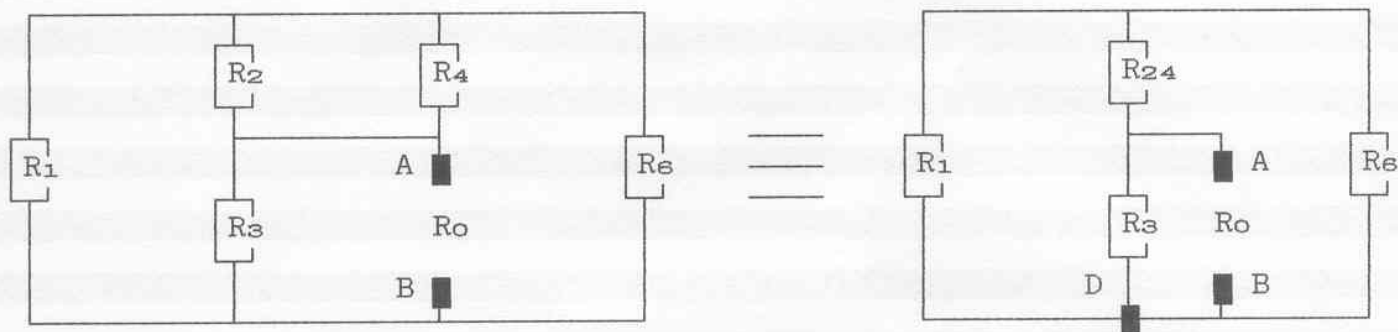
$$E_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{24}} * V_{CD} = \frac{2 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3} * 7,45 = 4,25 \text{ V}$$



$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{2 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = R_{16} + R_{24} = 1,2 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 2,7 \text{ K}\Omega$$

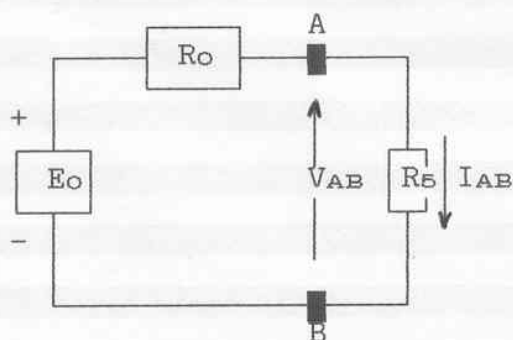
$$R_0 = \frac{R_{14} * R_3}{R_{14} + R_3} = \frac{2,7 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{2,7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,15 \text{ K}\Omega$$



$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{4,25}{1,15 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$


$$V_{AB} = R_5 * I_{AB} = 2 \cdot 10^3 * 1,35 \cdot 10^{-3} = 2,7 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

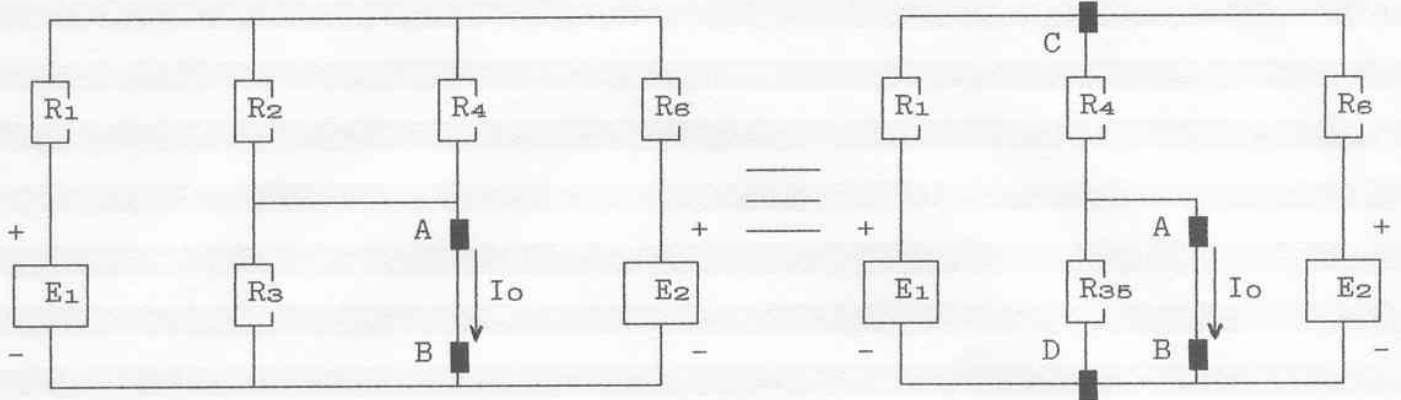

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{\frac{10}{2 \cdot 10^3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{1,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 5,56 \text{ V}$$
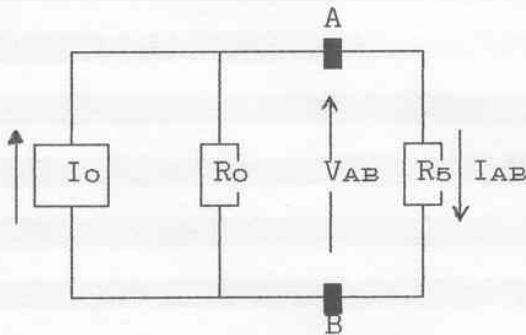
$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{24}} = \frac{5,56}{1,5 \cdot 10^3} = 3,7 \text{ mA}$$



$$R_{05} = \frac{R_0 \cdot R_5}{R_0 + R_5} = \frac{1,15 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{1,15 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,73 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} \cdot I_0 = 0,73 \cdot 10^3 \cdot 3,7 \cdot 10^{-3} = 2,7 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{2,7}{2 \cdot 10^3} = 1,35 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{2*10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{34} = R_3 + R_{24} = 3*10^3 + 1*10^3 = 4 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{6}{3*10^3} + \frac{6}{2*10^3}}{\frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{4*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 4,6 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{24}} * V_{CD} = \frac{3*10^3}{3*10^3 + 1*10^3} * 4,6 = 3,45 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{3*10^3 * 2*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = R_{16} + R_{24} = 1,2*10^3 + 1*10^3 = 2,2 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{R_{14} * R_3}{R_{14} + R_3} = \frac{2,2*10^3 * 3*10^3}{2,2*10^3 + 3*10^3} = 1,27 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{3,45}{1,27*10^3 + 3*10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 * I_{AB} = 3*10^3 * 0,81*10^{-3} = 2,43 \text{ V}$$

### - Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{6}{3*10^3} + \frac{6}{2*10^3}}{\frac{1}{3*10^3} + \frac{1}{1*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 2,72 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{24}} = \frac{2,72}{1*10^3} = 2,72 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 * R_5}{R_0 + R_5} = \frac{1,27*10^3 * 3*10^3}{1,27*10^3 + 3*10^3} = 0,89 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 0,89*10^3 * 2,72*10^{-3} = 2,42 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{2,42}{3*10^3} = 0,81 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

#### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{4*10^3}{2} = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{34} = R_3 + R_{24} = 2*10^3 + 2*10^3 = 4 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_5}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2*10^3} + \frac{8}{4*10^3}}{\frac{1}{2*10^3} + \frac{1}{4*10^3} + \frac{1}{4*10^3}} = 6 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{24}} * V_{CD} = \frac{2*10^3}{2*10^3 + 2*10^3} * 6 = 3 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{2*10^3 * 4*10^3}{2*10^3 + 4*10^3} = 1,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = R_{16} + R_{24} = 1,33*10^3 + 2*10^3 = 3,33 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{R_{14} * R_3}{R_{14} + R_3} = \frac{3,33*10^3 * 2*10^3}{3,33*10^3 + 2*10^3} = 1,25 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{3}{1,25*10^3 + 2*10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 * I_{AB} = 2*10^3 * 0,92*10^{-3} = 1,84 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{8}{2 \cdot 10^3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 4,8 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{24}} = \frac{4,8}{2 \cdot 10^3} = 2,4 \text{ mA}$$

$$R_{05} = \frac{R_0 * R_5}{R_0 + R_5} = \frac{1,25 \cdot 10^3 * 2 \cdot 10^3}{1,25 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} = 0,77 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 0,77 \cdot 10^3 * 2,4 \cdot 10^{-3} = 1,85 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{1,85}{2 \cdot 10^3} = 0,92 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{34} = R_3 + R_{24} = 3 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3 = 5,5 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 8,95 \text{ V}$$

$$E_0 = \frac{R_3}{R_3 + R_{24}} * V_{CD} = \frac{3 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3} * 8,95 = 4,88 \text{ V}$$

$$R_{16} = \frac{R_1 * R_6}{R_1 + R_6} = \frac{3 \cdot 10^3 * 5 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 1,875 \text{ K}\Omega$$

$$R_{14} = R_{16} + R_{24} = 1,875 \cdot 10^3 + 2,5 \cdot 10^3 = 4,375 \text{ K}\Omega$$

$$R_0 = \frac{R_{14} * R_3}{R_{14} + R_3} = \frac{4,375 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{4,375 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,78 \text{ K}\Omega$$

$$I_{AB} = \frac{E_0}{R_0 + R_5} = \frac{4,88}{1,78 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = R_5 * I_{AB} = 3 \cdot 10^3 * 1,02 \cdot 10^{-3} = 3,06 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$V_{CD} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{\frac{12}{3 \cdot 10^3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 6,86 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_{CD}}{R_{24}} = \frac{6,86}{2,5 \cdot 10^3} = 2,74 \text{ mA}$$


$$R_{05} = \frac{R_0 * R_5}{R_0 + R_5} = \frac{1,78 \cdot 10^3 * 3 \cdot 10^3}{1,78 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,12 \text{ K}\Omega$$

$$V_{AB} = R_{05} * I_0 = 1,12 \cdot 10^3 * 2,74 \cdot 10^{-3} = 3,06 \text{ V}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_5} = \frac{3,06}{3 \cdot 10^3} = 1,02 \text{ mA}$$



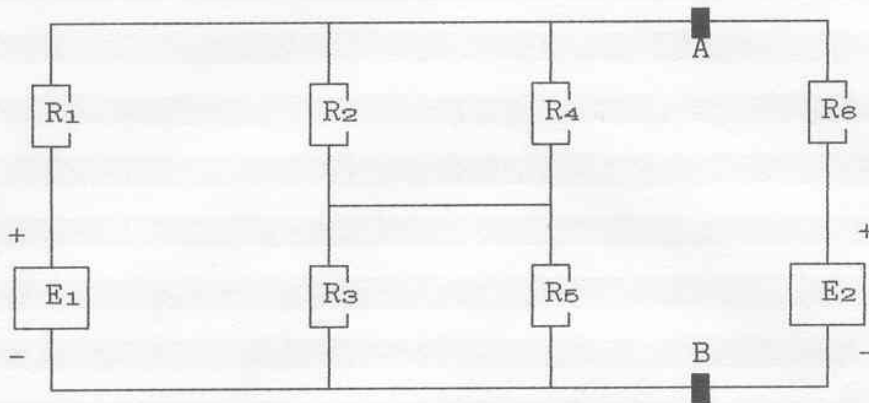6.40 - Dato il circuito di figura, applicare il teorema di Thèvenin (Norton) tra i punti A e B. Del circuito equivalente ottenuto calcolare la tensione e la corrente tra i punti A e B.




- 1.-  $E_1 = E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 3 \text{ K}\Omega$
- 2.-  $E_1 = E_2 = 6 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 2 \text{ K}\Omega$
- 3.-  $E_1 = E_2 = 8 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 2 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 4 \text{ K}\Omega$
- 4.-  $E_1 = E_2 = 12 \text{ V}$  ;  $R_1 = R_3 = R_5 = 3 \text{ K}\Omega$  ;  $R_2 = R_4 = R_6 = 5 \text{ K}\Omega$

### RISOLUZIONE

#### 1.- VALORI 1° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

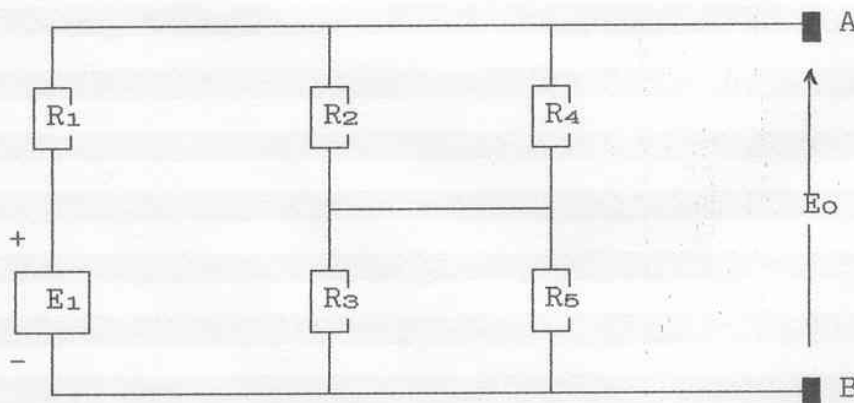


$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{3 * 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$


$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2 * 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 1,5 * 10^3 + 1 * 10^3 = 2,5 \text{ K}\Omega$$
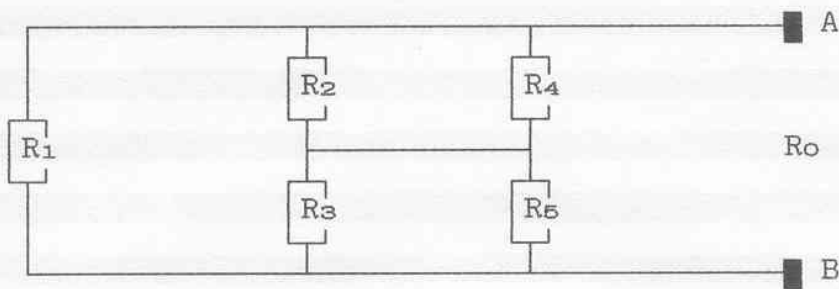
$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{2,5*10^3}{2,5*10^3 + 2*10^3} * 10 = 5,55 \text{ V}$$


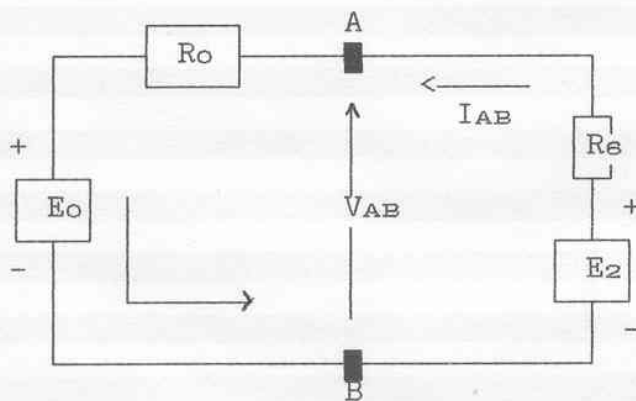
$$R_0 = \frac{R_{25} * R_1}{R_{25} + R_1} = \frac{2,5*10^3 * 2*10^3}{2,5*10^3 + 2*10^3} = 1,11 \text{ K}\Omega$$




$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad \Rightarrow$$


$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{10 - 5,55}{1,11*10^3 + 3*10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 10 - 3*10^3 * 1,08*10^{-3} = 6,76 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

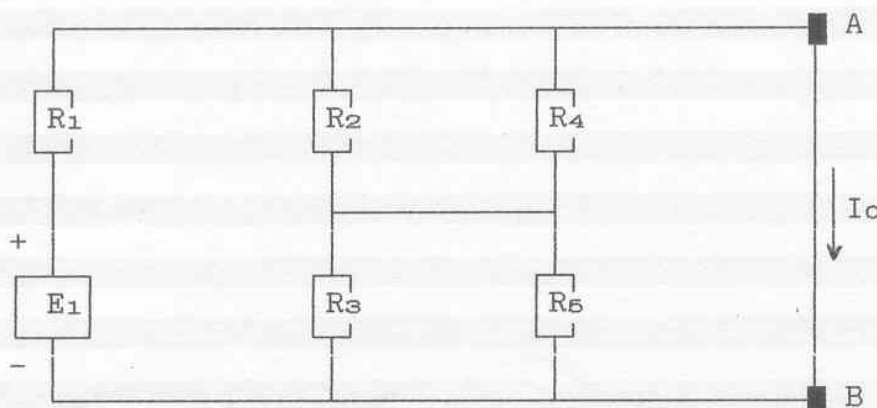
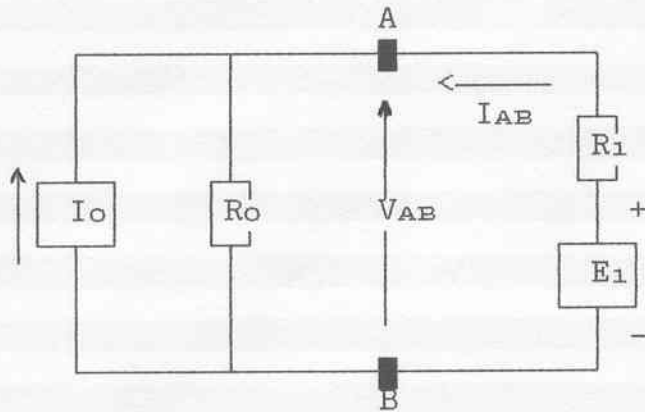
$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{10}{2 \cdot 10^3} = 5 \text{ mA}$$



$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_e}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_e}} = \frac{5 \cdot 10^{-3} + \frac{10}{3 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,11 \cdot 10^3} + \frac{1}{3 \cdot 10^3}} = 6,75 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{10 - 6,75}{3 \cdot 10^3} = 1,08 \text{ mA}$$

## 2.- VALORI 2° GRUPPO

### - Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{2 \cdot 10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3 \cdot 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 1 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} \cdot E_1 = \frac{2,5 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} \cdot 6 = 2,73 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} \cdot R_1}{R_{25} + R_1} = \frac{2,5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} = 1,36 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{6 - 2,73}{1,36*10^3 + 2*10^3} = 0,97 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 6 - 2*10^3 * 0,97*10^{-3} = 4,06 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{6}{3*10^3} = 2 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{2*10^{-3} + \frac{6}{2*10^3}}{\frac{1}{1,36*10^3} + \frac{1}{2*10^3}} = 4,05 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad ==> \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{6 - 4,05}{2*10^3} = 0,975 \text{ mA}$$

### 3.- VALORI 3° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{4*10^3}{2} = 2 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{2*10^3}{2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 2*10^3 + 1*10^3 = 3 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{3*10^3}{3*10^3 + 2*10^3} * 8 = 4,8 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} * R_1}{R_{25} + R_1} = \frac{2*10^3 * 3*10^3}{2*10^3 + 3*10^3} = 1,2 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad ==>$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_6} = \frac{8 - 4,8}{1,2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 0,615 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} = 8 - 4 \cdot 10^3 * 0,615 \cdot 10^{-3} = 5,54 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{8}{2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_6}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_6}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{8}{4 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4 \cdot 10^3}} = 5,54 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_6 * I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_6} = \frac{8 - 5,54}{4 \cdot 10^3} = 0,615 \text{ mA}$$

4.- VALORI 4° GRUPPO

- Teorema di Thèvenin

$$R_{24} = \frac{R_2 * R_4}{R_2 + R_4} = \frac{R_2}{2} = \frac{5 \cdot 10^3}{2} = 2,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 * R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R_3}{2} = \frac{3 \cdot 10^3}{2} = 1,5 \text{ K}\Omega$$

$$R_{25} = R_{24} + R_{35} = 2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3 = 4 \text{ K}\Omega$$

$$E_0 = \frac{R_{25}}{R_{25} + R_1} * E_1 = \frac{4 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3} * 12 = 6,857 \text{ V}$$

$$R_0 = \frac{R_{25} * R_1}{R_{25} + R_1} = \frac{3 \cdot 10^3 * 4 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = 1,71 \text{ K}\Omega$$

$$E_2 - E_0 = (R_0 + R_6) * I_{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{AB} = \frac{E_2 - E_0}{R_0 + R_E} = \frac{12 - 6,857}{1,71 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 0,766 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_E \cdot I_{AB} = 12 - 5 \cdot 10^3 \cdot 0,766 \cdot 10^{-3} = 8,17 \text{ V}$$

- Teorema di Norton

$$I_0 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{12}{3 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{AB} = \frac{I_0 + \frac{E_2}{R_E}}{\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_E}} = \frac{4 \cdot 10^{-3} + \frac{12}{5 \cdot 10^3}}{\frac{1}{1,71 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^3}} = 8,15 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_2 - R_E \cdot I_{AB} \quad \Rightarrow \quad I_{AB} = \frac{E_2 - V_{AB}}{R_E} = \frac{12 - 8,15}{5 \cdot 10^3} = 0,77 \text{ mA}$$